

CAPÍTULO 6

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS SECUENCIALES

TECNOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORES

1º Grado en Ingeniería Informática.

TEMA 6. ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS SECUNCIALES.

RESUMEN:

En este tema se va a definir qué es un sistema secuencial y cómo se analizan y diseñan circuitos secuenciales sencillos. También se estudiarán algunos bloques secuenciales que realizan funciones más complejas y que no se pueden analizar a nivel de puertas lógicas.

TEMA 6. ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS SECUNCIALES.

OBJETIVOS (expresados como resultados de aprendizaje):

- Aplicar técnicas básicas de análisis y diseño de sistemas secuenciales a nivel lógico.
- Comprender las diferentes formas de representar el comportamiento de un sistema secuencial (diagramas, tablas de estados, cronogramas, etc.).
- Estimar las prestaciones de sistemas secuenciales (retardo de propagación, frecuencia máxima, etc.).
- Comprender el funcionamiento de los diferentes bloques secuenciales básicos que forman parte de la mayoría de los sistemas digitales, e identificar claramente la función que realizan.

TEMA 6. ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS SECUNCIALES.

CONTENIDOS:

- 6.1. Concepto de sistema secuencial.
- 6.2. Elementos básicos de memoria.
- 6.3. Análisis de un sistema secuencial.
- 6.4. Diseño de un sistema secuencial.
- 6.5. Componentes secuenciales estándar.

BIBLIOGRAFÍA: [GAJ97]:6,7 ; [HAY96]:6,7 ;
[LLO03]:7,8,9 ; [MAN05]:5,6,7 ; [NEL96]:6,7,8,9 ;
[ROT04]:11,12,13,14,15,16

TEMA 6. ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS SECUNCIALES.

CONTENIDOS:

- ➔ 6.1. Concepto de sistema secuencial.
- 6.2. Elementos básicos de memoria.
- 6.3. Análisis de un sistema secuencial.
- 6.4. Diseño de un sistema secuencial.
- 6.5. Componentes secuenciales estándar.

6.1 INTRODUCCIÓN

- Un **sistema digital binario secuencial** es un sistema digital binario en el cual las salidas de dicho sistema, en un instante dado son funciones de las entradas de dicho sistema en el mismo instante de tiempo y de entadas en instantes de tiempo anteriores.

$$z_i(t) = z_i(x_{n-1}(t), x_{n-2}(t), \dots, x_0(t), x_{n-1}(t-1), x_{n-2}(t-1), \dots, x_0(t-1), \\ x_{n-1}(t-2), x_{n-2}(t-2), \dots, x_0(t-2), \dots \dots \dots, \\ x_{n-1}(0), x_{n-2}(0), \dots, x_0(0)) ; \forall i = 0, 1, 2, \dots, m-1$$


6.1 INTRODUCCIÓN

- **SISTEMA SECUENCIAL:**

- La salida en un instante dado depende de la secuencia de entradas recibida hasta dicho instante, es decir, de la “**historia**” del sistema.
- Son sistemas con **memoria** (“recuerdan” las entradas recibidas con anterioridad)
- La historia del sistema viene determinada por el **estado** del sistema en el momento en que empieza a funcionar y los valores de las entradas desde el principio.
- Los sistemas secuenciales necesitan **elementos de memoria** para poder memorizar el estado del sistema.
- En consecuencia, en un sistema secuencial hay que considerar 3 tipos de variables: **entradas, salidas y estados**.

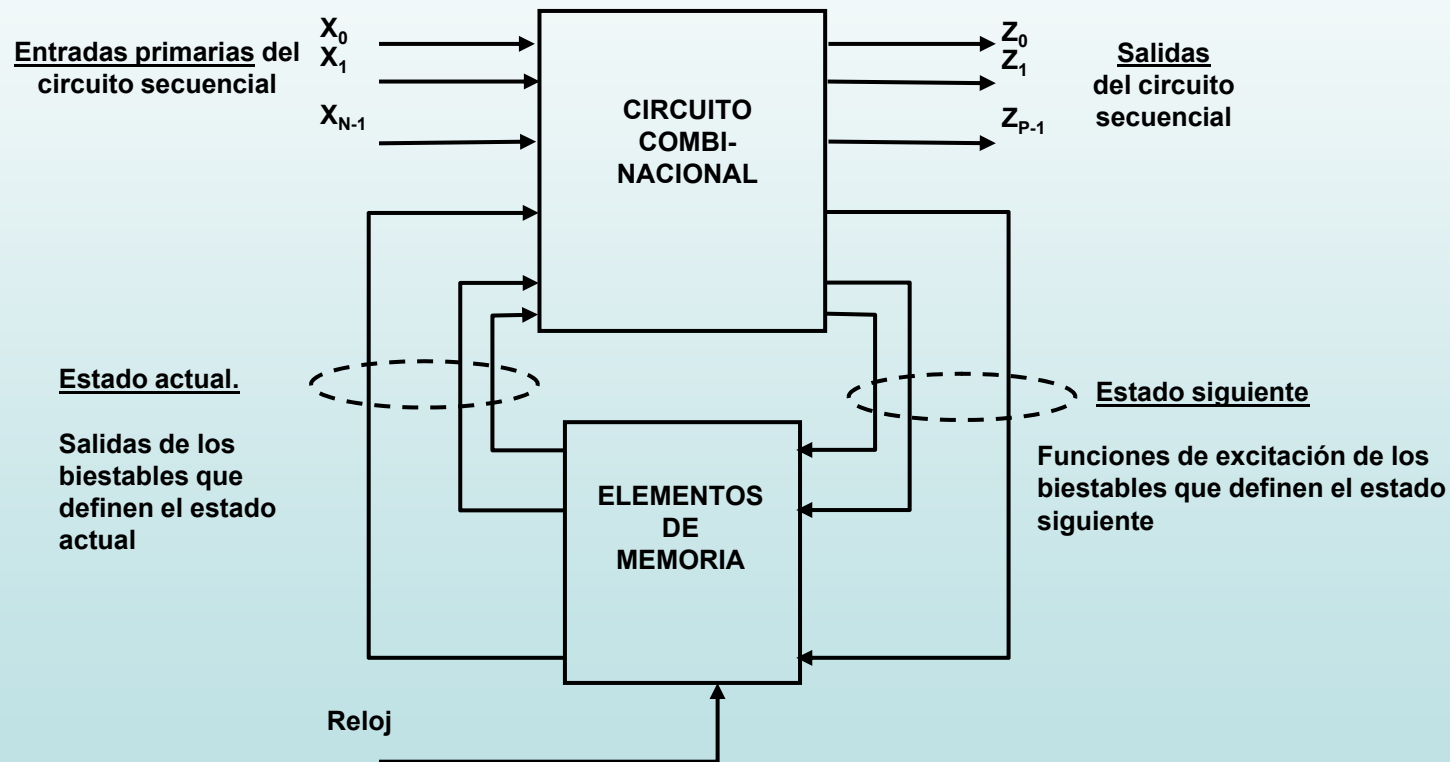6.1 INTRODUCCIÓN

- Estructura general de un sistema secuencial:



6.1 INTRODUCCIÓN

- **Ejemplo de sistema secuencial:**

Ascensor de un edificio de 4 plantas.

- Entradas: llamada a planta baja, llamada a 1ª planta, llamada a 2ª planta y llamada a 3ª planta
- Salidas: parado (motor parado), subir (motor girando en un sentido), bajar (motor girando en otro sentido)

Las salidas no solo dependen de las entradas sino de la historia anterior del sistema.

- Si se llama al ascensor desde la 2ª planta ¿cuál sería la salida del sistema? Depende de donde está (estado presente):
 - Si está en la misma planta → parado
 - Si está en la 3ª planta → bajar
 - Si está en la planta baja o 1ª planta → subir

6.1 INTRODUCCIÓN

- Podemos modelizar el sistema de la siguiente forma:


Variables de entrada		
X1	X0	Significado
0	0	llamada desde planta baja
0	1	llamada desde 1ª planta
1	0	llamada desde 2ª planta
1	1	llamada desde 3ª planta

Variables de salida		
Z1	Z0	Significado
0	0	Motor parado
0	1	Motor subiendo
1	0	Motor bajando

Variables de estado		
Y1	Y0	Significado
0	0	Ascensor en planta baja
0	1	Ascensor en 1ª planta
1	0	Ascensor en 2ª planta
1	1	Ascensor en 3ª planta

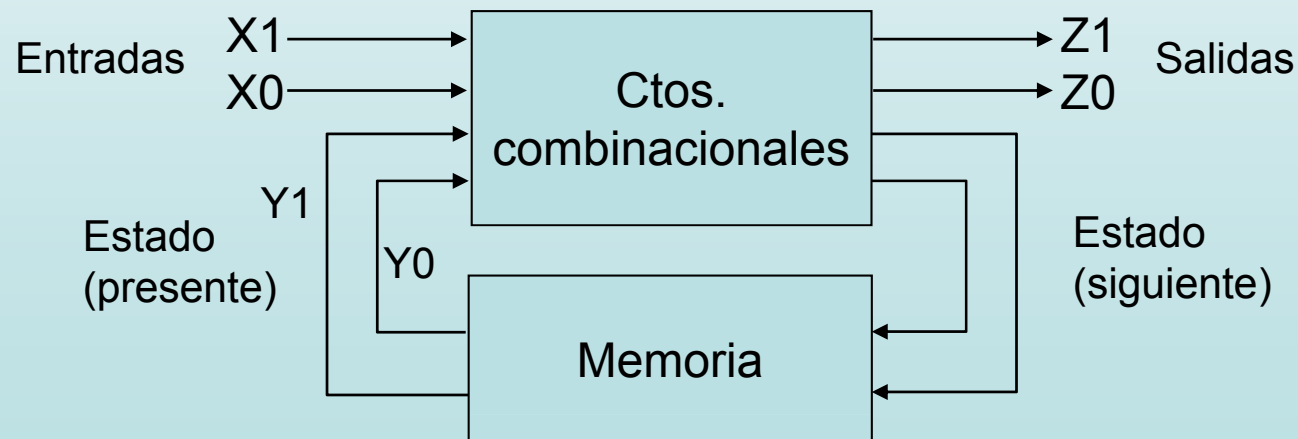6.1 INTRODUCCIÓN

- Supongamos que el ascensor se encuentra en la 1ª planta. El estado presente es $Y1Y0=01$.
- Si lo llamamos desde la 3ª planta la entrada al sistema sería $X1X0=11$
- Entonces:
 - La salida del sistema será $Z1Z0=01$ (subir)
 - El estado siguiente pasa a ser $Y1Y0 = 11$ (3ª planta)



6.1 INTRODUCCIÓN


- Sumador combinacional:

Acarreo = 010

A = 0010

B = 1010

Z = 1100

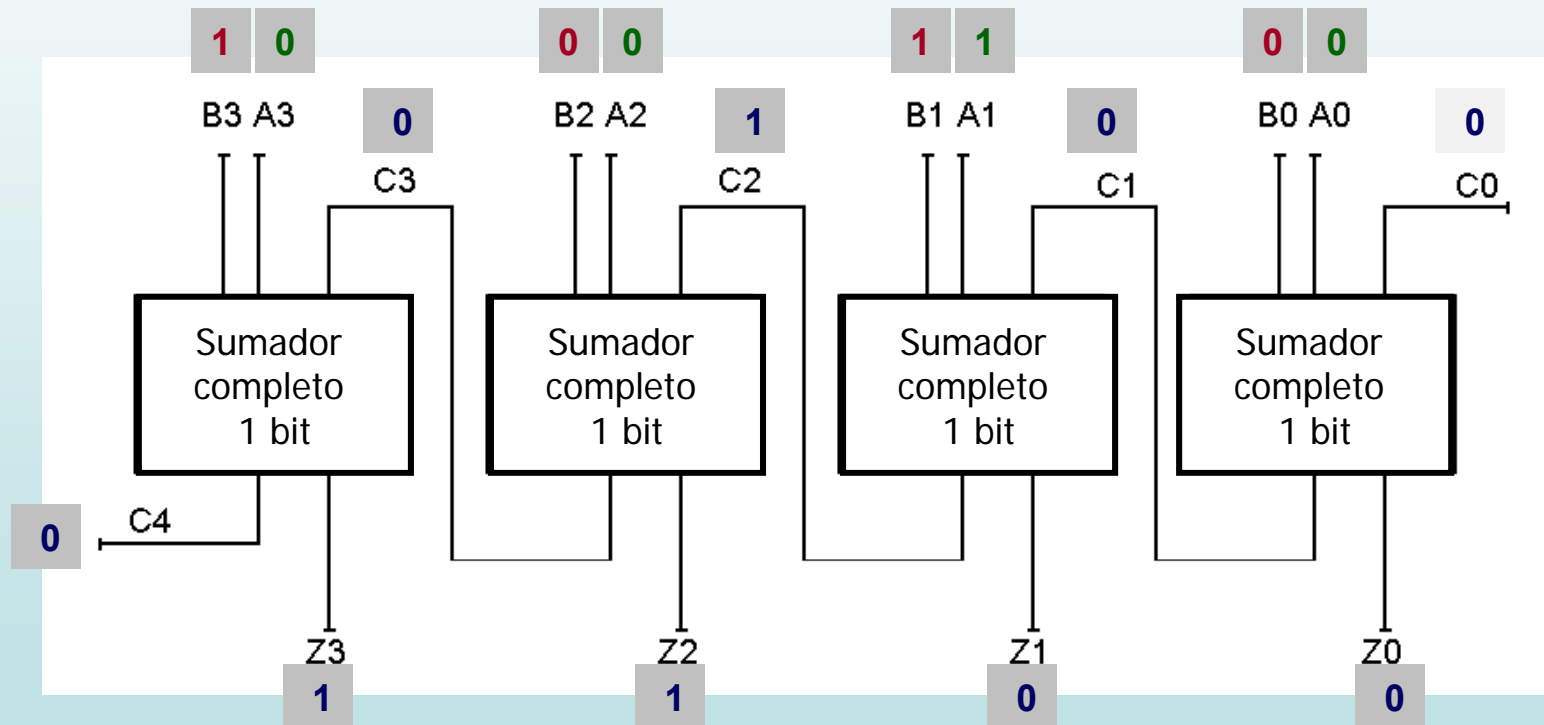

6.1 INTRODUCCIÓN


- Sumador secuencial:

Acarreo = 010

A = 0010

B = 1010


Z = 1100

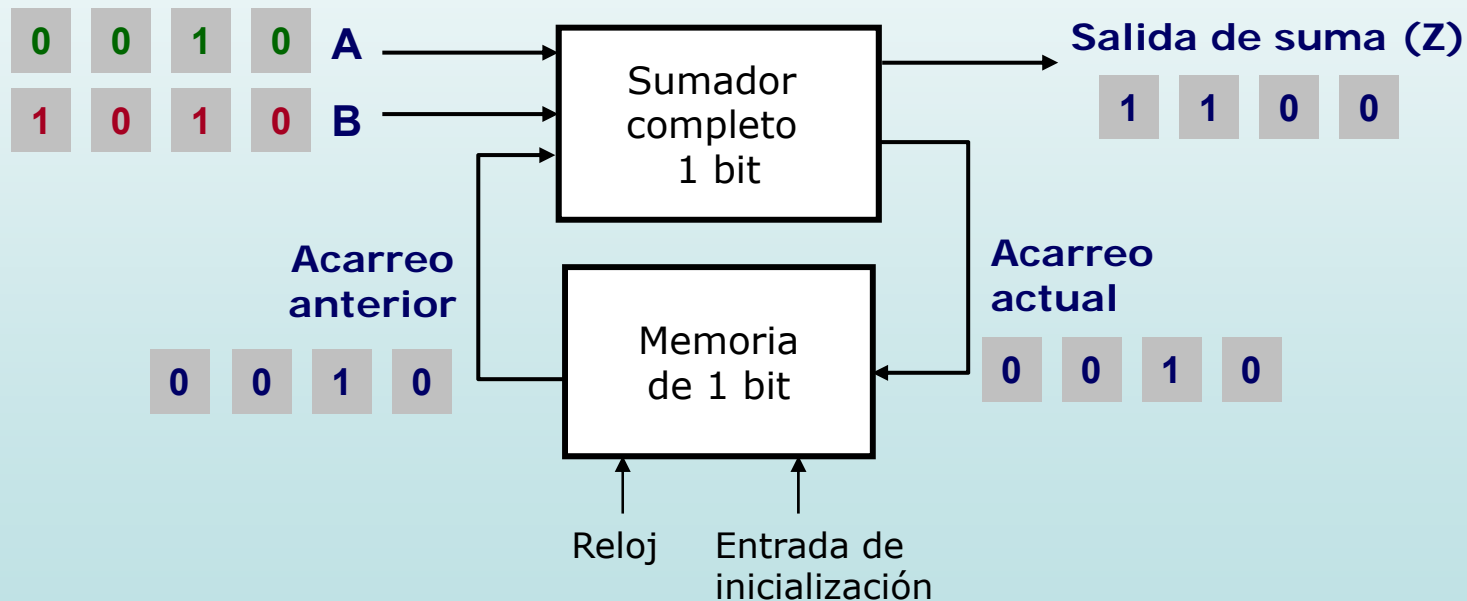

TEMA 6. ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS SECUNCIALES.

CONTENIDOS:

6.1. Concepto de sistema secuencial.

 

6.2. Elementos básicos de memoria.

6.3. Análisis de un sistema secuencial.

6.4. Diseño de un sistema secuencial.

6.5. Componentes secuenciales estándar.

6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- Los **elementos básicos de almacenamiento** que pueden memorizar un bit de información son los **cerrojos (latches)** o **biestables (flip-flops)**.
- En los elementos básicos de almacenamiento coincide la salida con el estado.
- Se suele denominar $Q(t)$ a la salida o **estado presente** y $Q(t+1)$ a la salida o **estado siguiente**.
- Un elemento de memoria tiene unas entradas que pueden producir un cambio en el valor (0, 1) memorizado en el circuito. La salida coincide con el valor memorizado.
- Los elementos de memoria suelen disponer de dos salidas, Q y Q' (complementaria).

6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- **Circuitos secuenciales síncronos:**

Es aquel en el que los cambios de estado en el sistema se producen únicamente cuando se activa una señal especial de entrada del sistema, llamada entrada de reloj.


- **Circuitos secuenciales asíncronos:**

Es aquel en el que los cambios de estado se producen cuando cambia alguna/s de las entradas


6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- **Bistable elemental latch:** elemento de memoria con dos estados estables: '0' y '1'.

Estado '0'
 $Q = 0; Q' = 1$

 

Estado '1'
 $Q = 1; Q' = 0$

 


6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA


LATCH SR:

Dos puertas NOR (NAND) con las salidas realimentadas

Diagrama lógico

 

Símbolos

 

Resumen de su funcionamiento **normal**:

Si $SR=01 \rightarrow Q=0, Q'=1$ (Reset o puesta a 0)

Si $SR=10 \rightarrow Q=1, Q'=0$ (Set o puesta a 1)


Si $SR=00 \rightarrow$ Se mantienen los valores de Q y Q' que había justo antes de hacerse $SR=00$ (Estado de Hold)

6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

LATCH SR:

Funcionamiento:


 
Si $SR=01 \rightarrow Q=0, Q'=1$ (Reset o puesta a 0)




XY	NOR
00	1
01	0
10	0
11	0

  6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- Si **SR=01** → El circuito se estabiliza en **Q=0**, **Q'=1** (Puesta a 0, R=Reset)



XY	NOR
00	1
01	0
10	0
11	0

 


6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

LATCH SR:

Funcionamiento:


 
Si $SR=10 \rightarrow Q=1, Q'=0$ (Set o puesta a 1)




XY	NOR
00	1
01	0
10	0
11	0

  6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- Si **SR = 10** → El circuito se estabiliza en **Q=1** y **Q'=0** ('Puesta a 1', S=Set)



XY	NOR
00	1
01	0
10	0
11	0

 


6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

LATCH SR:

Funcionamiento:


 
Si $SR=00 \rightarrow$ Se mantienen los valores de Q y Q' que había justo antes de hacerse $SR=00$ (Estado de Hold)



XY	NOR
00	1
01	0
10	0
11	0

 
 
6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- Si **SR = 00**: su funcionamiento depende de los valores iniciales de Q y de Q' . Se almacena un bit de información.



XY	NOR
00	1
01	0
10	0
11	0

  - Si **SR=11** → El circuito se estabiliza en $Q=0$, $Q'=0$ (Estado prohibido)



6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- **Tabla de estados:** salidas que se producen para cualquier combinación entrada (tabla verdad).

Tabla de estados				
S	R	Q^t	Q'^t	
0	0	Q	Q'	Estado anterior
0	1	0	1	Puesta a 0
1	0	1	0	Puesta a 1
1	1	-	-	No se usa

- **Tabla de excitación:** entradas que hay que proporcionar para obtener un cambio de estado.

Tabla de excitación			
Q^t	Q^{t+1}	S	R
0	0	0	X
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	X	0

6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- Cronograma del Latch SR:


 


Tabla de estados			
S	R	Q^+	Q'^+
0	0	Q	Q'
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	-	-

 


Oscilaciones o metaestabilidad si se intenta mantener $Q = Q' = 0$

ESTADO SIGUIENTE IMPREDECIBLE !!

 6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- Una **señal de reloj** (Clock – Ck - Clk) es una señal cuadrada periódica que se suele utilizar para sincronizar el comportamiento de la mayoría de los sistemas digitales



T = periodo (s)

f = frecuencia (Hz)

T_H = tiempo a nivel alto


T_L = tiempo a nivel bajo

Rendimiento de ciclo (duty cycle) = $T_H/T \times 100$ (%)




 6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- **Latch SR sincronizado:** se le añade una tercera entrada, Clk, que habilita o inhabilita el funcionamiento del latch (si Clk=1 funciona como un latch SR).




Clk	S	R	Q ⁺	Q' ⁺
0	X	X	Q	Q'
1	0	0	Q	Q'
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	-	-

 

6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- El latch solo cambia cuando Clk = 1.


 


6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- Los latches que se habilitan durante todo el tiempo que la señal de control (reloj) vale 1, se denominan latches **disparados por nivel**.
- Son transparentes en todo el tiempo que la señal de habilitación está a 1.
- Funcionan como elementos de memoria sólo después del flanco de bajada de la señal de control, manteniendo el estado determinado por la entrada anterior al flanco de bajada de la señal de control.

  
6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- **Retardo de propagación, t_p :** tiempo necesario para que se produzca un cambio en la salida tras producirse un cambio en las entradas.
 - **Retardo de propagación t_{PLH}** tiempo desde el disparo de reloj hasta la transición del nivel bajo al alto de la salida ($L \rightarrow H$).
 - **Retardo de propagación t_{PHL}** tiempo desde el disparo de reloj hasta la transición del nivel alto al bajo de la salida ($H \rightarrow L$).



 
6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- **Tiempo de establecimiento** (t_{setup}): intervalo mínimo que los niveles lógicos deben mantenerse constantes en las entradas antes de que llegue el flanco de disparo del reloj.



 6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- **Tiempo de mantenimiento** (t_{hold}): intervalo mínimo que los niveles lógicos deben mantenerse constantes en las entradas después de que haya pasado el flanco de disparo de la señal de reloj.




6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- **Frecuencia máxima de reloj:** velocidad máxima a la que se puede disparar el biestable de manera fiable.
- **Anchura del pulso:** anchura mínima de los impulsos para que funcionen adecuadamente las señales de reloj.
- **Disipación de potencia:** potencia total consumida por el dispositivo.

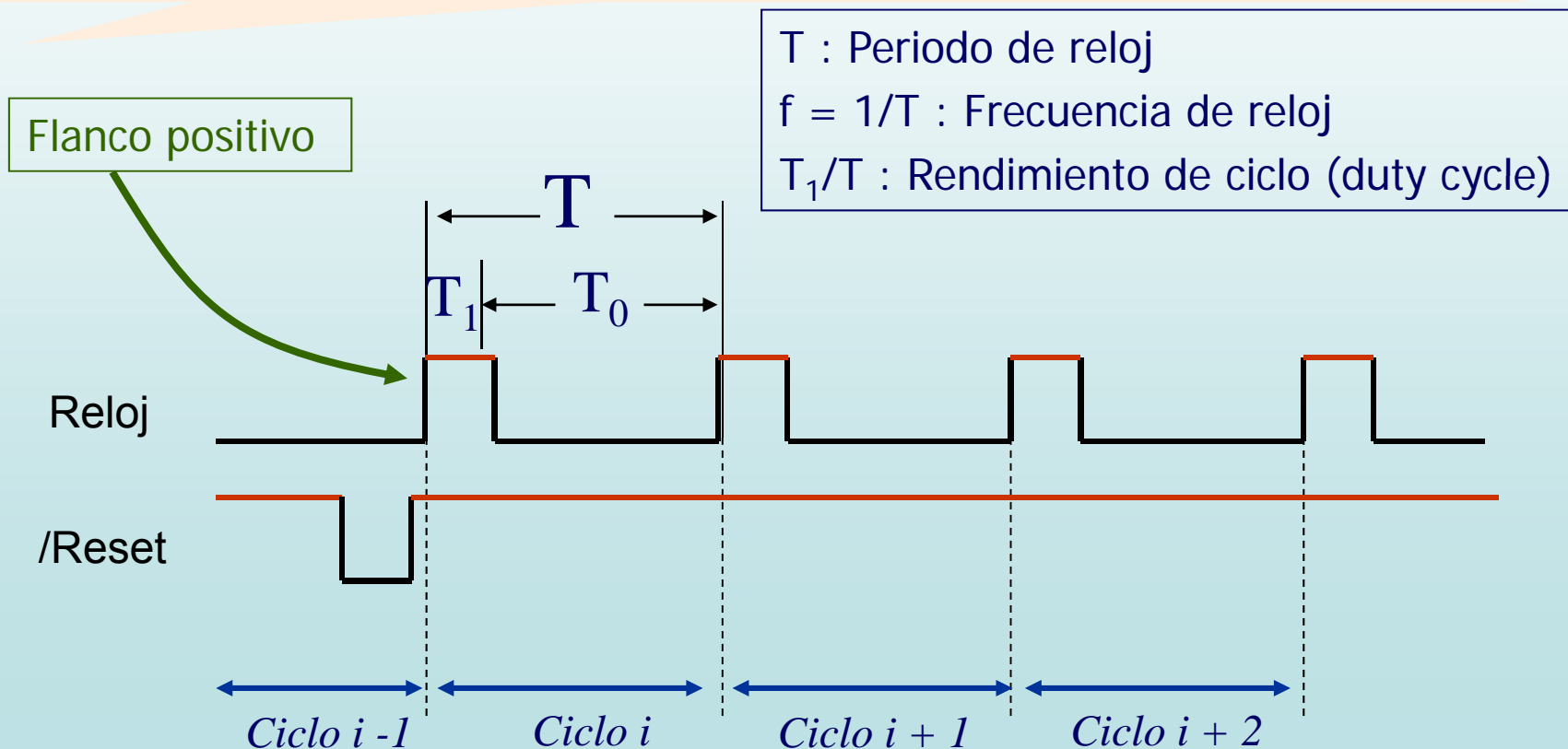6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

Señales de temporización.

La mayoría de los sistemas secuenciales son SINCRONOS: los cambios de estado se producen con los flancos de reloj (p.e. en flanco positivo)




6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

BIESTABLE JK (Asíncrono)

Definición


J K	Q ⁺ (Est. Siguiente)
0 0	Q No cambia
0 1	0 Pone a Cero
1 0	1 Pone a uno
1 1	\bar{Q} Cambia de estado

 

6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

BIESTABLE JK (Asíncrono)

Diseño

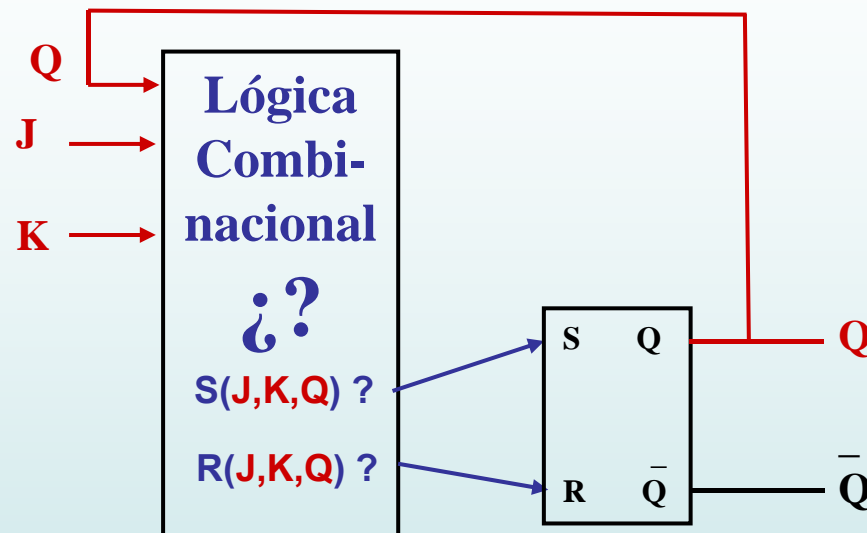

Definición JK

J K	Q ⁺ (Est. Siguiente)
0 0	Q No cambia
0 1	0 Pone a Cero
1 0	1 Pone a uno
1 1	\bar{Q} Cambia de estado


J K Q	Q ⁺	S R
0 0 0		
0 0 1		
0 1 0		
0 1 1		
1 0 0		
1 0 1		
1 1 0		
1 1 1		

Q Q ⁺	S R
0 0	0 -
0 1	1 0
1 0	0 1
1 1	- 0

6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

Definición

BIESTABLE JK (Asíncrono)

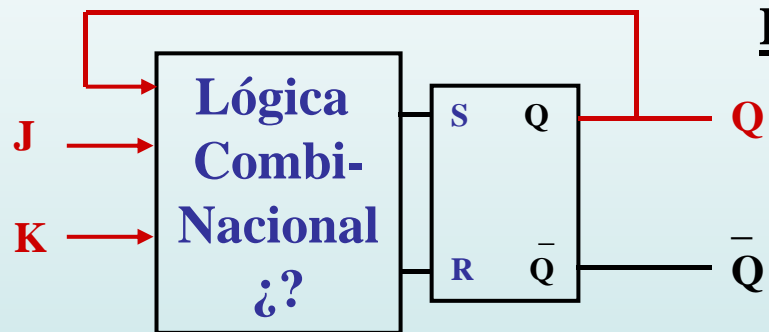

J K	Q ⁺ (Est. Siguiente)
0 0	Q No cambia
0 1	0 Pone a Cero
1 0	1 Pone a uno
1 1	\bar{Q} Cambia de estado

J K Q	Q ⁺	S R
0 0 0 (0)	0	0 -
0 0 1 (1)	1	- 0
0 1 0 (2)	0	0 -
0 1 1 (3)	0	0 1
1 0 0 (4)	1	1 0
1 0 1 (5)	1	- 0
1 1 0 (6)	1	1 0
1 1 1 (7)	0	0 1

J K	00	01	11	10
Q 0	0	2	6	4
Q 1	1	3	7	5

S=

J K	00	01	11	10
Q 0	0	2	6	4
Q 1	1	3	7	5

R=


6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

Símbolo del biestable


Definición

BIESTABLE JK (Asíncrono)

Diseño

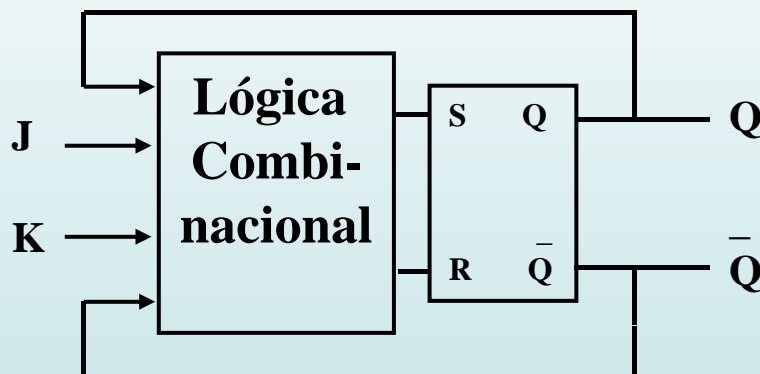

J K Q	Q ⁺	S R
0 0 0	0	0 -
0 0 1	1	- 0
0 1 0	0	0 -
0 1 1	0	0 1
1 0 0	1	1 0
1 0 1	1	- 0
1 1 0	1	1 0
1 1 1	0	0 1

 

J K	Q ⁺ (Est. Siguiente)
0 0	Q No cambia
0 1	0 Pone a Cero
1 0	1 Pone a uno
1 1	\bar{Q} Cambia de estado

J K	00	01	11	10
Q 0	0	0	1	1
Q 1	---	0	0	---

$$S = \bar{Q} \cdot J$$

J K	00	01	11	10
Q 0	---	---	0	0
Q 1	0	1	1	0

$$R = Q \cdot K$$

6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

BIESTABLE JK SÍNCRONO

(Disparado por nivel)
con entradas ASÍNCRONAS
de Preset y Clear

TABLA TRANSICIÓN
COMPLETA



J	K	Q	Q ⁺
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

TABLA ABREVIADA

J	K	Q ⁺ (Est. Siguiente)
0	0	Q No cambia
0	1	0 Pone a Cero
1	0	1 Pone a uno
1	1	\bar{Q} Cambia de estado

TABLA EXCITACIÓN Ó
INVERSA


Q	Q ⁺	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

  

6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

PROBLEMAS CON LOS BIESTABLES DISPARADOS POR NIVEL

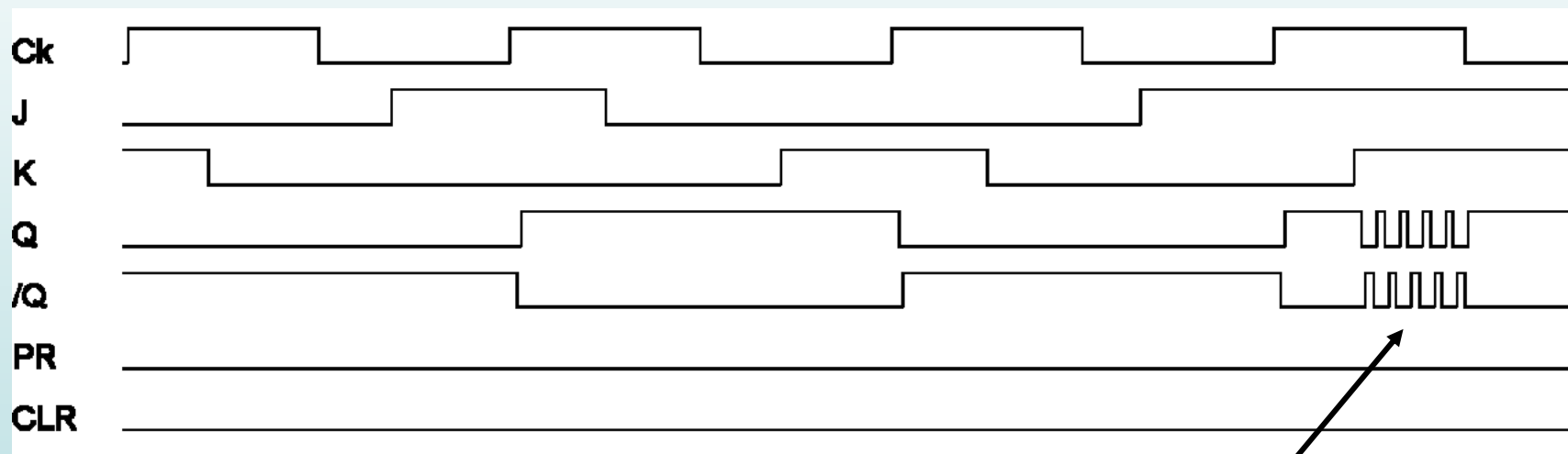Ejemplo del funcionamiento del biestable JK disparado por nivel







PROBLEMA

6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA




BIESTABLES DISARADOS POR FLANCO

   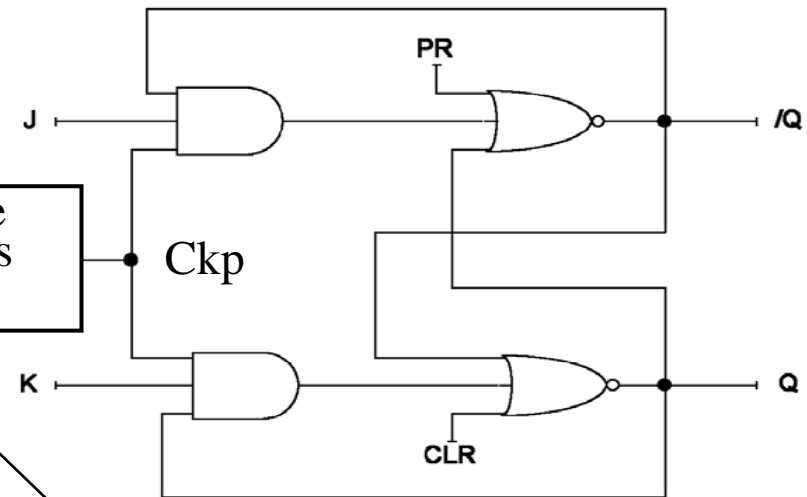Ejemplos sencillos que se valen de los azares. (Problema con los retardos para controlar la anchura del pulso Ckp)

Ck — **Detector de transiciones de impulso**



Flanco de subida

   


Flanco de bajada

6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- Un **biestable maestro-esclavo** se implementa utilizando dos biestables disparados por nivel de forma que el maestro está controlado por la señal de reloj y el esclavo por la señal de reloj complementada (nunca están habilitados simultáneamente).
- El **valor de la entrada** se capta en el biestable maestro antes del flanco de subida de la señal de reloj y se transmite al biestable esclavo después de ese flanco de subida.
- Un **flip-flop disparado por flanco** sólo cambia en el flanco de subida (o positivo) o de bajada (o negativo) de la señal de reloj y sus entradas de datos no deben cambiar después del t_{setup} anterior, ni antes del t_{hold} posterior, al flanco de la señal de reloj.

6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

BIESTABLE “Dueño-Esclavo” (Master-slave)

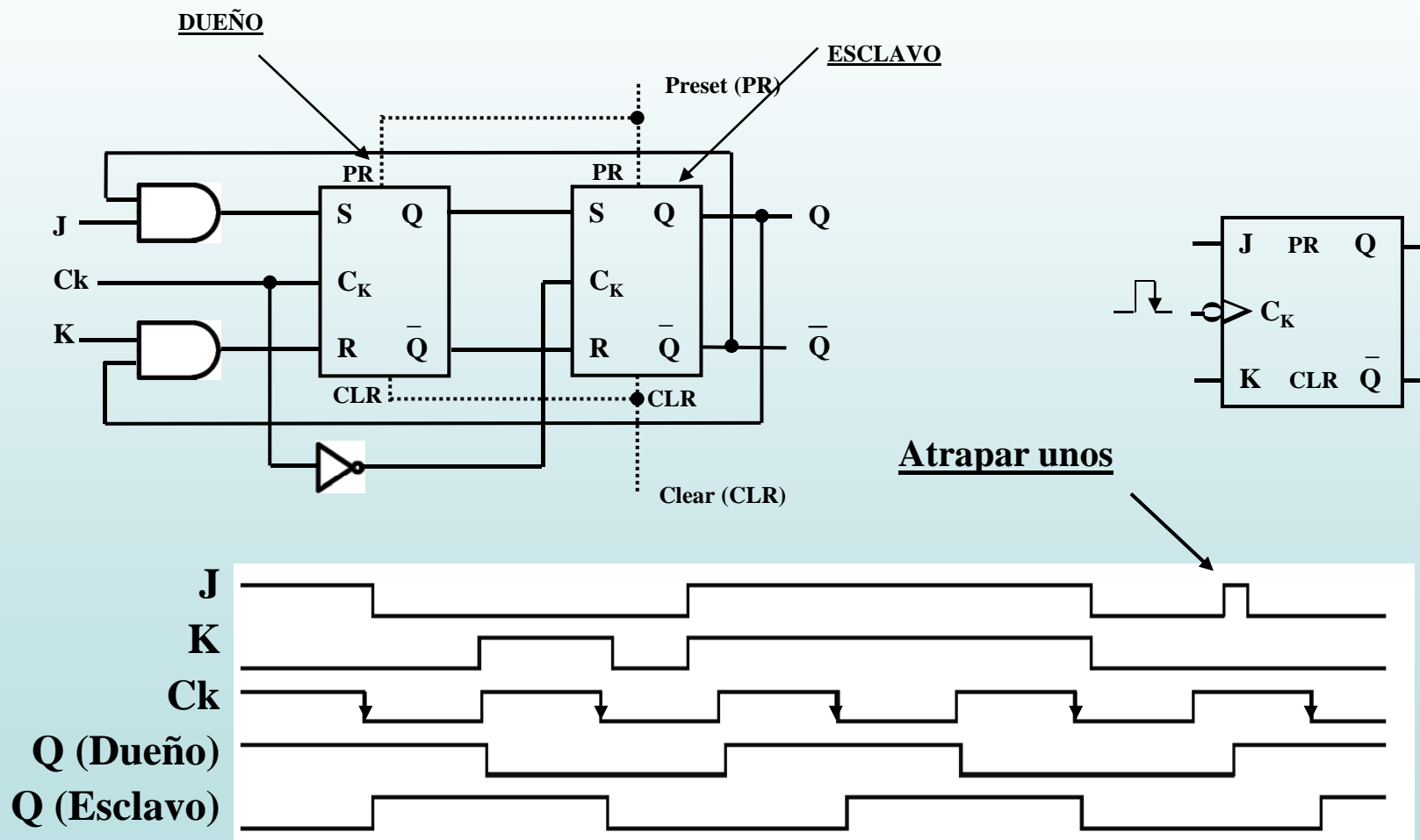

6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- LATCH D** sincronizado (con entrada de reloj) activo por nivel alto.

 


Tabla de estados		
D	Q^+	Q'^+
0	0	1
1	1	0

Puesta a 0
Puesta a 1


 



Tabla de excitación		
Q	Q^+	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- Cronograma del latch D:

 

6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

 

Biastable tipo D
(Realizado con un
biastable SR) activo por
nivel alto.

TABLA COMPLETA

D	Q	Q ⁺
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1


TABLA ABREVIADA

D	Q ⁺
0	0
1	1

TABLA INVERSA


Q ⁺	D
0	0
1	1

SÍMBOLO

 


6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

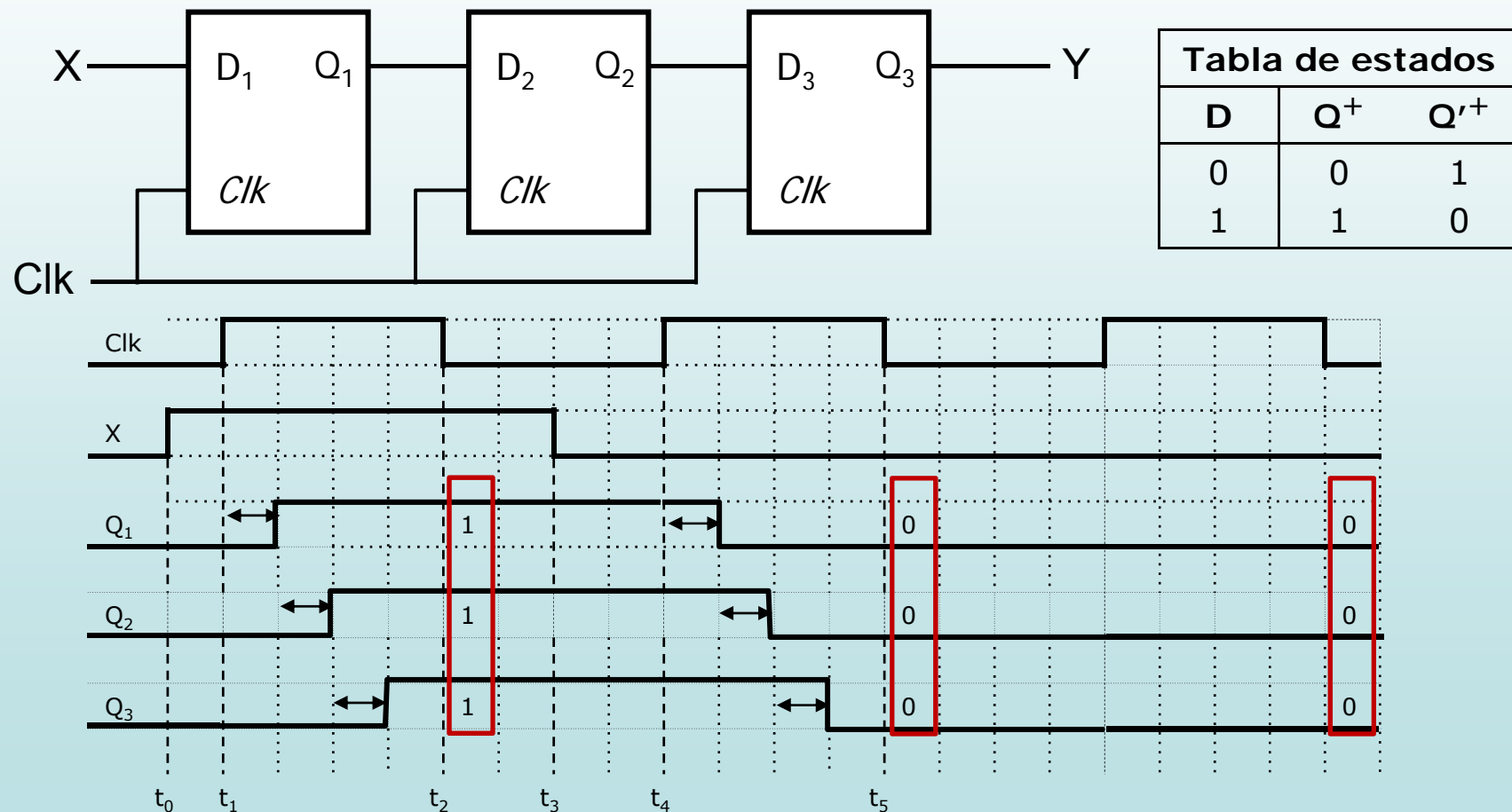- Ejemplo:** registro de desplazamiento con latch D:
En teoría: X se transferirá por todos los latch.



 
6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- **Soluciones:**
 - Disminuir el ancho de pulso de reloj




 6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- Biestables maestro-esclavo (master-slave flip-flop)




 - Biestables disparados por flanco (edge triggered flip-flop)



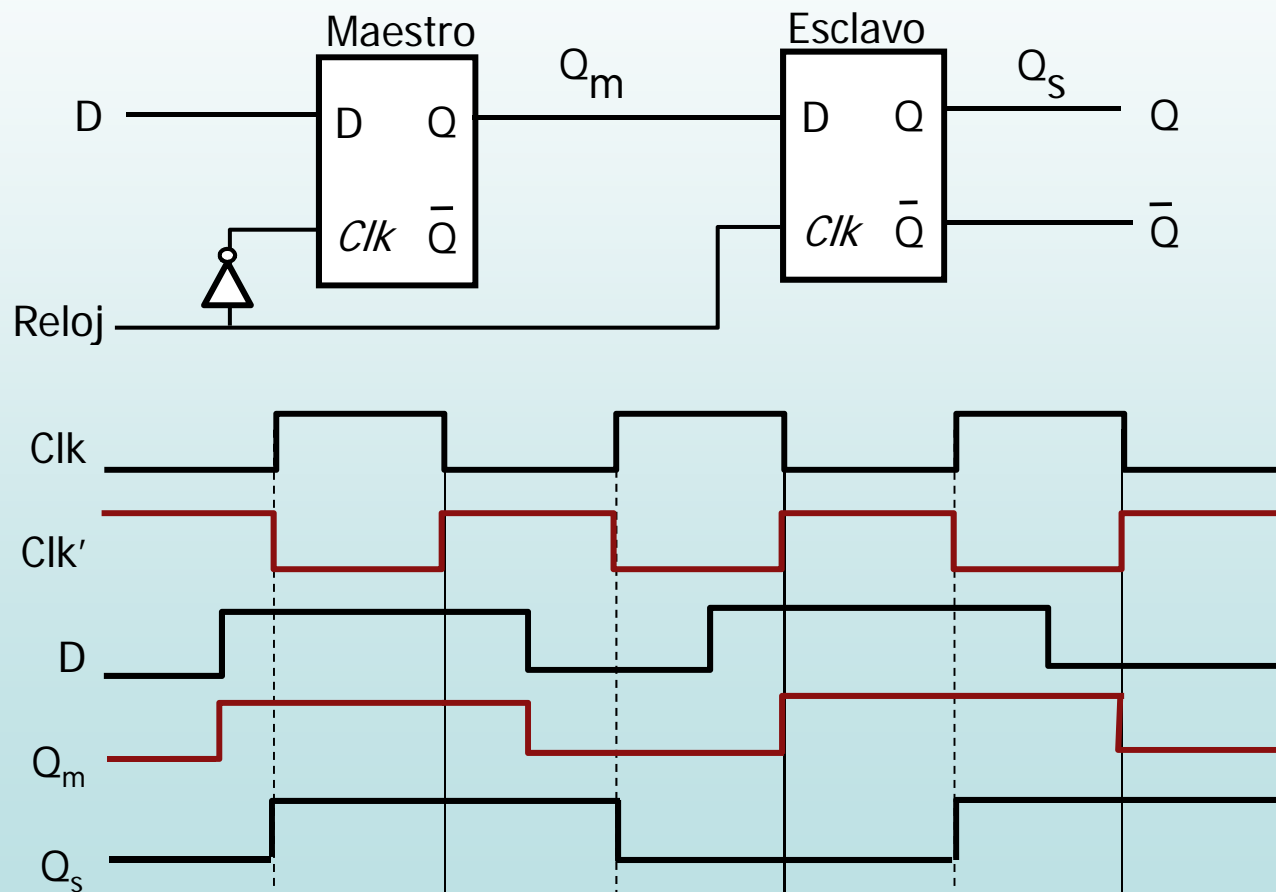
6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- **Biestable maestro-esclavo tipo D** (master-slave flip-flop)



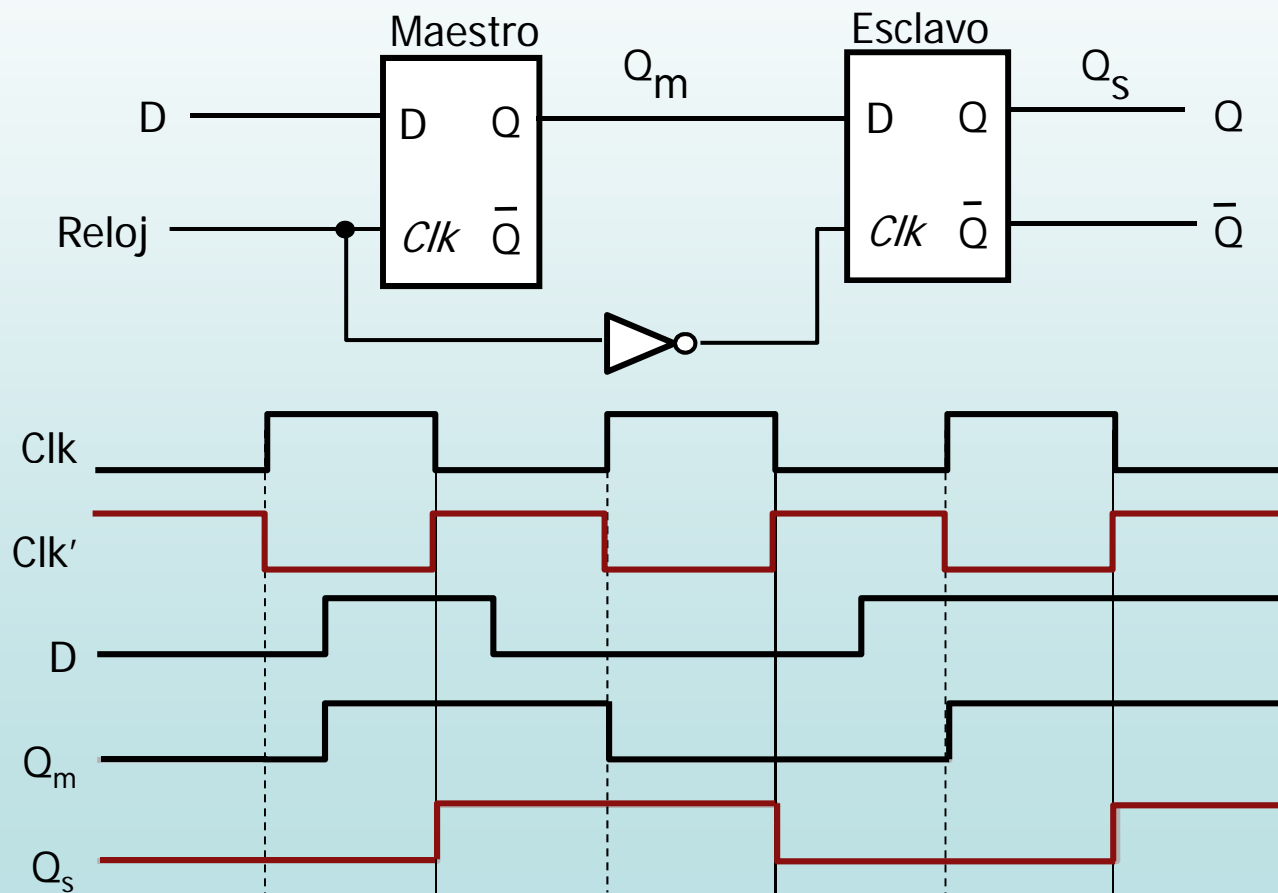
6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- **Biestable maestro-esclavo tipo D**, disparado por flanco negativo: La salida cambia cuando se habilita el "esclavo" (cuando el reloj pasa a valer cero)



 6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- **Flip-flop D disparado por flanco** (edge triggered flip-flop): La salida cambia sólo durante las transiciones positivas de reloj (de 0 a 1).




6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA


Biastable D:

- **disparado por nivel:** cambia con el flanco de subida y sigue a D (es transparente) mientras el Reloj valga 1
- **disparado por flanco positivo:** cambia con el flanco de subida y toma el valor de D en ese instante hasta el siguiente flanco de subida.
- **disparado por flanco negativo:** cambia con el flanco de bajada y toma el valor de D en ese instante hasta el siguiente flanco de bajada.


Disparado por nivel

 

Disparado por flanco positivo

 


Disparado por flanco negativo

 

6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- Biestable D:

 

6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

BIESTABLE JK SÍNCRONO

(Disparado por nivel)
con entradas ASÍNCRONAS
de Preset y Clear

TABLA TRANSICIÓN
COMPLETA



J	K	Q	Q ⁺
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

TABLA ABREVIADA

J	K	Q ⁺ (Est. Siguiente)
0	0	Q No cambia
0	1	0 Pone a Cero
1	0	1 Pone a uno
1	1	\bar{Q} Cambia de estado


TABLA EXCITACIÓN Ó
INVERSA

Q	Q ⁺	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

  

6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

BIESTABLE JK SÍNCRONO
(Disparado por flanco positivo)
con entradas ASÍNCRONAS
de Preset y Clear

 

**TABLA TRANSICIÓN
COMPLETA**

J	K	Q	Q ⁺
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0


TABLA ABREVIADA

J	K	Q ⁺ (Est. Siguierte)
0	0	Q No cambia
0	1	0 Pone a Cero
1	0	1 Pone a uno
1	1	\bar{Q} Cambia de estado

**TABLA EXCITACIÓN Ó
INVERSA**

Q	Q ⁺	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

 

Biestable tipo T
(Realizado con un
biestable JK) activo por
flanco de subida.

TABLA COMPLETA

T	Q	Q ⁺
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


TABLA ABREVIADA

T	Q ⁺ (Est. Siguierte)
0	Q No cambia
1	\overline{Q} Cambia Estado

TABLA INVERSA

Q	Q ⁺	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

SÍMBOLO

 

6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- Ejemplo: implementar un FF-D
 - a) A partir de un FF-JK

 


Tabla de estados		
J	K	Q^+
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	Q'

Tabla de estados	
D	Q^+
0	0
1	1

D	$J = D$	$K = D'$	Q^+
0	0	1	0
1	1	0	1

- b) A partir de un FF-T

 


Tabla de estados	
T	Q^+
0	Q
1	Q'

D	Q	$T = D \oplus Q$	Q^+
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	1

6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- Ejemplo: implementar un FF-T
 - a) A partir de un FF-JK

 


Tabla de estados		
J	K	Q^+
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	Q'

Tabla de estados	
T	Q^+
0	Q
1	Q'

T	$J = T$	$K = T$	Q^+
0	0	0	Q
1	1	1	Q'

- b) A partir de un FF-D


 
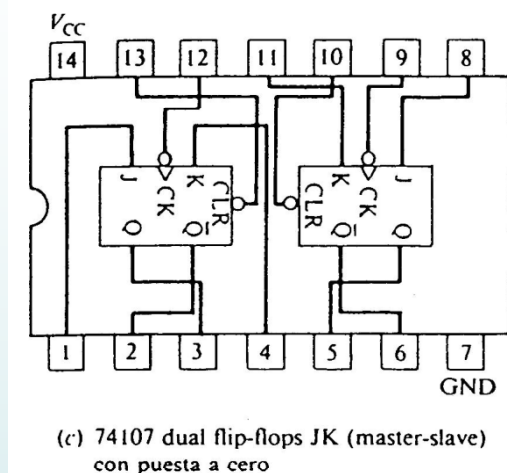
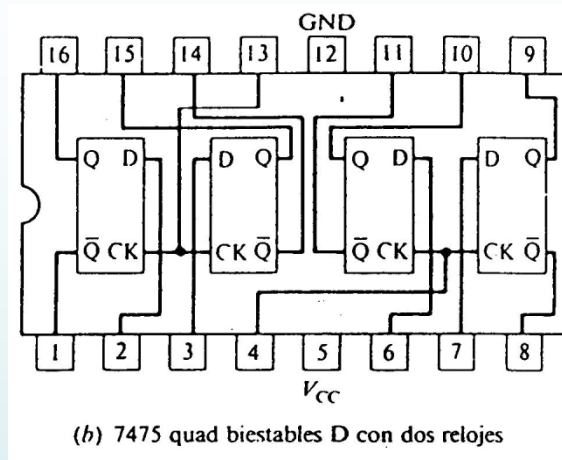





Tabla de estados	
D	Q^+
0	0
1	1

T	Q	$D = T \oplus Q$	Q^+
0	0	0	$0 = Q$
0	1	1	$1 = Q$
1	0	1	$1 = Q'$
1	1	0	$0 = Q'$

6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

 


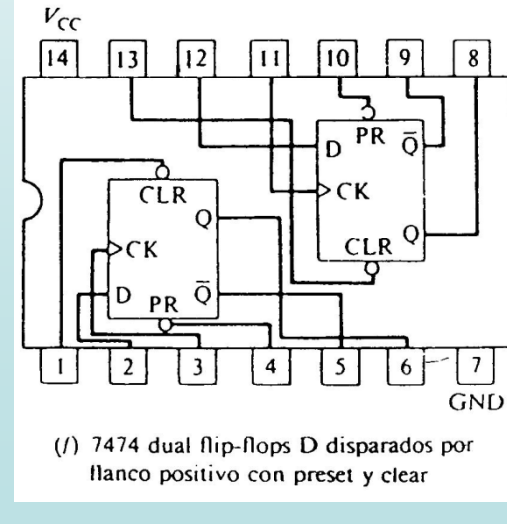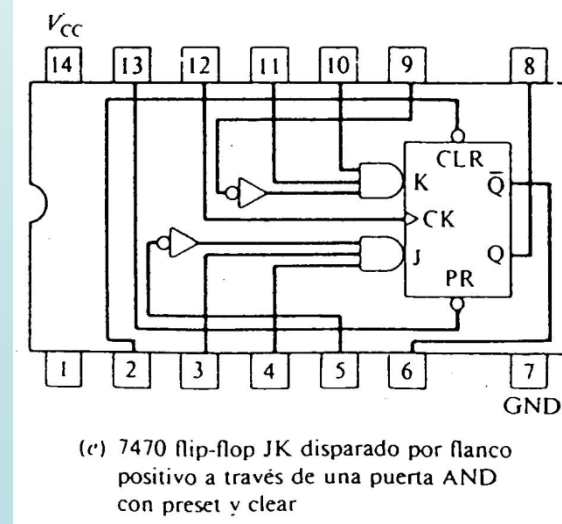 EJEMPLOS DE BIESTABLES (FLIP-FLOPS) COMO C.I.



 
6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA: Aplicaciones

- Almacenamiento de datos en paralelo (registro sencillo)



 
6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA: Aplicaciones

- Divisor de frecuencia: la salida es una señal con una frecuencia igual a la mitad de la que tiene el reloj.




6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA

- ¿Qué hace el siguiente circuito?

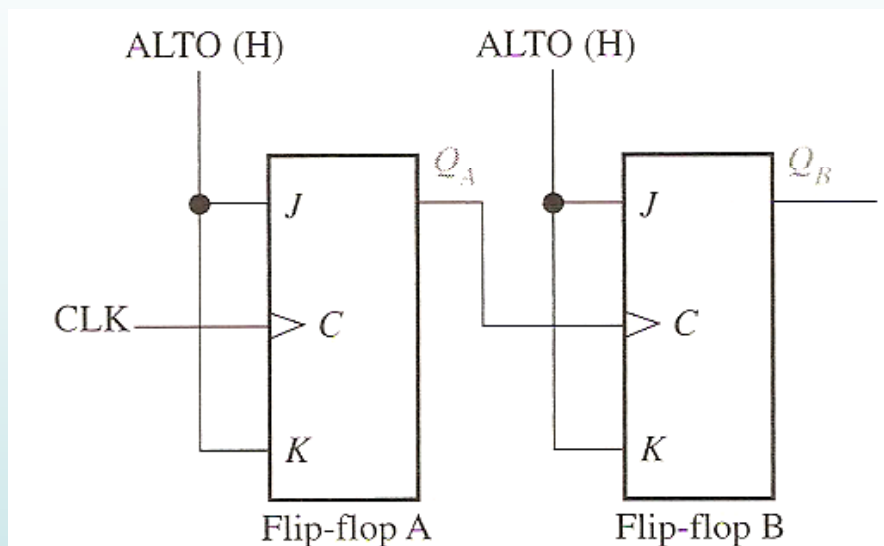


Divide la frecuencia de reloj por 4

 

 
6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA: Ejercicios

- Completar el cronograma para un biestable SR síncrono disparado por flanco ascendente.



 
6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA: Ejercicios

- Completar el cronograma para un biestable J-K asíncrono.



 
6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA: Ejercicios

- Completar el cronograma para un biestable J-K síncrono disparado por flanco ascendente y descendente



 
6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA: Ejercicios

- Completar el cronograma para un biestable D síncrono disparado por flanco ascendente y descendente



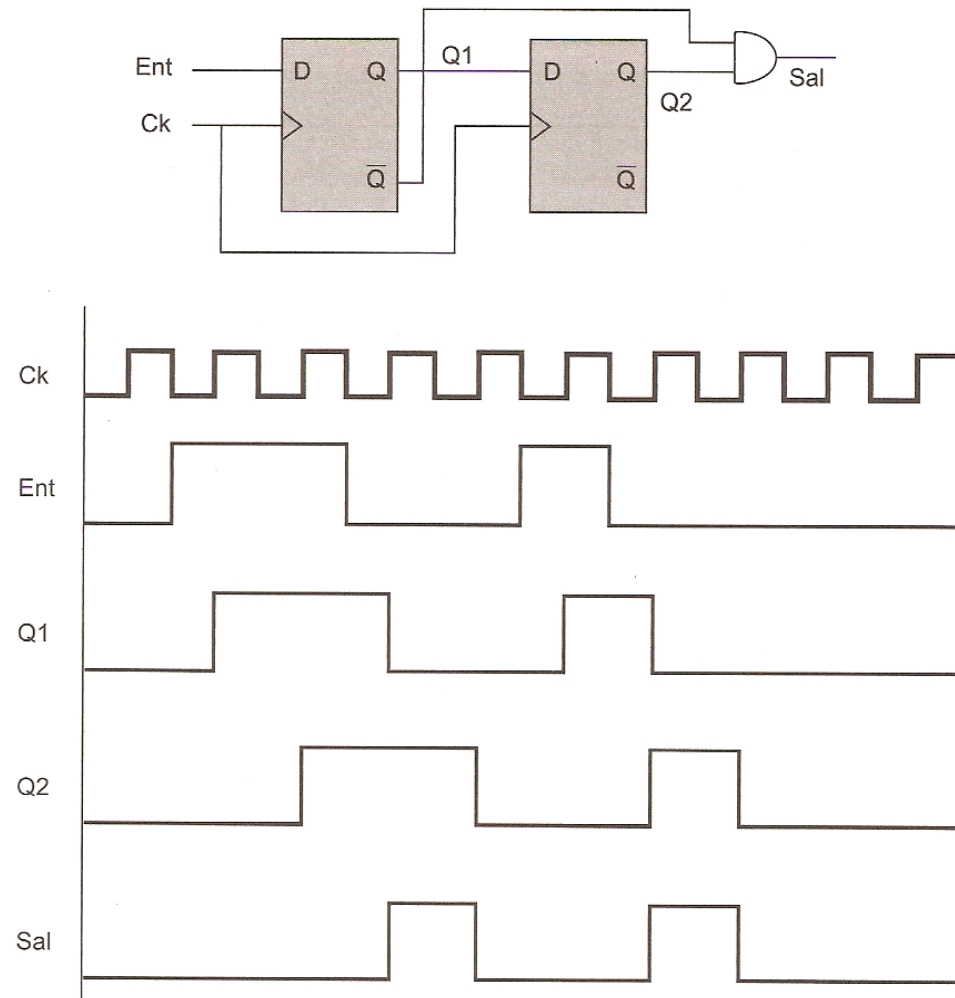
6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA: Ejercicios

- Completar el cronograma para el circuito de la figura. ¿Cuál es el cometido de dicho circuito?



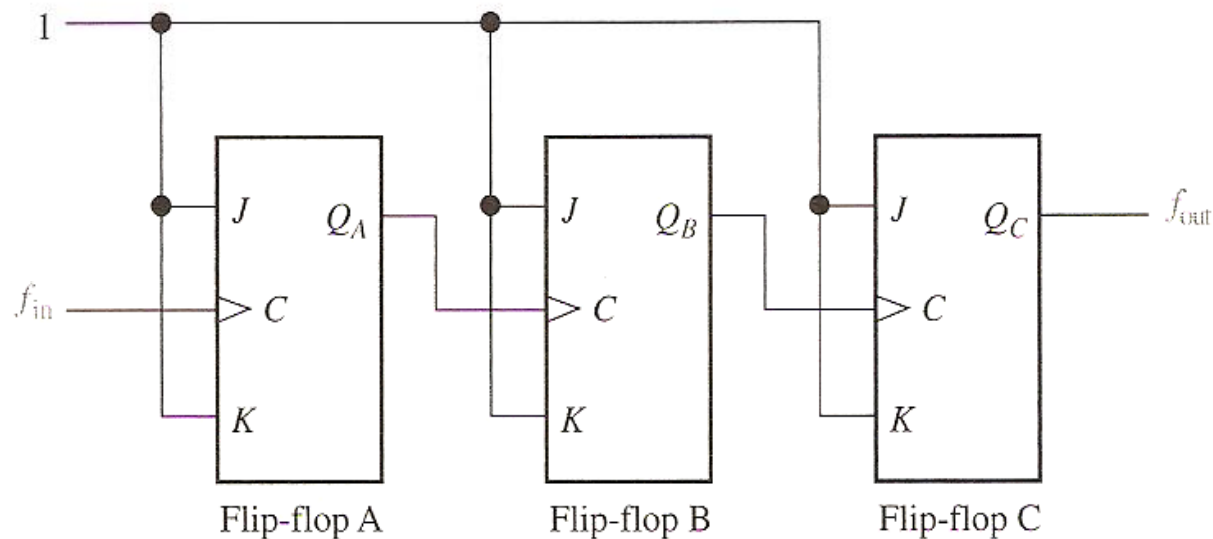6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA: Ejercicios

Desarrollar la forma de onda f_{out} para el circuito de la Figura 8.42, cuando se aplica una señal cuadrada de 8 kHz en la entrada de reloj del flip-flop A.




6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA: Resumen

Tabla Abreviada	T. Inversa	Símbolo																				
<table><tr><th>S R</th><th>Q⁺ (Est. Siguiente)</th></tr><tr><td>0 0</td><td>Q No cambia</td></tr><tr><td>0 1</td><td>0 Pone a Cero</td></tr><tr><td>1 0</td><td>1 Pone a uno</td></tr><tr><td>1 1</td><td>* No utilizar</td></tr></table>	S R	Q ⁺ (Est. Siguiente)	0 0	Q No cambia	0 1	0 Pone a Cero	1 0	1 Pone a uno	1 1	* No utilizar	<table><tr><th>Q Q⁺</th><th>S R</th></tr><tr><td>0 0</td><td>0 -</td></tr><tr><td>0 1</td><td>1 0</td></tr><tr><td>1 0</td><td>0 1</td></tr><tr><td>1 1</td><td>- 0</td></tr></table>	Q Q ⁺	S R	0 0	0 -	0 1	1 0	1 0	0 1	1 1	- 0	
S R	Q ⁺ (Est. Siguiente)																					
0 0	Q No cambia																					
0 1	0 Pone a Cero																					
1 0	1 Pone a uno																					
1 1	* No utilizar																					
Q Q ⁺	S R																					
0 0	0 -																					
0 1	1 0																					
1 0	0 1																					
1 1	- 0																					
<table><tr><th>J K</th><th>Q⁺ (Est. Siguiente)</th></tr><tr><td>0 0</td><td>Q No cambia</td></tr><tr><td>0 1</td><td>0 Pone a Cero</td></tr><tr><td>1 0</td><td>1 Pone a uno</td></tr><tr><td>1 1</td><td>Q-bar Cambia de estado</td></tr></table>	J K	Q ⁺ (Est. Siguiente)	0 0	Q No cambia	0 1	0 Pone a Cero	1 0	1 Pone a uno	1 1	Q-bar Cambia de estado	<table><tr><th>Q Q⁺</th><th>J K</th></tr><tr><td>0 0</td><td>0 -</td></tr><tr><td>0 1</td><td>1 -</td></tr><tr><td>1 0</td><td>- 1</td></tr><tr><td>1 1</td><td>- 0</td></tr></table>	Q Q ⁺	J K	0 0	0 -	0 1	1 -	1 0	- 1	1 1	- 0	
J K	Q ⁺ (Est. Siguiente)																					
0 0	Q No cambia																					
0 1	0 Pone a Cero																					
1 0	1 Pone a uno																					
1 1	Q-bar Cambia de estado																					
Q Q ⁺	J K																					
0 0	0 -																					
0 1	1 -																					
1 0	- 1																					
1 1	- 0																					
<table><tr><th>T</th><th>Q⁺ (Est. Siguiente)</th></tr><tr><td>0</td><td>Q No cambia</td></tr><tr><td>1</td><td>Q-bar Cambia Estado</td></tr></table>	T	Q ⁺ (Est. Siguiente)	0	Q No cambia	1	Q-bar Cambia Estado	<table><tr><th>Q Q⁺</th><th>T</th></tr><tr><td>0 0</td><td>0</td></tr><tr><td>0 1</td><td>1</td></tr><tr><td>1 0</td><td>1</td></tr><tr><td>1 1</td><td>0</td></tr></table>	Q Q ⁺	T	0 0	0	0 1	1	1 0	1	1 1	0					
T	Q ⁺ (Est. Siguiente)																					
0	Q No cambia																					
1	Q-bar Cambia Estado																					
Q Q ⁺	T																					
0 0	0																					
0 1	1																					
1 0	1																					
1 1	0																					
<table><tr><th>D</th><th>Q⁺</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	D	Q ⁺	0	0	1	1	<table><tr><th>Q⁺</th><th>D</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	Q ⁺	D	0	0	1	1									
D	Q ⁺																					
0	0																					
1	1																					
Q ⁺	D																					
0	0																					
1	1																					


TEMA 6. ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS SECUNCIALES.

CONTENIDOS:

 - 6.1. Concepto de sistema secuencial.
- 6.2. Elementos básicos de memoria.
-  6.3. Análisis de un sistema secuencial.
- 6.4. Diseño de un sistema secuencial.
- 6.5. Componentes secuenciales estándar.

 6.3 ANÁLISIS DE UN SISTEMA SECUENCIAL. MÁQUINAS DE ESTADOS FINITOS.

- Una **máquina de estados finitos** ('Finite State Machine', FSM) es un sistema secuencial en el que todos los elementos secuenciales son biestables disparados por la misma señal de reloj (CLK). Es un sistema **secuencial síncrono**.



$X \equiv X_{n-1}, \dots, X_0$: Entradas Externas

$Z \equiv Z_{m-1}, \dots, Z_0$: Salidas del Circuito

CLK: Señal de Reloj


CLR: Señal de CLEAR

6.3 ANÁLISIS DE UN SISTEMA SECUENCIAL. MÁQUINAS DE ESTADOS FINITOS.

- Una **máquina de estados finitos (FSM)**, que está formada por:
 - Entradas (X)
 - Salidas (Z)
 - Estados (Q)
 - **Función de estado siguiente, f** , que asigna a cada pareja (estado, entrada) un estado.
 - **Función de salida, h** , que es la función de salida, que asigna a cada (estado, entrada) una salida.

 6.3 ANÁLISIS DE UN SISTEMA SECUENCIAL. MÁQUINAS DE ESTADOS FINITOS.


- Si el **sistema secuencial es síncrono**, la función f , va sincronizada por una señal de reloj.



Modelo FSM de un sistema secuencial síncrono

6.3 ANÁLISIS DE UN SISTEMA SECUENCIAL. MÁQUINAS DE ESTADOS FINITOS.

Estructura general de una FSM:

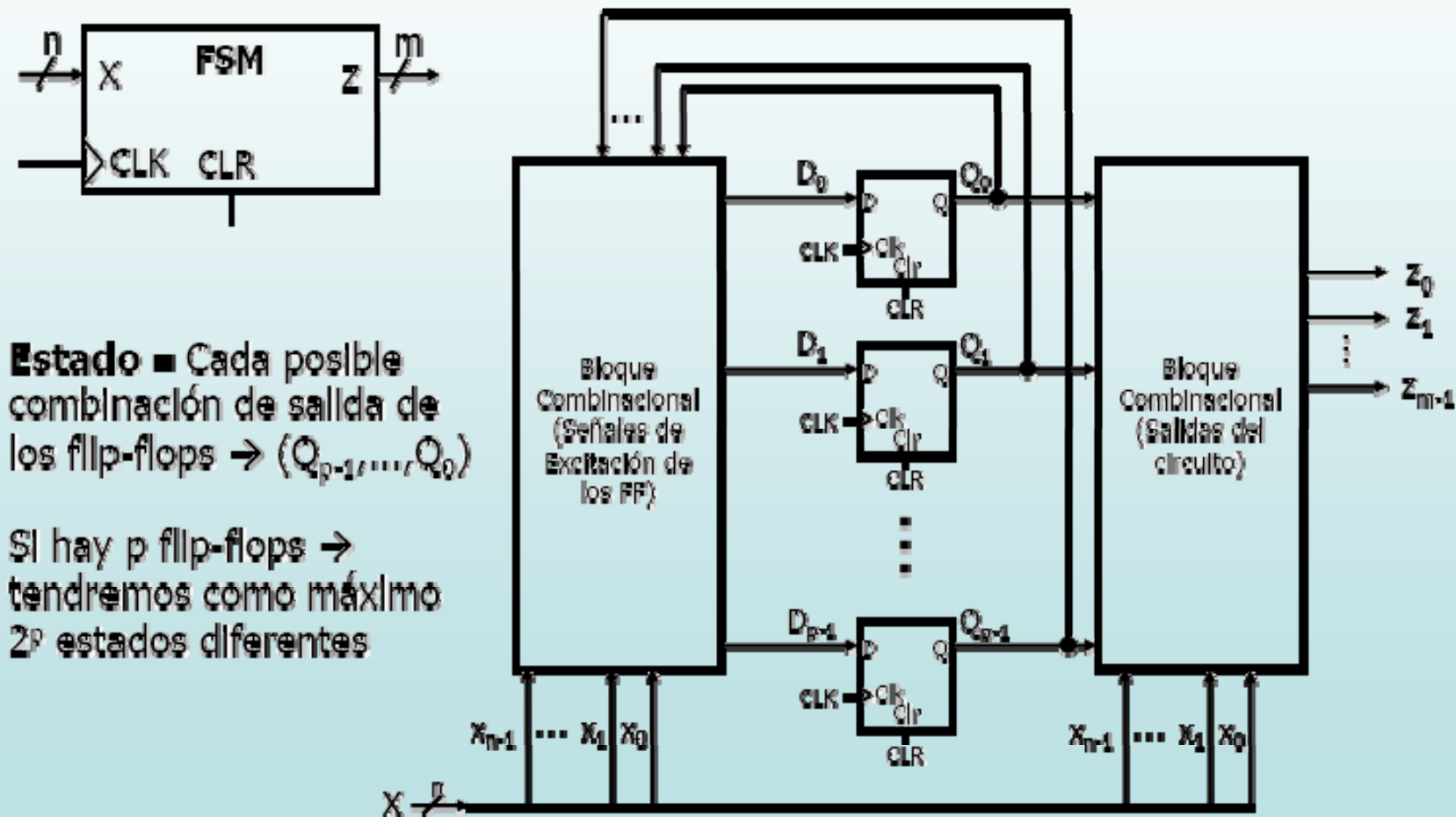

Estado ■ Cada posible combinación de salida de los flip-flops $\rightarrow (Q_{p-1}, \dots, Q_0)$

Si hay p flip-flops \rightarrow tendremos como máximo 2^p estados diferentes

6.3 ANÁLISIS DE UN SISTEMA SECUENCIAL. MÁQUINAS DE ESTADOS FINITOS.

- **FSM tipo Mealy:**

La función de salida, h , queda definida por el estado y las entradas. Es decir, las salidas dependen del estado actual y de las entradas externas.

$$z_i = F_i(x_{n-1}, \dots, x_0, Q_{p-1}, \dots, Q_0), i = 0, \dots, m-1$$


- **FSM tipo Moore:**

La función de salida asigna una salida a cada estado.



Es decir, las salidas no dependen de las entradas externas, sólo del estado actual de la FSM.

$$z_i = F_i(Q_{p-1}, \dots, Q_1, Q_0), i = 0, \dots, m-1$$

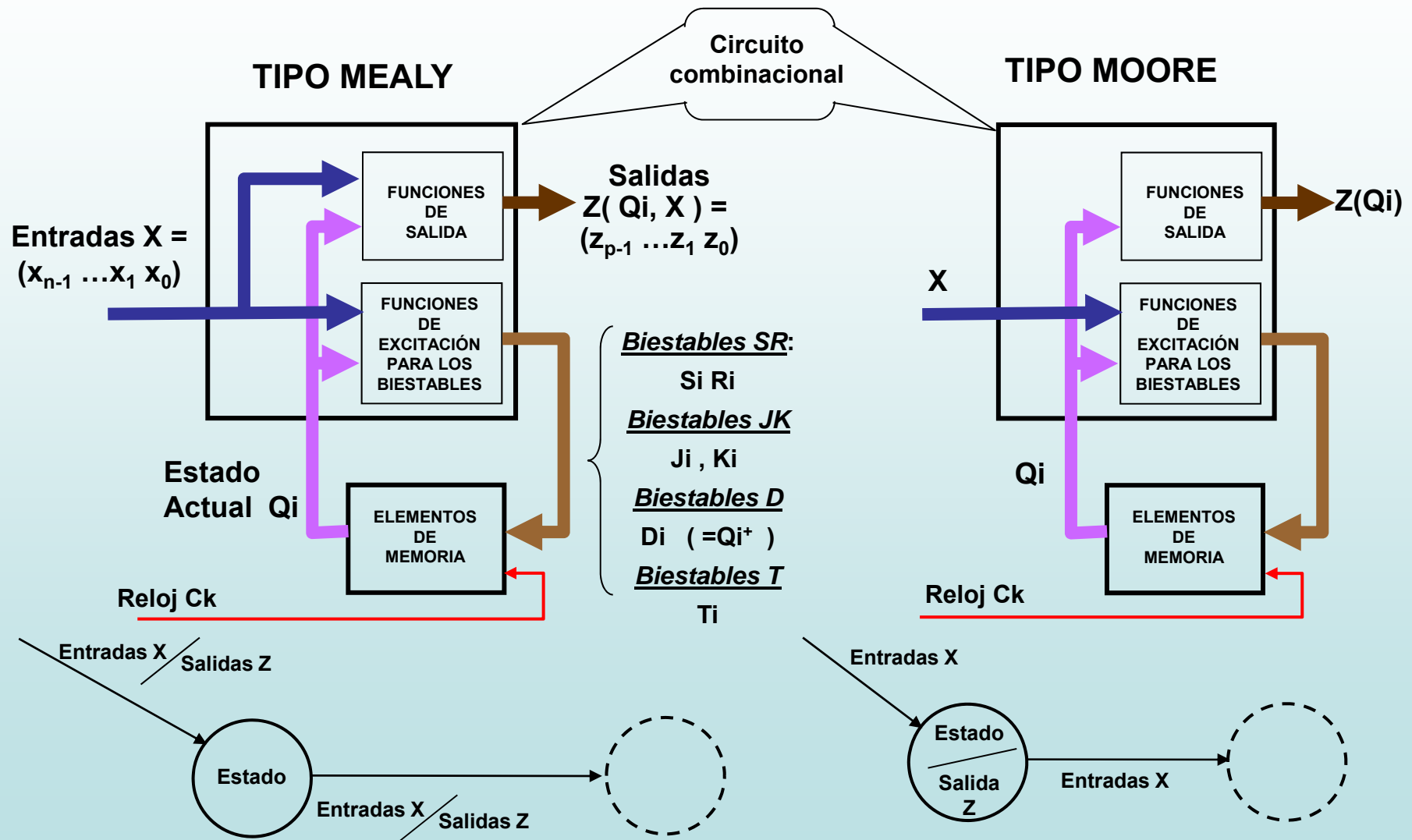
6.3 ANÁLISIS DE UN SISTEMA SECUENCIAL. MÁQUINAS DE ESTADOS FINITOS.




6.3 ANÁLISIS DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

  


MÁQUINA TIPO MEALY

 

6.3 ANÁLISIS DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

 


MÁQUINA TIPO MOORE

 

6.3 ANÁLISIS DE UN SISTEMA SECUENCIAL. MÁQUINAS DE ESTADOS FINITOS.

 - **Ejemplo de FSM tipo Moore:**


La salida, y , depende de los estados A y B .



6.3 ANÁLISIS DE UN SISTEMA SECUENCIAL. MÁQUINAS DE ESTADOS FINITOS.

 - **Ejemplo de FSM tipo Mealy:**

la salida, y , depende de la entrada, x , y de los estados A y B .



6.3 ANÁLISIS DE UN SISTEMA SECUENCIAL.


Análisis: se parte de un esquema lógico y hay que obtener una descripción del comportamiento del sistema.

Pasos a seguir:

1. Obtener las funciones de excitación de los biestables y de las salidas del sistema
2. Obtener la tabla de estados
3. Generar diagrama de estados
4. Cronograma
5. Descripción del comportamiento del sistema

6.3 ANÁLISIS DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

- ANÁLISIS DE UN SISTEMA SECUENCIAL:

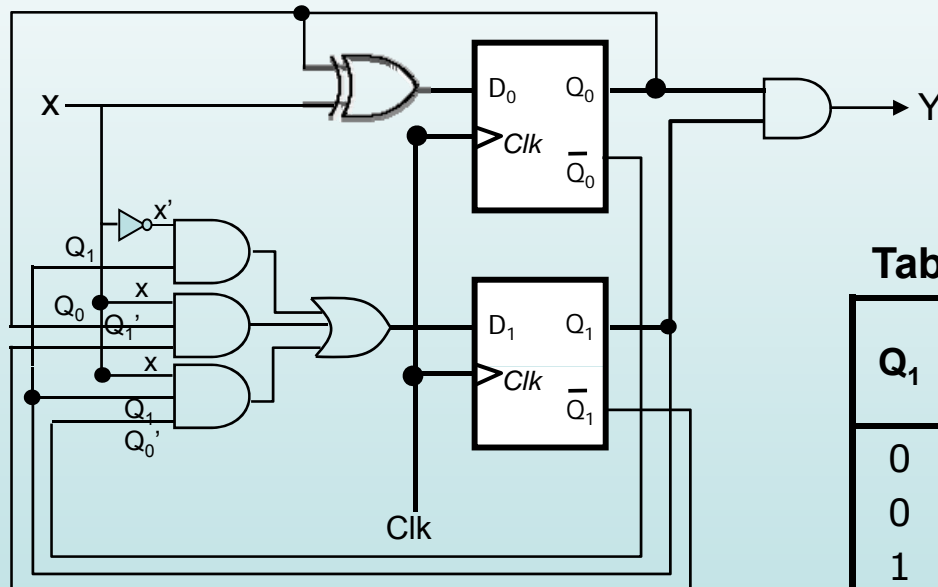

Función de excitación de los biestables y salidas:

$$Q_0^+ = D_0 = Q_0 \oplus X$$

$$Q_1^+ = D_1 = X' \cdot Q_1 + X \cdot Q_1' \cdot Q_0 + X \cdot Q_1 \cdot Q_0'$$



$$Y = Q_1 \cdot Q_0$$

Tabla de estados

Q_1	Q_0	Q_1^+	Q_0^+	Q_1^+	Q_0^+	Y
		$X=0$		$X=1$		
0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0	1

6.3 ANÁLISIS DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

Diagrama de estados y cronograma:

  

Ejemplo: Es un contador módulo 4:


0, 1, 2, 3

($Q_1Q_0 = 00, 01, 10, 11$)

Cuando llega a 3 la salida, Y, vale 1


6.3 ANÁLISIS DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

 - Ejercicio 1: Analizar el siguiente circuito secuencial




6.3 ANÁLISIS DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

 - Ejercicio 2: analizar el siguiente sistema secuencial



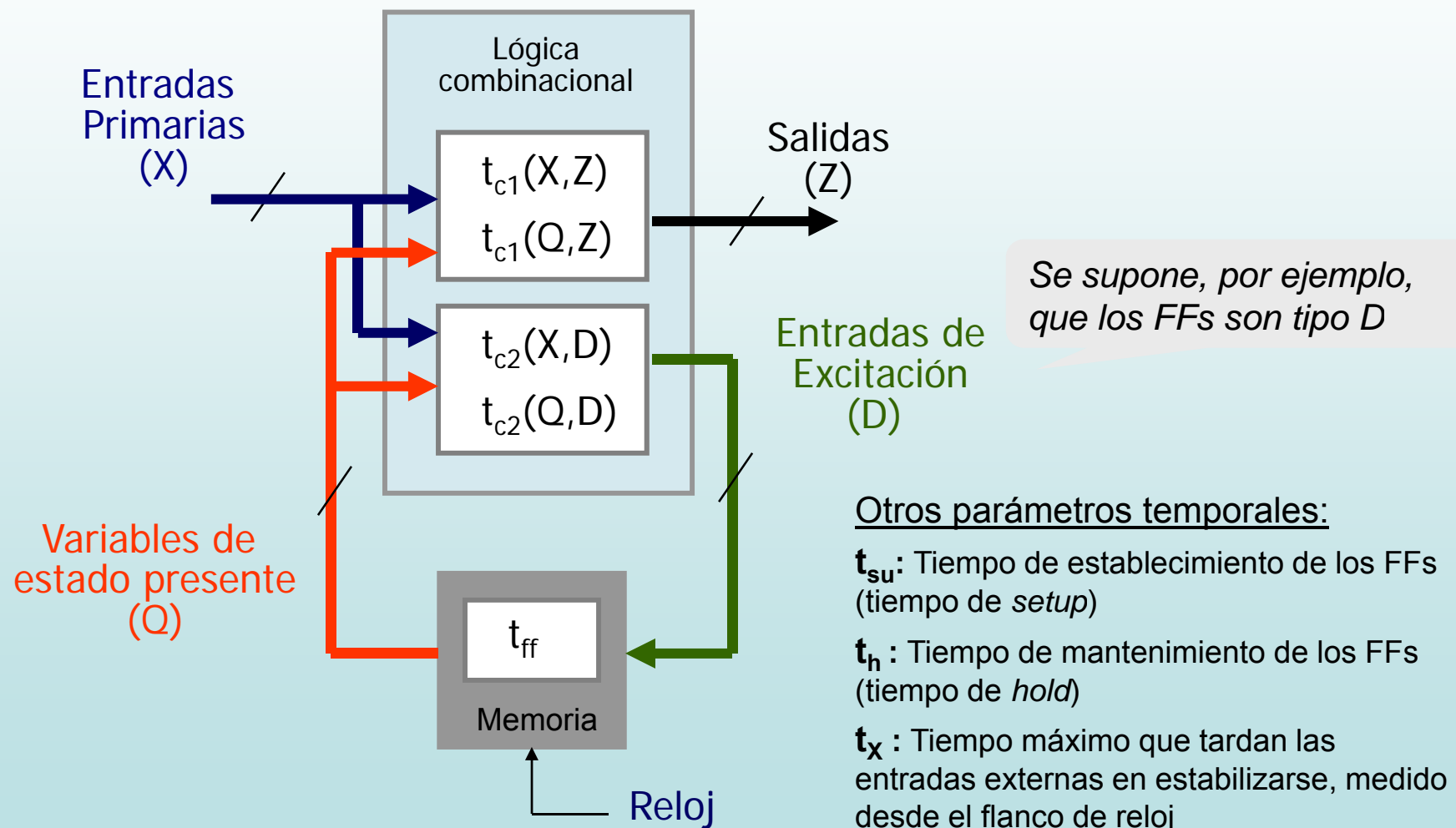
6.3 ANÁLISIS DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

Retardos de propagación en una FSM (tipo Mealy)



 6.3 ANÁLISIS DE UN SISTEMA SECUENCIAL.


Restricciones en el camino de realimentación



6.3 ANÁLISIS DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

Eventos durante el ciclo de reloj


Camino de realimentación

 

6.3 ANÁLISIS DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

Eventos durante el ciclo de reloj

Salidas externas

 

6.3 ANÁLISIS DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

Diseño de la señal de reloj

$$T_{\min} = \max\{t_{\text{ff}}^{\max} + t_{\text{c2}}^{\max} (Q,D) + t_{\text{su}}^{\max}, \\ t_{\text{ff}}^{\max} + t_{\text{c1}}^{\max} (Q,Z), \\ t_{\text{x}}^{\max} + t_{\text{c2}}^{\max} (X,D) + t_{\text{su}}^{\max}, \\ t_{\text{x}}^{\max} + t_{\text{c1}}^{\max} (X,Z)\} + E$$

$$f_{\max} = 1 / T_{\min}$$

donde

$$t_{\text{su}}^{\max} = \max \{t_{\text{su}}^{\min}(\text{FF1}), t_{\text{su}}^{\min}(\text{FF2}), \dots, t_{\text{su}}^{\min}(\text{FFp})\}$$

$$t_{\text{ff}}^{\max} = \max \{t_{\text{ff}}^{\max}(\text{FF1}), t_{\text{ff}}^{\max}(\text{FF2}), \dots, t_{\text{ff}}^{\max}(\text{FFp})\}$$

E es un término de tolerancia o error con el que se asume la incertidumbre en los retardos de propagación y la posibilidad de skew (E ~ 20%)

TEMA 6. ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS SECUNCIALES.

CONTENIDOS:

6.1. Concepto de sistema secuencial.

6.2. Elementos básicos de memoria.

6.3. Análisis de un sistema secuencial.



6.4. Diseño de un sistema secuencial.

6.5. Componentes secuenciales estándar.

6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

Fases de diseño de los circuitos secuenciales síncronos, utilizando puertas lógicas y biestables.

ETAPA 1 Descripción funcional del circuito	DIAGRAMAS Y TABLAS DE ESTADOS.
ETAPA 2 Minimización del número de estados	TABLA DE ESTADOS MINIMIZADA.
ETAPA 3 Asignación de estados, elección del tipo de biestables a utilizar. Obtención de las funciones de excitación de los biestables y funciones de salida.	TABLA DE TRANSICIÓN ASIGNADA. EXPRESIONES CANONICAS DE LAS: Funciones de excitación de los biestables y de las Funciones de Salida.
ETAPA 4 Minimización de las funciones	EXPRESIONES MINIMIZADAS DE LAS FUNCIONES Y ESQUEMA DEL CIRCUITO
ETAPA 5 Realización física del circuito	REALIZACIÓN FÍSICA DEL CIRCUITO, COMPROBACIÓN Y DEPURACIÓN.

6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.


Ejemplo 1 Máquina tipo MOORE

ETAPA 1: Especificación del problema → Diagramas de estado → Tablas de estado

Enunciado:

Diseñar un circuito **TIPO MOORE** que consta de una entrada "X" y una salida "Z", tal que $Z=1$ cuando X haya sido $X=1$ durante 3 o más ciclos consecutivos de reloj.

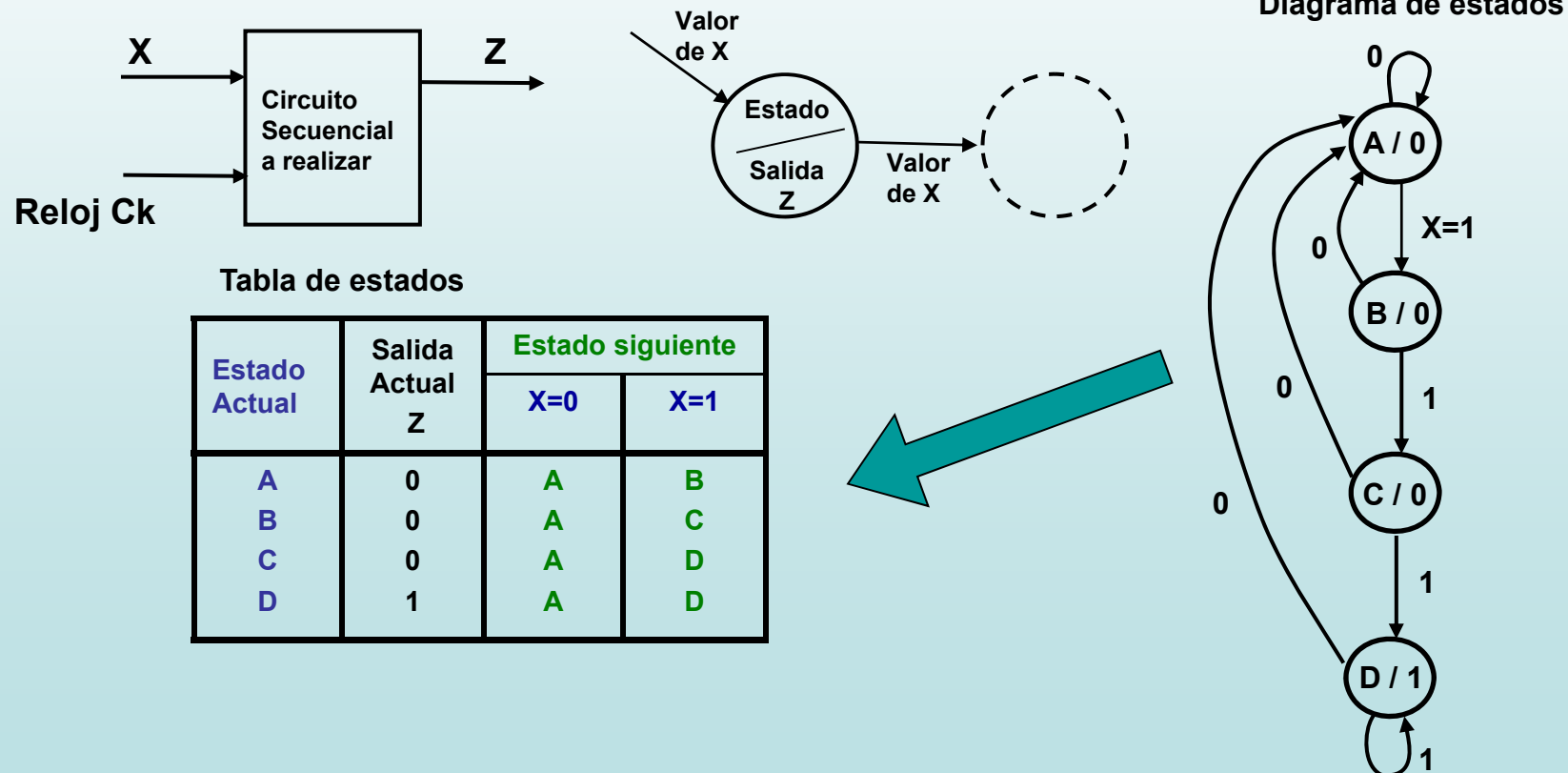Realizar el diseño utilizando biestables JK



6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

ETAPA 2: Minimización de la tabla de estados. Este punto se verá más adelante. En este ejemplo, la tabla de estados de la etapa 1 ya es mínima.

ETAPA 3: Asignación de estados. Elección del tipo de biestables a utilizar. Tabla de transiciones. El enunciado del problema dice que se realice con biestables JK.

Tabla de estados

Estado Actual	Estado siguiente / Salida actual	
	X=0	X=1
A	A / 0	B / 0
B	A / 0	C / 0
C	A / 0	C / 1

Q Q ⁺	J K
0 0	0 -
0 1	1 -
1 0	- 1
1 1	- 0

$$J_1 (Q_1 Q_0 X) = \sum m_i(3) + d(4,5,6,7)$$

$$K_1 (Q_1 Q_0 X) = \sum m_i(4) + d(0,1,2,3,6,7)$$

$$J_0 (Q_1 Q_0 X) = \sum m_i(1) + d(2,3,6,7)$$

$$K_0 (Q_1 Q_0 X) = \sum m_i(2,3) + d(0,1,4,5,6,7)$$

$$Z (Q_1 Q_0 X) = \sum m_i(5) + d(6,7)$$

Tabla de transiciones

Estado actual y Asignación de estados Q ₁ Q ₀			Estado Siguiente						Funciones a realizar														
			Q ₁ ⁺ Q ₀ ⁺						J ₁ K ₁				j ₀ K ₀				Z						
			X=0			X=1			X=0		X=1		X=0		X=1		X=0		X=1				
A =	0	0	0	0	0	1	1	0	–	0	0	–	1	0	–	0	1	–	1	0	0	1	
B =	0	1	0	0	2	1	0	3	0	–	2	1	–	3	–	1	2	–	1	3	0	2	0
C =	1	0	0	0	4	1	0	5	–	1	4	–	0	5	0	–	4	0	–	5	0	4	1
–	1	1	–	–	6	–	–	7	–	–	6	–	–	7	–	–	6	–	–	7	–	6	–

6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.


ETAPA 4: Minimización de las funciones, y esquema del circuito.

$$J_1(Q_1 Q_0 X) = \sum m_i(2) + d(4,6,5,7)$$

$$K_1(Q_1 Q_0 X) = \sum m_i(4,6) + d(0,1,2,3)$$

$$J_0(Q_1 Q_0 X) = \sum m_i(1,5) + d(2,6,3,7)$$
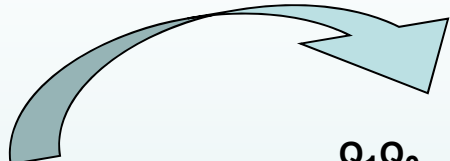
$$K_0(Q_1 Q_0 X) = \sum m_i(2,3,6) + d(0,1,4,5)$$



$Q_1 Q_0$		00	01	11	10
X	0	0	2	- 6	- 4
	1	1	1 3	- 7	- 5

$$J_1(Q_1 Q_0 X) = XQ_0$$

$Q_1 Q_0$		00	01	11	10
X	0	- 0	- 2	1 6	1 4
	1	- 1	- 3	7	5

$$K_1(Q_1 Q_0 X) = \bar{X}$$

$$Z(Q_1 Q_0) = \sum m_i(3)$$

		Q_1	
		0	1
Q_0	0	0	2
	1	1	1 ₃

$$Z = Q_1 Q_0$$

$Q_1 Q_0$		00	01	11	10
X	0	0	- 2	- 6	4
	1	1 1	- 3	- 7	1 5


$$J_0(Q_1 Q_0 X) = X$$

$Q_1 Q_0$		00	01	11	10
X	0	- 0	1 2	1 6	- 4
	1	- 1	1 3	7	- 5

$$K_0(Q_1 Q_0 X) = \bar{X} + \bar{Q}_1$$

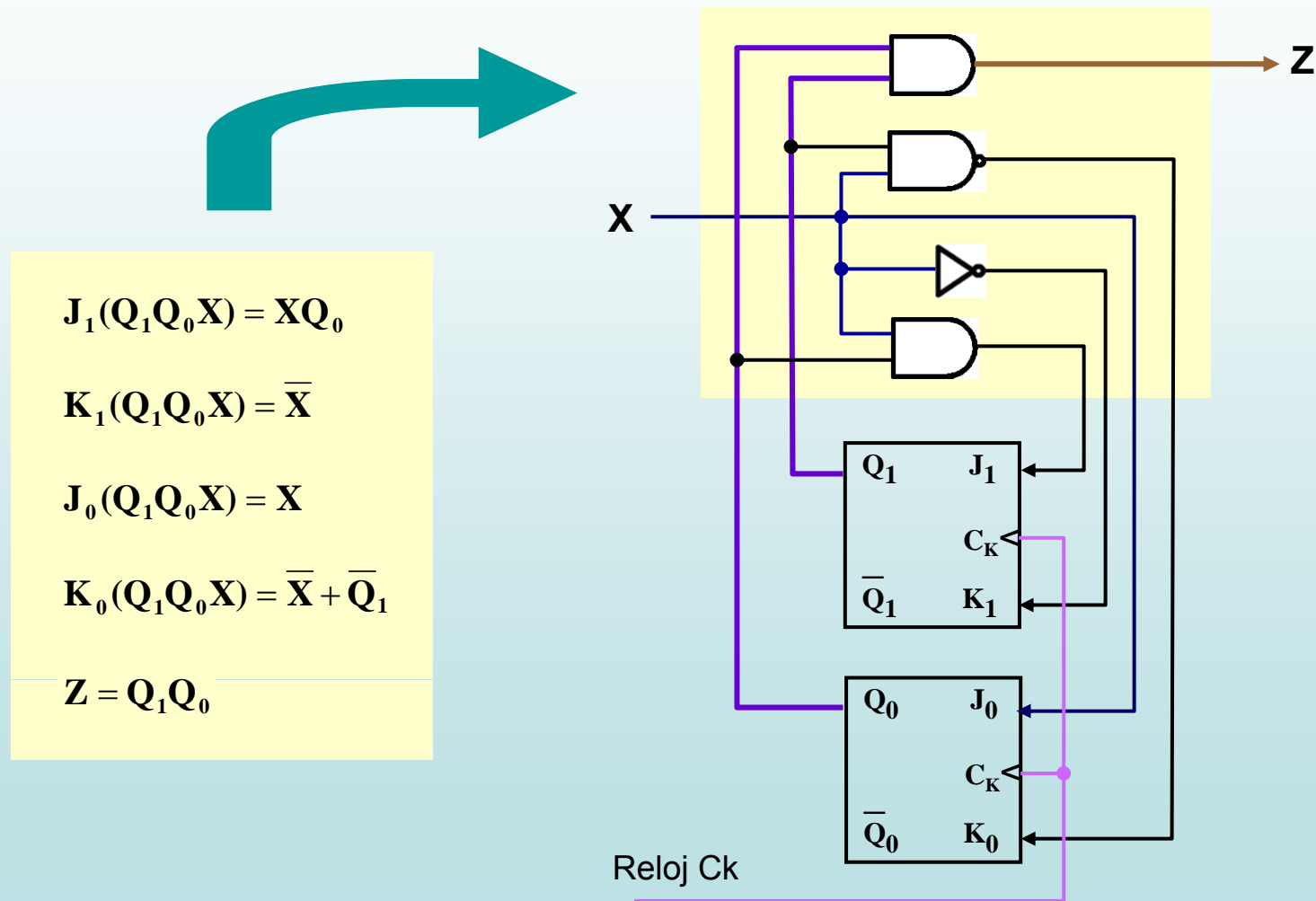6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

ETAPA 4: (Continuación). Esquema del circuito.



6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.


Ejemplo 2 Máquina tipo MEALY

ETAPA 1: Especificación del problema → Diagramas de estado → Tablas de estado

Enunciado:

Diseñar un circuito **TIPO MEALY** que consta de una entrada “X” y una salida “Z”, tal que $Z=1$ cuando X haya sido $X=1$ durante 3 o más ciclos consecutivos de reloj.

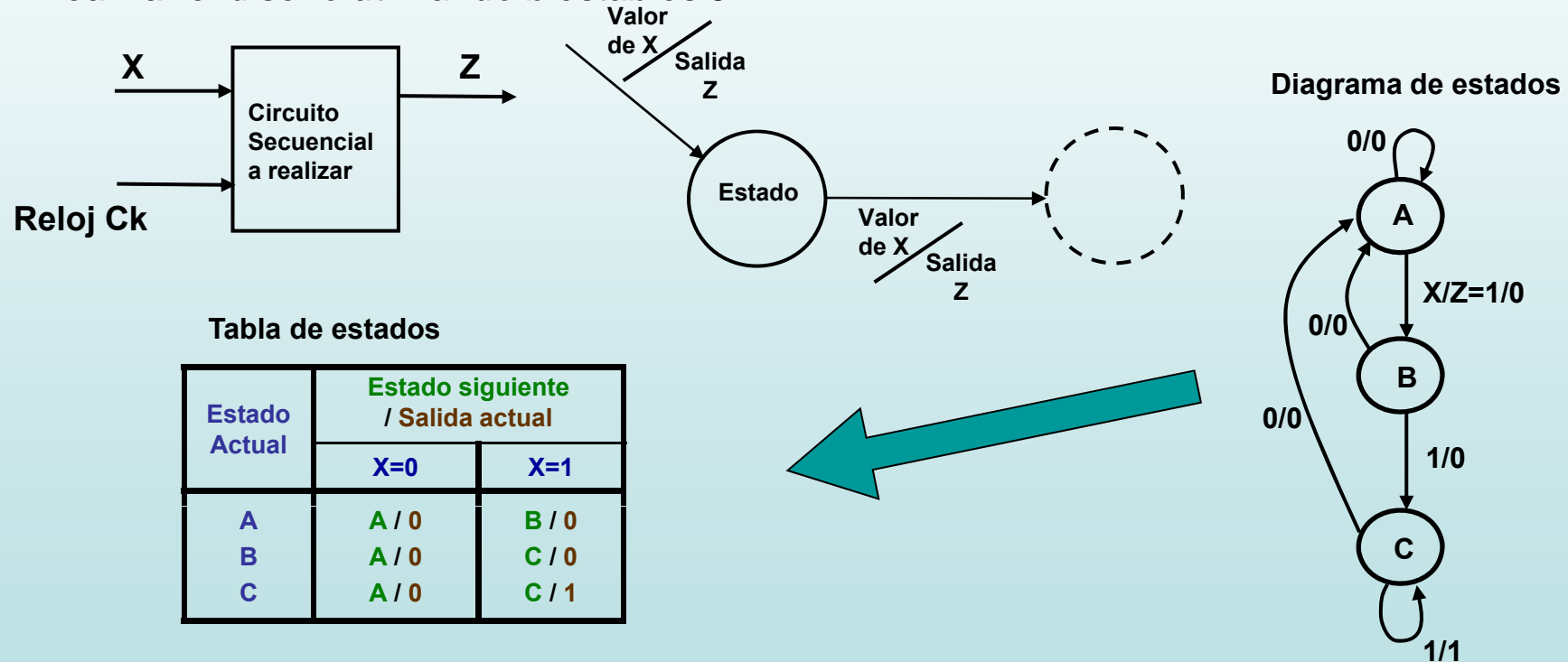Realizar el diseño utilizando biestables JK



6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

ETAPA 2: Minimización de la tabla de estados. *Este punto se verá más adelante. En este ejemplo, la tabla de estados de la etapa 1 ya es mínima.*

ETAPA 3: Asignación de estados. Elección del tipo de biestables a utilizar. Tabla de transiciones. *El enunciado del problema dice que se realice con biestables JK.*

Tabla de estados

Estado Actual	Estado siguiente / Salida actual	
	X=0	X=1
A	A / 0	B / 0
B	A / 0	C / 0
C	A / 0	C / 1

Q Q ⁺	J K
0 0	0 -
0 1	1 -
1 0	- 1
1 1	- 0

$$J_1 (Q_1 Q_0 X) = \sum m_i(3) + d(4,5,6,7)$$

$$K_1 (Q_1 Q_0 X) = \sum m_i(4) + d(0,1,2,3,6,7)$$

$$J_0 (Q_1 Q_0 X) = \sum m_i(1) + d(2,3,6,7)$$

$$K_0 (Q_1 Q_0 X) = \sum m_i(2,3) + d(0,1,4,5,6,7)$$

$$Z (Q_1 Q_0 X) = \sum m_i(5) + d(6,7)$$

Tabla de transiciones

Estado actual y Asignación de estados Q ₁ Q ₀	Estado Siguiete			Funciones a realizar									
	Q ₁ ⁺ Q ₀ ⁺			J ₁ K ₁				J ₀ K ₀				Z	
	X=0	X=1		X=0	X=1			X=0	X=1			X=0	X=1
A = 0 0	0 0 0	0 1 1	1	0 - 0	0 - 1	1		0 - 0	1 - 1	1		0 0	0 1
B = 0 1	0 0 2	1 0 3	3	0 - 2	1 - 3		- 1 2	- 1 3				0 2	0 3
C = 1 0	0 0 4	1 0 5	5	- 1 4	- 0 5		0 - 4	0 - 5				0 4	1 5
- 1 1	- - 6	- - 7	7	- - 6	- - 7		- - 6	- - 7				- 6	- 7

6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

ETAPA 4: Minimización de las funciones, (Por Eje. Mapas de Karnaugh) y esquema del circuito.

$$J_1(Q_1 Q_0 X) = \sum m_i(3) + d(4,5,6,7)$$

$$K_1(Q_1 Q_0 X) = \sum m_i(4) + d(0,1,2,3,6,7)$$

$$J_0(Q_1 Q_0 X) = \sum m_i(1) + d(2,3,6,7)$$

$$K_0(Q_1 Q_0 X) = \sum m_i(2,3) + d(0,1,4,5,6,7)$$

$$Z(Q_1 Q_0 X) = \sum m_i(5) + d(6,7)$$

X \ Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
0	0	2	- 6	0 4
1	1	3	- 7	1 5

$$Z = XQ_1$$

X \ Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
0	0	2	- 6	- 4
1	1	1 3	- 7	- 5

$$J_1(Q_1 Q_0 X) = XQ_0$$

X \ Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
0	- 0	- 2	- 6	1 4
1	- 1	- 3	- 7	5

$$K_1(Q_1 Q_0 X) = \bar{X}$$

X \ Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
0	0	- 2	- 6	4
1	1 1	- 3	- 7	5


$$J_0(Q_1 Q_0 X) = X\bar{Q}_1$$

X \ Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
0	- 0	1 2	- 6	- 4
1	- 1	1 3	- 7	- 5

$$K_0(Q_1 Q_0 X) = 1$$

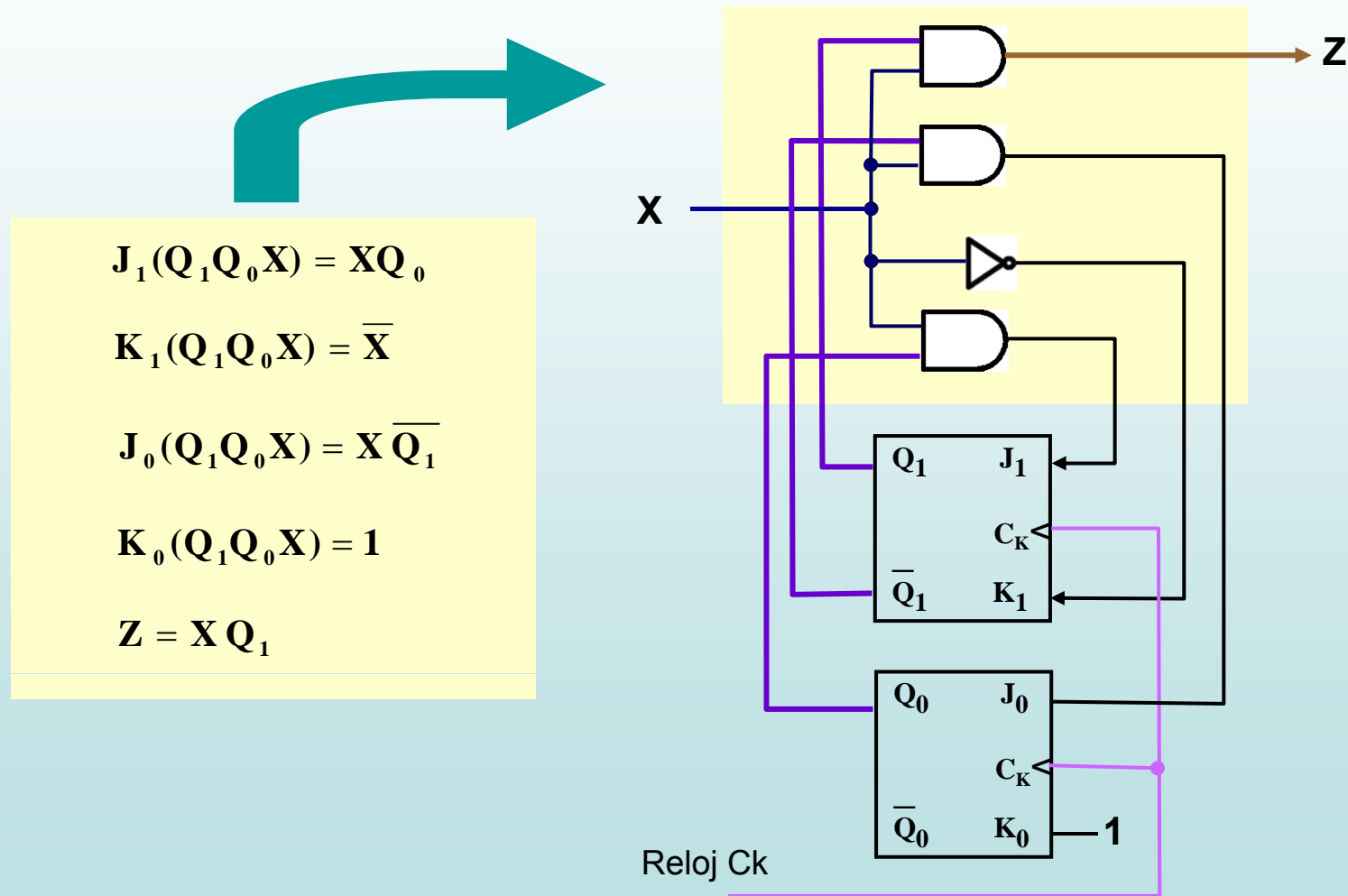6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.



ETAPA 4: (Continuación). Esquema del circuito.



 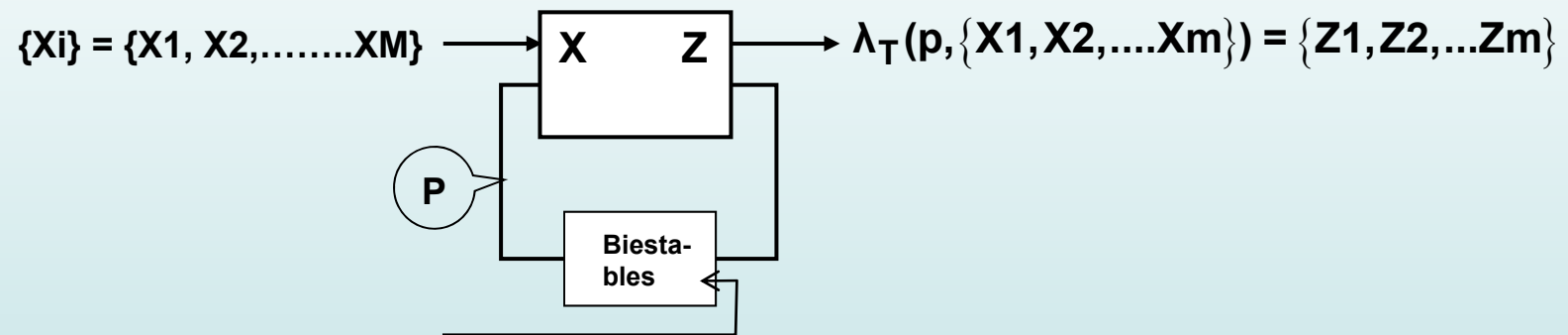6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

Minimización de tablas de estados

MÉTODO DE TABLAS DE IMPLICACIÓN PARA MINIMIZAR
TABLAS DE ESTADO COMPLETAMENTE ESPECIFICADAS.



6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

Definición de estados equivalentes.

Estados equivalentes.

Sean S y T dos sistemas secuenciales **COMPLETAMENTE ESPECIFICADOS** sujetos a las mismas secuencias de entradas.


Dos estados p (de T) y q (de S) son equivalentes si y solo si: estando T en el estado p y S en el estado q , para cada secuencia posible de entrada implica que la secuencia de salida con que responden uno y otro circuito coinciden. Es decir:

Si $\{X\}=\{x1,x2,...xn\}$ es una secuencia de entrada genérica


$$p \equiv q \Leftrightarrow \forall \{X\} \Rightarrow \lambda_T(p, \{X\}) = \lambda_S(q, \{X\})$$

6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

$\{X_i\} = \{X_1, X_2, \dots, X_M\}$

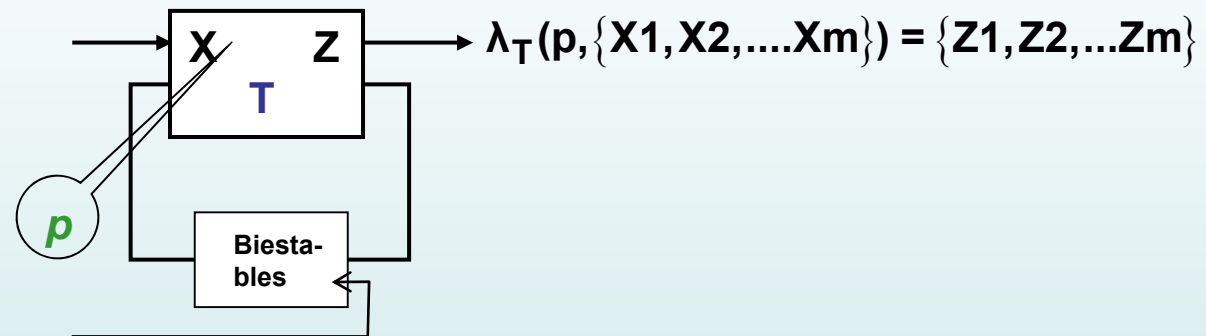

$\{X_i\} = \{X_1, X_2, \dots, X_M\}$

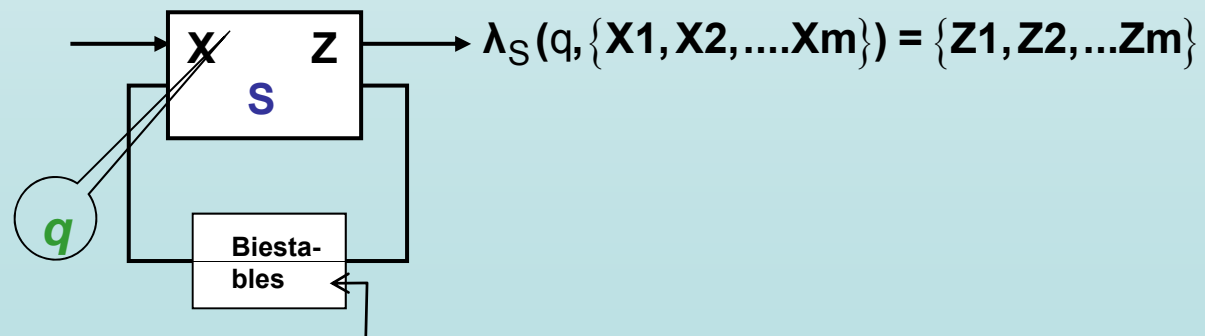

6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

Definición de Circuitos Secuenciales equivalentes.

Sistemas Secuenciales equivalentes.

Dos sistemas secuenciales S y T son equivalentes si para cada estado p (de T) existe un estado q (de S) tal que p es equivalente a q e, inversamente; para cada estado q (de S) existe un estado p (de T) tal que q es equivalente a p .

$$S \equiv T \Leftrightarrow \begin{cases} \forall p \text{ de } T \Rightarrow \exists q \text{ de } S / p \equiv q \\ \forall q \text{ de } S \Rightarrow \exists p \text{ de } T / q \equiv p \end{cases}$$

6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

Minimización de tablas de estados

TEOREMA:

Dos estados p y q de un mismo sistema son equivalentes sí y solo sí para cada entrada X las salidas que se obtienen son idénticas y los estados siguientes son equivalentes. Es decir:

$$p \equiv q \Leftrightarrow \forall X \begin{cases} 1) \lambda(p, X) = \lambda(q, X) \\ 2) \delta(p, X) \equiv \delta(q, X) \end{cases}$$


6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

Minimización de tablas de estados

Paso preliminar: Obtención de la tabla de estados reducida

Tabla de estados

Estado actual	Estado Siguiente / Salida Z	
	X=0	x=1
s1	s2 , 0	s3 , 0
s2	s4 , 0	s5 , 0
s3	s6 , 0	s7 , 0
s4	s8 , 0	s9 , 0
s5	s10 , 0	s11 , 0
s6	s4 , 0	s11 , 0
s7	s10 , 0	s11 , 0
s8	s8 , 0	s1 , 0
s9	s10 , 1	s1 , 1
s10	s4 , 0	s1 , 0
s11	s2 , 0	s1 , 0
s12	s10 , 1	s1 , 1

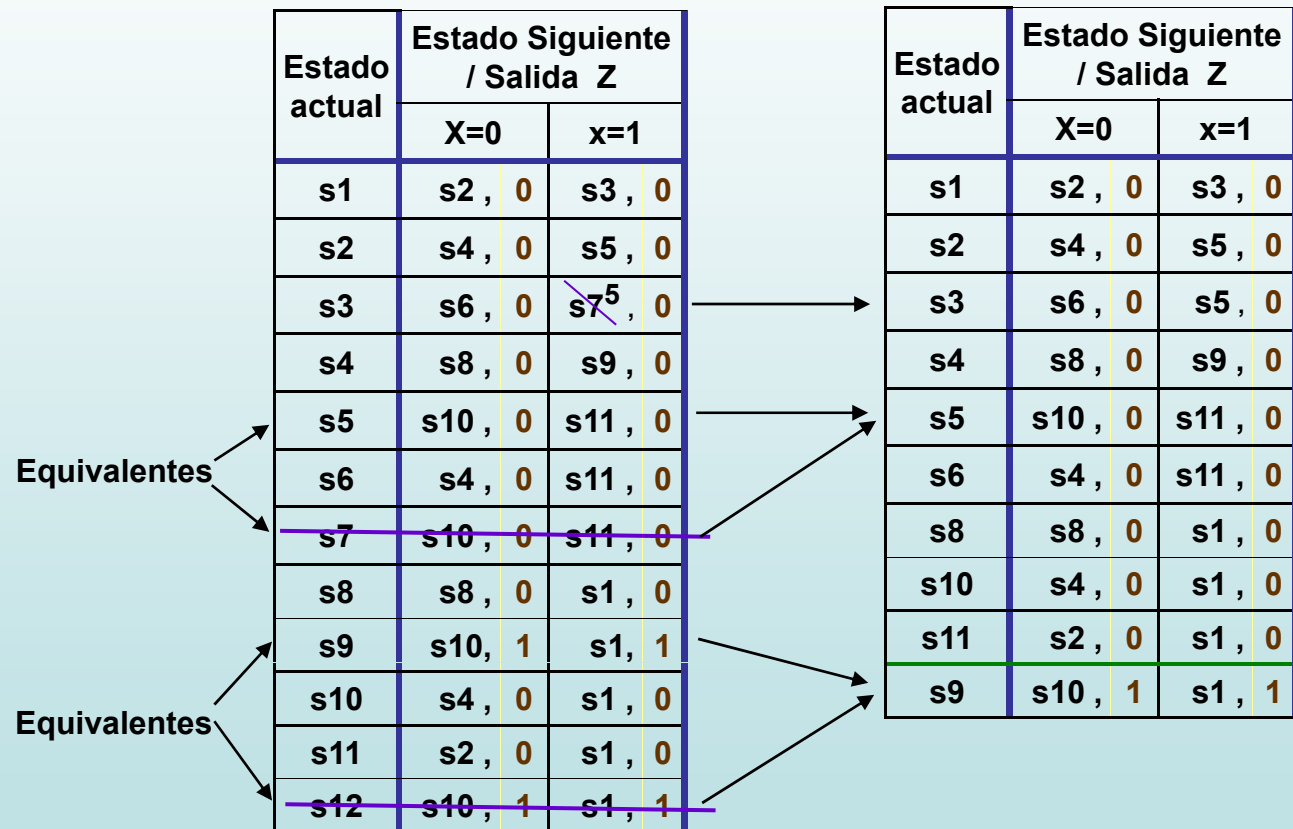

6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

1º) paso: Construir la tabla de implicación. Marcar casillas de pares de estados no equivalentes por presentar salidas distintas. Rellenar el resto de las casillas con los pares de estados implicados.

Estado actual	Estado Siguiente / Salida Z	
	X=0	x=1
s1	s2 , 0	s3 , 0
s2	s4 , 0	s5 , 0
s3	s6 , 0	s5 , 0
s4	s8 , 0	s9 , 0
s5	s10 , 0	s11 , 0
s6	s4 , 0	s11 , 0
s8	s8 , 0	s1 , 0
s10	s4 , 0	s1 , 0
s11	s2 , 0	s1 , 0
s9	s10 , 1	s1 , 1

s2	s2 - s4 s3 - s5								
s3	s2 - s6 s3 - s5	s4 - s6							
s4	s2 - s8 s3 - s9	s4 - s8 s5 - s9	s6 - s8 s5 - s9						
s5	s2 - s10 s3 - s11	s4 - s10 s5 - s11	s6 - s10 s5 - s11	s8 - s10 s9 - s11					
s6	s2 - s4 s3 - s11	s5 - s11	s6 - s4 s5 - s11	s8 - s4 s9 - s11	s10 - s4				
s8	s2 - s8 s3 - s1	s4 - s8 s5 - s1	s6 - s8 s5 - s1	s9 - s1	s10 - s8 s11 - s1	s4 - s8 s11 - s1			
s10	s2 - s4 s3 - s1	s5 - s1	s6 - s4 s5 - s1	s8 - s4 s9 - s1	s10 - s4 s11 - s1	s4 - s4 s11 - s1	s8 - s4		
s11	s3 - s1	s4 - s2 s5 - s1	s6 - s2 s5 - s1	s8 - s2 s9 - s1	s10 - s2 s11 - s1	s4 - s2 s11 - s1	s8 - s2	s4 - s2	
s9									
	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s8	s10	s11

6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

2º) paso: Revisar todas las casillas y tachar aquellas que contengan algún par implicado de estados no equivalentes.

s2	s2 - s4 s3 - s5								
s3	s2 - s6 s3 - s5	s4 - s6							
s4	s2 - s8 s3 - s9	s4 - s8 s5 - s9	s6 - s8 s5 - s9						
s5	s2 - s10 s3 - s11	s4 - s10 s5 - s11	s6 - s10 s5 - s11	s8 - s10 s9 - s11					
s6	s2 - s4 s3 - s11	s5 - s11	s6 - s4 s5 - s11	s8 - s4 s9 - s11	s10 - s4				
s8	s2 - s8 s3 - s1	s4 - s8 s5 - s1	s6 - s8 s5 - s1	s9 - s1	s10 - s8 s11 - s1	s4 - s8 s11 - s1			
s10	s2 - s4 s3 - s1	s5 - s1	s6 - s4 s5 - s1	s8 - s4 s9 - s1	s10 - s4 s11 - s1	s4 - s4 s11 - s1	s8 - s4		
s11	s3 - s1	s4 - s2 s5 - s1	s6 - s2 s5 - s1	s8 - s2 s9 - s1	s10 - s2 s11 - s1	s4 - s2 s11 - s1	s8 - s2	s4 - s2	
s9									
	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s8	s10	s11

Se induce la NO EQUIVALENCIA de s4 con s5 ya que contiene al par implicado [s9 - s11] y resulta que s9 no es equivalente a s11 dado que la casilla de coordenadas (s9-s11) esta tachada (no son equivalentes). Por tanto se tacha la casilla de coordenadas (s4, s5)


6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

Se continúa el paso 2º) : Revisar todas las casillas y tachar aquellas que contengan algún par implicado de estados no equivalentes.

s2	s2 - s4 s3 - s5								
s3	s2 - s6 s3 - s5	s4 - s6							
s4									
s5	s2 - s10 s3 - s11	s4 - s10 s5 - s11	s6 - s10 s5 - s11						
s6	s2 - s4 s3 - s11	s5 - s11	s6 - s4 s5 - s11		s10 - s4				
s8	s2 - s8 s3 - s1	s4 - s8 s5 - s1	s6 - s8 s5 - s1		s10 - s8 s11 - s1	s4 - s8 s11 - s1			
s10	s2 - s4 s3 - s1	s5 - s1	s6 - s4 s5 - s1		s10 - s4 s11 - s1	s11 - s1	s8 - s4		
s11	s3 - s1	s4 - s2 s5 - s1	s6 - s2 s5 - s1		s10 - s2 s11 - s1	s4 - s2 s11 - s1	s8 - s2	s4 - s2	
s9									
	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s8	s10	s11

 
6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

Se continúa el paso 2º) : Revisar todas las casillas y tachar aquellas que contengan algún par implicado de estados no equivalentes.



 6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

3º) paso: Repetir el paso 2º hasta que al inspeccionar todas las casillas ya no se pueda tachar ninguna. En ese caso, las casillas no marcadas revelan los pares de estados coordenadas que son equivalentes.



Finaliza el paso 3º): Tras revisar todas las casillas, no es posible tachar ninguna.

6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

4º) paso: Finalizado el paso 3º, las casillas de la tabla de implicación no marcadas revelan los pares de estados coordenadas que son equivalentes. A partir de los pares equivalentes se obtienen las clases de equivalencia.

CLASES DE EQUIVALENCIA

A = { s1, s3, s5, s11 }

B = { s2, s6, s10 }

C = { s4 }

D = { s8 }

E = { s9 }

s2									
s3	s2 - s6 s3 - s5								
s4									
s5	s2 - s10 s3 - s11		s6 - s10 s5 - s11						
s6		s5 - s11							
s8					s10 - s8 s11 - s1				
s10		s5 - s1				s11 - s1			
s11	s3 - s1		s6 - s2 s5 - s1		s10 - s2 s11 - s1				
s9									
	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s8	s10	s11

6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.


5º) paso: A partir de las clases de equivalencia se obtiene la tabla de estados minimizada, especificando para cada clase de estado actual (filas de la tabla) las clases siguientes y salida actual correspondientes a cada combinación de los valores de las entradas (columnas de la tabla).

A = { s1, s3, s5, s11 }
B = { s2, s6, s10 }
C = { s4 }
D = { s8 }
E = { s9 }

CLASES DE EQUIVALENCIA

Tabla de estados minimizada

Estado actual	Estado Siguiente / Salida Z	
	X=0	x=1
A	B, 0	A, 0
B	C, 0	A, 0
C	D, 0	E, 0
D	D, 0	A, 0
E	B, 1	A, 1

 

	Estado actual	Estado Siguiente / Salida Z	
		X=0	x=1
A	s1	s2, 0	s3, 0
B	s2	s4, 0	s5, 0
A	s3	s6, 0	s5, 0
C	s4	s8, 0	s9, 0
A	s5	s10, 0	s11, 0
B	s6	s4, 0	s11, 0
D	s8	s8, 0	s1, 0
B	s10	s4, 0	s1, 0
A	s11	s2, 0	s1, 0
E	s9	s10, 1	s1, 1

Tabla de estados original reducida

6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

EJEMPLO DE DISEÑO DE UN CIRCUITO SECUENCIAL SÍNCRONO SIGUIENDO TODOS LOS PASOS DEL DISEÑO.


Especificación del circuito:

Un sistema recibe a través de una línea serie códigos de 3 caracteres codificados según la tabla adjunta. La salida del circuito debe indicar con un “1” la recepción de un código incorrecto. Realizar el circuito utilizando biestables tipo D.

Código	Caracter
0 0 0	A
0 0 1	E
0 1 0	I
1 0 0	O
1 1 1	U

Códigos erróneos
0 1 1
1 0 1
1 1 0

 ETAPA 1: Especificación del problema → Diagramas de estado → Tablas de estado



Estado actual	Estado Siguiente / Salida Z	
	X=0	x=1
A	B, 0	C, 0
B	D, 0	E, 0
C	F, 0	G, 0
D	A, 0	A, 0
E	A, 0	A, 1
F	A, 0	A, 1
G	A, 1	A, 0

6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

Tabla de estados

Estado actual	Estado Siguiente / Salida Z	
	X=0	x=1
A	B, 0	C, 0
B	D, 0	E, 0
C	F ^E , 0	G, 0
D	A, 0	A, 0
E	A, 0	A, 1
F	A, 0	A, 1
G	A, 1	A, 0

Son equivalentes

Tabla de estados reducida

Estado actual	Estado Siguiente / Salida Z	
	X=0	x=1
A	B, 0	C, 0
B	D, 0	E, 0
C	E, 0	G, 0
D	A, 0	A, 0
E	A, 0	A, 1
G	A, 1	A, 0

ETAPA 2: Minimización de la tabla de estados.

Tabla de implicación

B	B - D C - E				
C	B - E C - G	D - E E - G			
D	B - A C - A	D - A E - A	E - A G - A		
E					
G					
	A	B	C	D	E

La tabla de implicación no presenta cuadrados sin marcar. Esto significa que la tabla reducida es mínima

6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

ETAPA 3: Asignación de estados. Elección del tipo de biestables a utilizar. Tabla de transiciones. Expresión canónica de las funciones de excitación de los biestables y de las salidas.

Estado actual	Est. Siguierte/ Sal Z	
	X=0	x=1
A	B, 0	C, 0
B	D, 0	E, 0
C	E, 0	G, 0
D	A, 0	A, 0
E	A, 0	A, 1
G	A, 1	A, 0

$$D_2(Q_2, Q_1, Q_0, X) = \sum m(0, 1) + d(8, 9, 10, 11)$$

$$D_1(Q_2, Q_1, Q_0, X) = \sum m(0, 1, 12, 13, 14) + d(8, 9, 10, 11)$$

$$D_0(Q_2, Q_1, Q_0, X) = \sum m(1, 13, 14, 15) + d(8, 9, 10, 11)$$


$$Z(Q_2, Q_1, Q_0, X) = \sum m(2, 7) + d(8, 9, 10, 11)$$

Tabla de transiciones

Estado actual y Asignación de estados $Q_2 Q_1 Q_0$				Estado Siguierte		Funciones a realizar									
				$Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$		$D_2 = Q_2^+$		$D_1 = Q_1^+$		$D_0 = Q_0^+$		Z			
				X=0	X=1	X=0	X=1	X=0	X=1	X=0	X=1	X=0	X=1	X=0	X=1
A =	0	0	0	1 1 0	0	1 1 1	1	1	1	0	1	0	1	0	1
G =	0	0	1	0 0 0	2	0 0 0	3	0	2	0	3	0	2	0	3
D =	0	1	0	0 0 0	4	0 0 0	5	0	4	0	5	0	4	0	5
E =	0	1	1	0 0 0	6	0 0 0	7	0	6	0	7	0	6	0	7
--	1	0	0	-- --	8	-- --	9	--	8	--	9	--	8	--	9
--	1	0	1	-- --	10	-- --	11	--	10	--	11	--	10	--	11
B =	1	1	0	0 1 0	12	0 1 1	13	0	12	0	13	1	12	0	13
C =	1	1	1	0 1 1	14	0 0 1	15	0	14	0	15	1	14	0	15

 6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

ETAPA 4: Minimización de las funciones, (Por Eje. Con Mapas de Karnaugh) y esquema del circuito.



$$D_2(Q_2, Q_1, X) = \sum mi(0, 1) + d(8, 9, 10, 11)$$

$$D_1(Q_2, Q_1, X) = \sum mi(0, 1, 12, 13, 14) + d(8, 9, 10, 11)$$

$$D_0(Q_2, Q_1, X) = \sum mi(1, 13, 14, 15) + d(8, 9, 10, 11)$$

$$Z(Q_2, Q_1, X) = \sum mi(2, 7) + d(8, 9, 10, 11)$$

$$a = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$$

$$b = Q_2 Q_1 \bar{X}$$

$$c = Q_2 \bar{Q}_0$$

$$d = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 X$$

$$e = Q_2 X$$

$$f = \bar{Q}_2 Q_1 Q_0 X$$

$$g = \bar{Q}_1 Q_0 \bar{X}$$

$$D_2 = a$$

$$D_1 = a + b + c$$

$$D_0 = b + d + e$$

$$Z = f + g$$

6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

ETAPA 4: (Continuación)

Esquema del circuito.

$$a = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$$

$$b = Q_2 Q_1 \bar{X}$$

$$c = Q_2 \bar{Q}_0$$

$$d = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 X$$

$$e = Q_2 X$$

$$f = \bar{Q}_2 Q_1 Q_0 X$$


$$g = \bar{Q}_1 Q_0 \bar{X}$$

$$D_2 = a$$

$$D_1 = a + b + c$$

$$D_0 = b + d + e$$

$$Z = f + g$$

 

6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

Ejemplos de minimización de tablas de estados

- Ejemplo de minimización de estados:

E.P. X_1X_0	00	01	10	11
A	D, 0	D, 0	F, 0	A, 0
B	I, 1	D, 0	E, 1	F, 0
C	I, 1	D, 0	E, 1	A, 0
D	D, 0	B, 0	A, 0	F, 0
E	C, 1	J, 0	E, 1	A, 0
F	D, 0	D, 0	A, 0	F, 0
G	G, 0	G, 0	A, 0	A, 0
H	B, 1	D, 0	E, 1	A, 0
I	I, 1	D, 0	E, 1	A, 0
J	D, 0	D, 0	A, 0	F, 0

6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

Ejemplos de minimización de tablas de estados

- Tabla de estados reducida:

E.P. X_1X_0	00	01	10	11
A	D, 0	D, 0	F, 0	A, 0
B	C, 1	D, 0	E, 1	F, 0
C	C, 1	D, 0	E, 1	A, 0
D	D, 0	B, 0	A, 0	F, 0
E	C, 1	F, 0	E, 1	A, 0
F	D, 0	D, 0	A, 0	F, 0
G	G, 0	G, 0	A, 0	A, 0
H	B, 1	D, 0	E, 1	A, 0

6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

Ejemplos de minimización de tablas de estados

Tabla de implicaciones:

- Tachar estados con salidas diferentes
- Celdas sin tachar: anotar pares de estados implicados


		X_1X_0			
		00	01	10	11
E.P.					
A		D,0	D,0	F,0	A,0
B		C,1	D,0	E,1	F,0
C		C,1	D,0	E,1	A,0
D		D,0	B,0	A,0	F,0
E		C,1	F,0	E,1	A,0
F		D,0	D,0	A,0	F,0
G		G,0	G,0	A,0	A,0
H		B,1	D,0	E,1	A,0

B							
C		A-F					
D	B-D A-F						
E		D-F A-F	D-F				
F	..			B-D			
G	D-G A-F			B-G A-F		D-G A-F	
H		B-C A-F	B-C		B-C D-F		
	A	B	C	D	E	F	G

6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

 Ejemplos de minimización de tablas de estados


- **Revisión sistemática** de la tabla, de modo que si la celda correspondiente a la pareja de estados, ha sido tachada, cualquier otra celda que contenga dicha pareja debe tacharse.



6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

 Ejemplos de minimización de tablas de estados

- Ahora están tachadas A-D, D-F y D-G. Volvemos a revisar por si alguna contiene esas parejas.



Ahora están
tachadas:
A-G, B-E, C-E, E-H

Se vuelve a revisar
por si podemos
tachar alguna celda
más.

6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

Ejemplos de minimización de tablas de estados

- Conjunto de estados equivalentes:**

Han quedado sin tachar las celdas: AF, BC, BH y CH

Eso quiere decir que son equivalentes los estados:


A-F y B-C-H

Es decir quedarían los siguientes estados:

AF, BCH, D, E, G

Se hace:

 $a \equiv AF$, $b \equiv BCH$, $c \equiv D$, $d \equiv E$, $e \equiv G$



6.4 DISEÑO DE UN SISTEMA SECUENCIAL.

Ejemplos de minimización de tablas de estados

- Tabla de estados mínima:

X_1X_0 E.P.	00	01	10	11
a	c, 0	c, 0	a, 0	a, 0
b	b, 1	c, 0	d, 1	a, 0
c	c, 0	b, 0	a, 0	a, 0
d	b, 1	a, 0	d, 1	a, 0
e	e, 0	e, 0	a, 0	a, 0

TEMA 6. ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS SECUNCIALES.


CONTENIDOS:

6.1. Concepto de sistema secuencial.

6.2. Elementos básicos de memoria.

6.3. Análisis de un sistema secuencial.

6.4. Diseño de un sistema secuencial.

 



6.5. Componentes secuenciales estándar.

6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. REGISTROS.

- Un **registro básico de n bits** es una asociación de n flip-flops tipo D (FF-D) en paralelo, todos ellos compartiendo la misma señal de reloj.


Cuando $CLR=0$ y en el flanco de subida de la señal de reloj el valor de D_i aparecerá en Q_i .

Posibles símbolos:

  

 6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. REGISTROS.

- Registro básico con carga paralela de datos de 3 bits.



6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. REGISTROS.

- Los registros pueden tener una **señal de habilitación o carga** para decidir cuando se cargan los datos. Es un **registro con carga en paralelo con señal de habilitación**.


- Cuando $LD=0$, mantiene el valor que tuviera anteriormente:

$$Q_i^+ = Q_i$$

- Cuando $LD=1$, a la salida se carga lo que haya a la entrada, tras el pulso de reloj:



$$Q_i^+ = D_i$$

 Por tanto, con LD se controla cuando se cargan los datos de la entrada




6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. REGISTROS.

  - Ejemplo: Registro de 4 bits con señal de carga síncrona en paralelo.




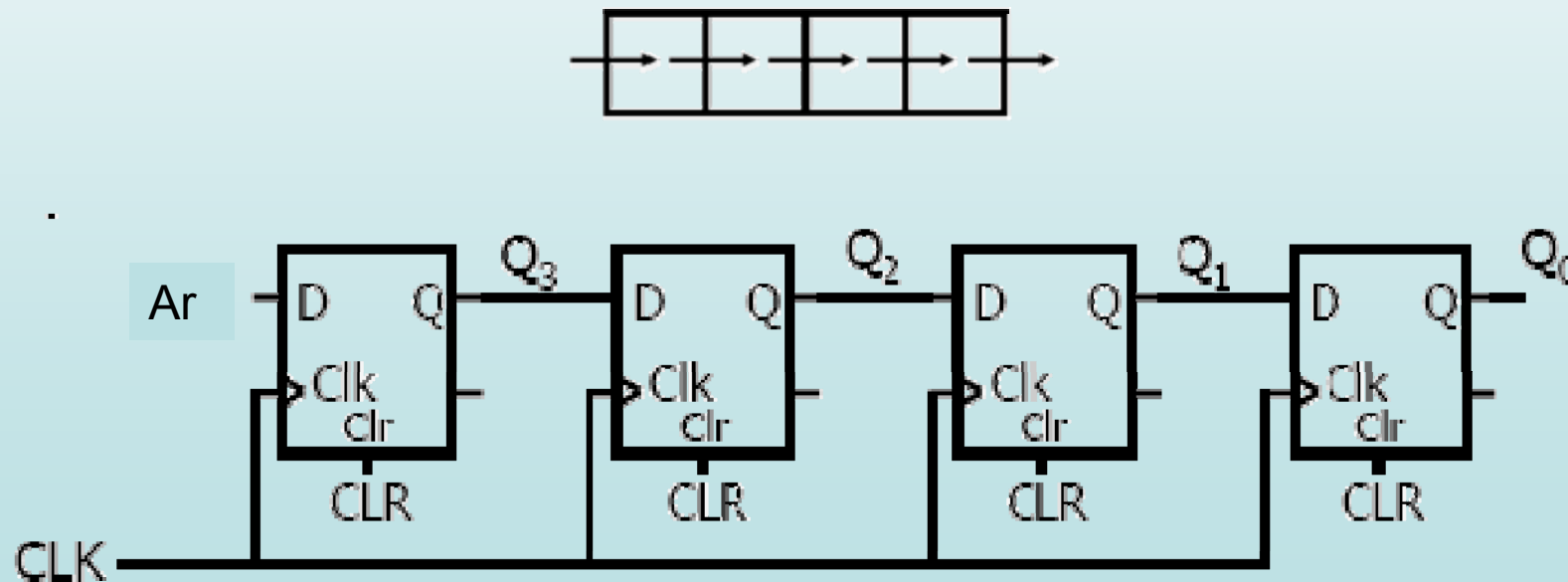6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR REGISTROS.

- Un **registro de desplazamiento básico de n bits (Shift Register - SHR)** es una asociación de n biestables tipo D (FF-D) en serie, compartiendo la misma señal de reloj.
- **Ejemplo:** SHR-4 bits básico.





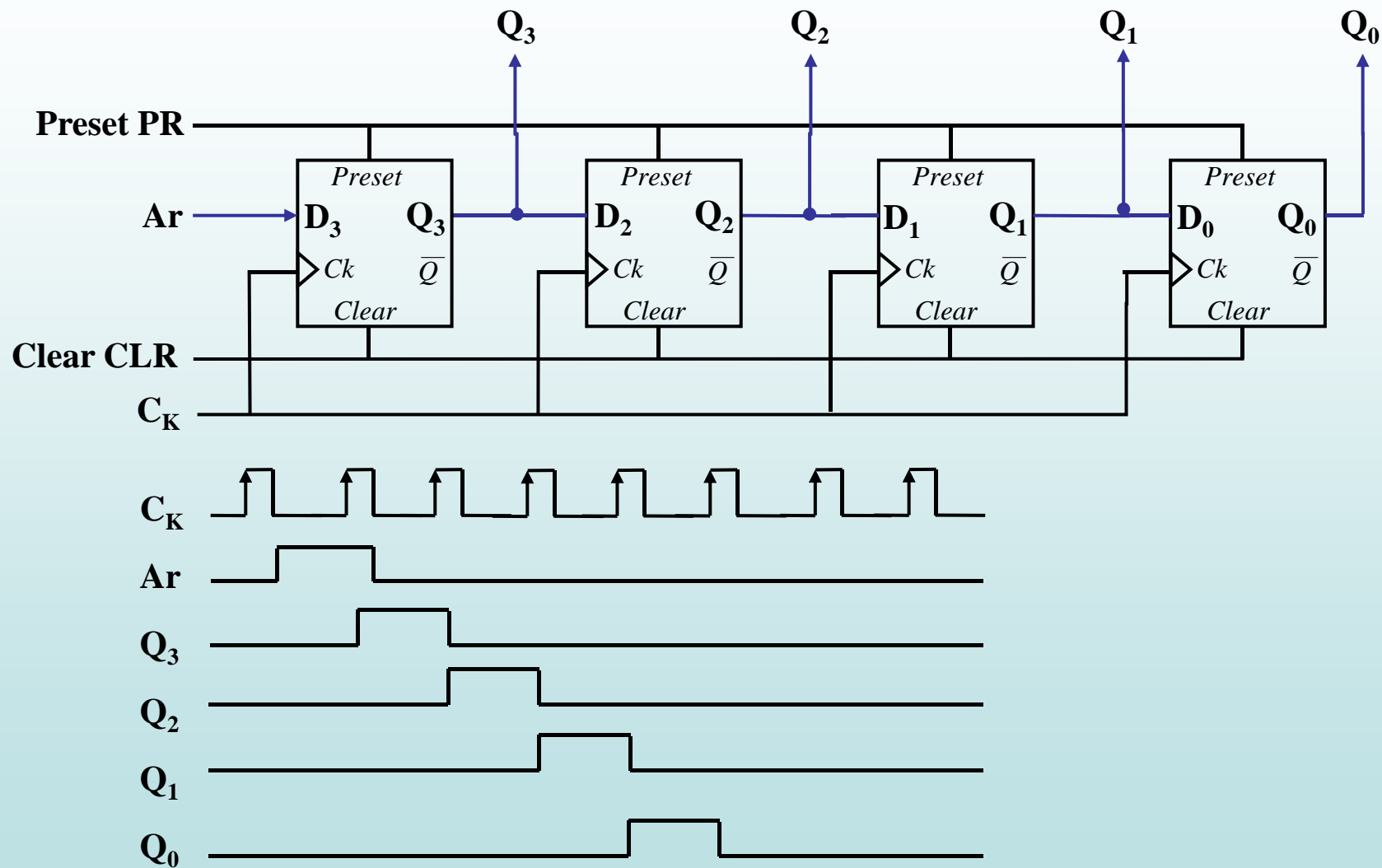
6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. REGISTROS.



6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. REGISTROS.


- **Registro de desplazamiento a la derecha con entrada serie y salida paralelo de 4 bits.**

EP	ES			
Desplazar	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	No cambia			
1	Ar	Q_3	Q_2	Q_1

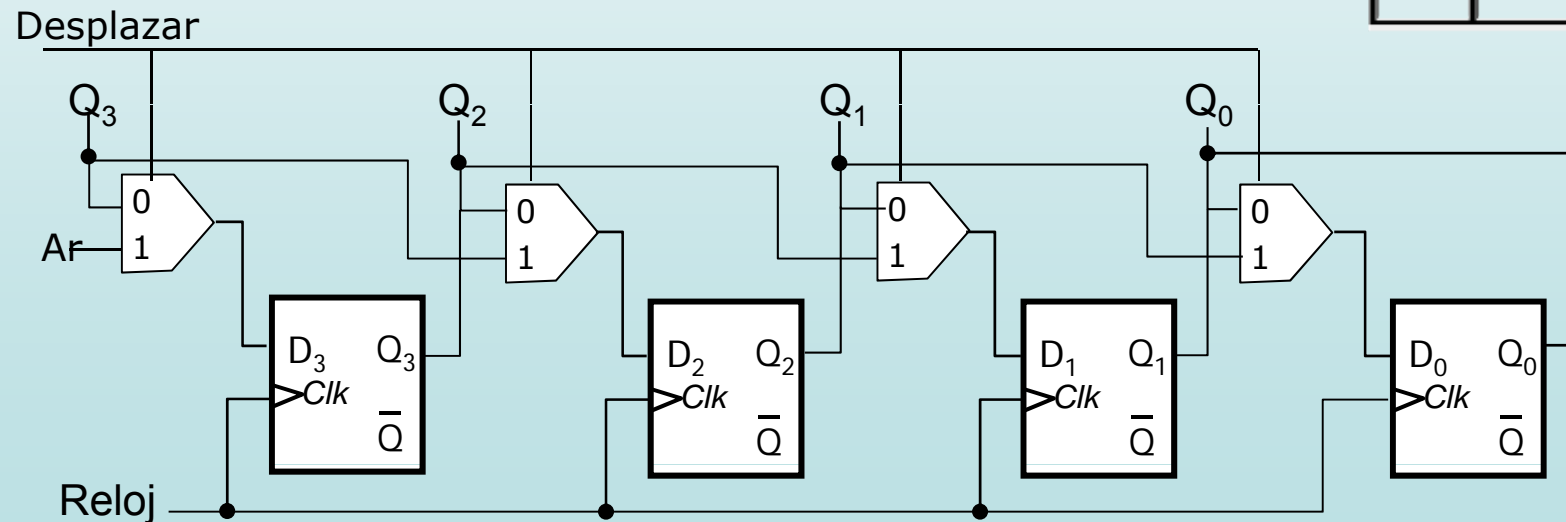  


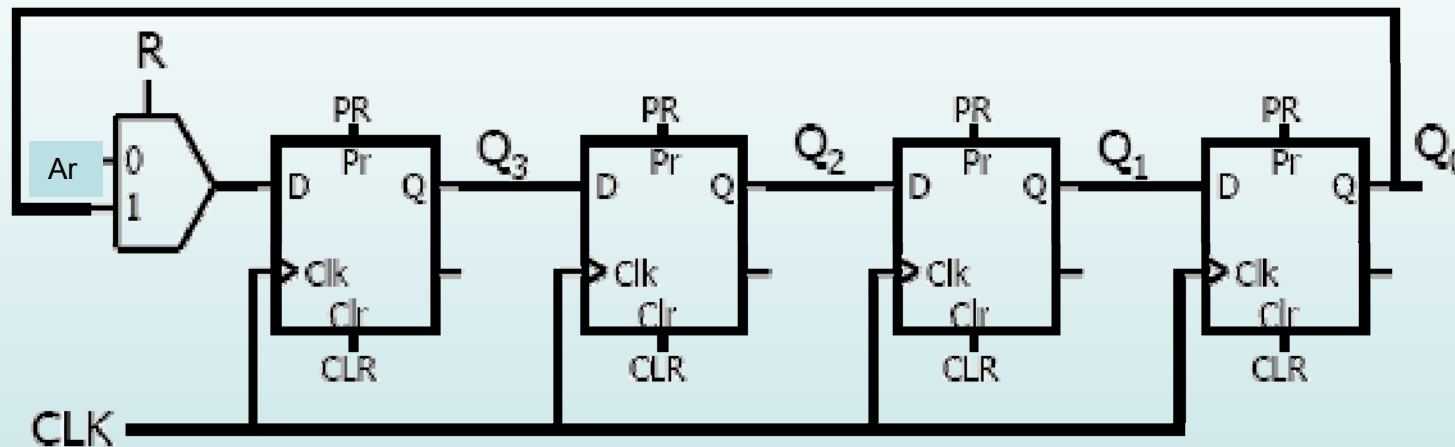6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. REGISTROS.


- Registro Desplazador/Rotador de 4 bits con carga serie:



Si $R=0$, Desplaza a la derecha

 

Si $R=1$, Rota a la derecha


 


6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. REGISTROS.


- Registro de desplazamiento de 4 bits con carga paralela:

EP	ES			
LD	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	Ar	Q ₃	Q ₂	Q ₁
1	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀

Desplaza
Carga

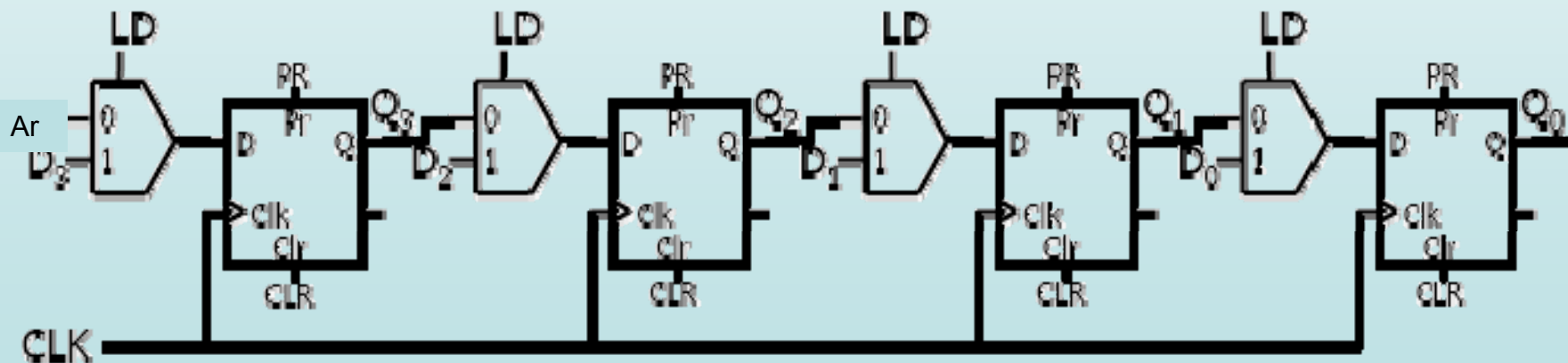 

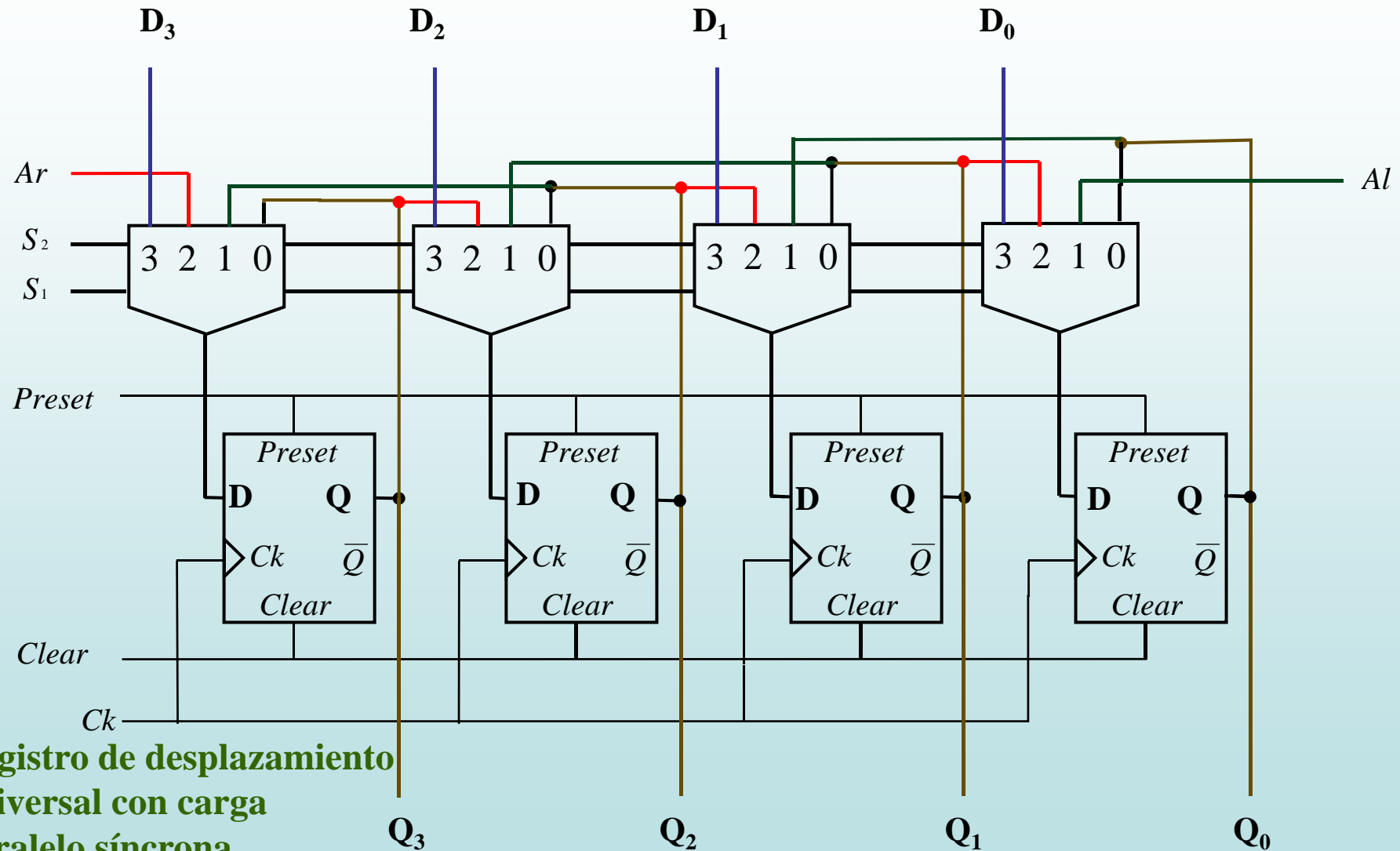
6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. REGISTROS.



**Registro de desplazamiento
universal con carga
paralelo síncrona.**

6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. REGISTROS.

Símbolos

 


C_K	CLR	PR	$S_1 S_0$	Salidas (Q_i)
-	1	0	-	$Q_i = 0$
-	0	1	-	$Q_i = 1$
\uparrow	0	0	0 0	Hold (no cambia)
\uparrow	0	0	0 1	Desplaza a izquierda
\uparrow	0	0	1 0	Desplaza a derecha
\uparrow	0	0	1 1	$Q_i^+ = D_i$ Carga Paralelo


\uparrow : Flanco de subida

**Registro de desplazamiento universal
con señal de carga síncrona.**


$S_1 S_0 = 00$ (Hold)

 


$S_1 S_0 = 01$ Desp. Izq

 

$S_1 S_0 = 10$ Desp. Der.

 


$S_1 S_0 = 11: Q_i^+ = D_i$

 

Ampliación de registros de desplazamiento

SL es entrada serie para desplazamientos a izquierda (Al)

 
SR es entrada serie para desplazamientos a derecha (Ar)



Ampliación de registros de desplazamiento

SL es entrada serie para desplazamientos a izquierda (Al)

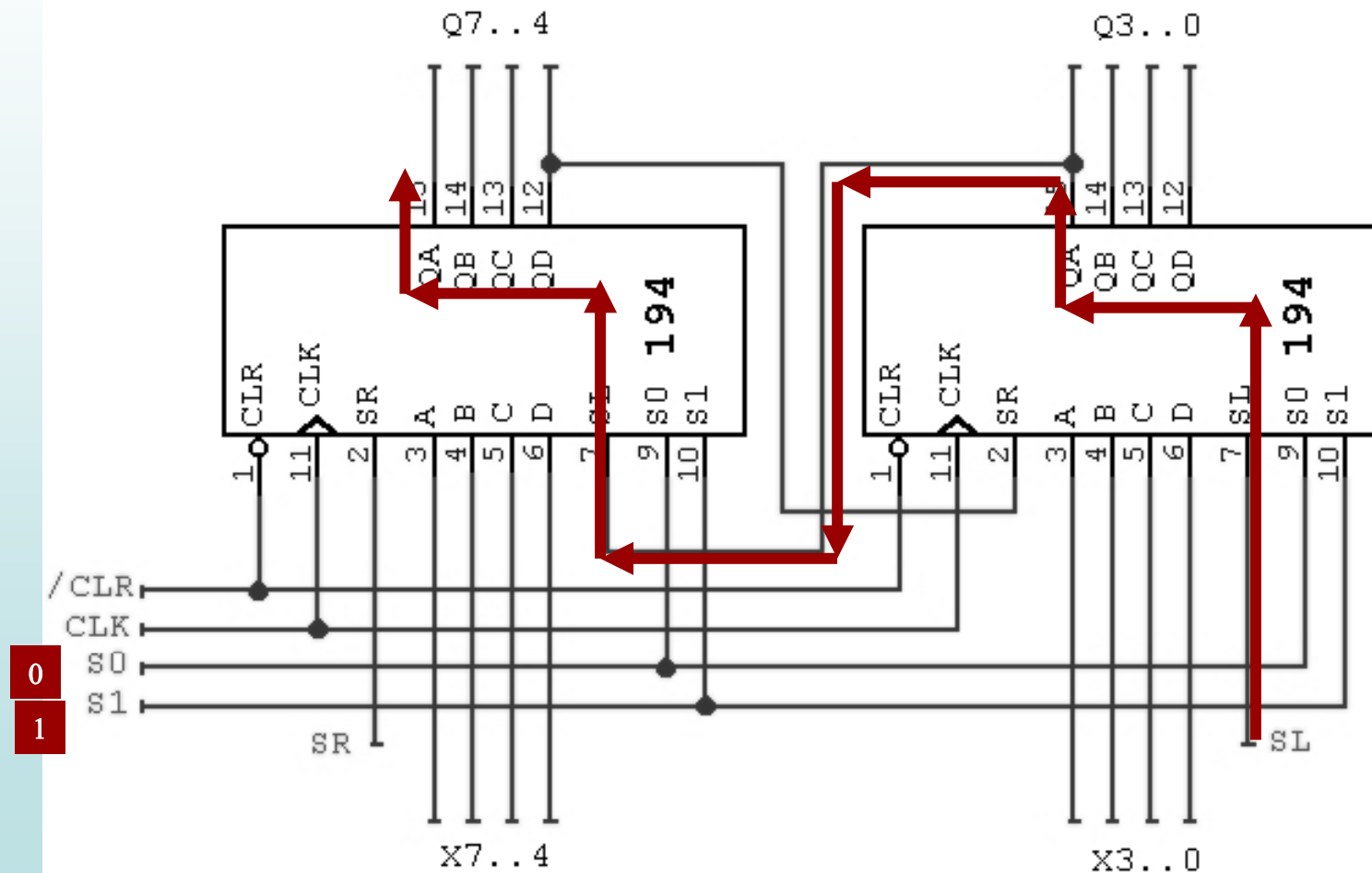
SR es entrada serie para desplazamientos a derecha (Ar)



Ampliación de registros de desplazamiento


SL es entrada serie para desplazamientos a izquierda (AI)

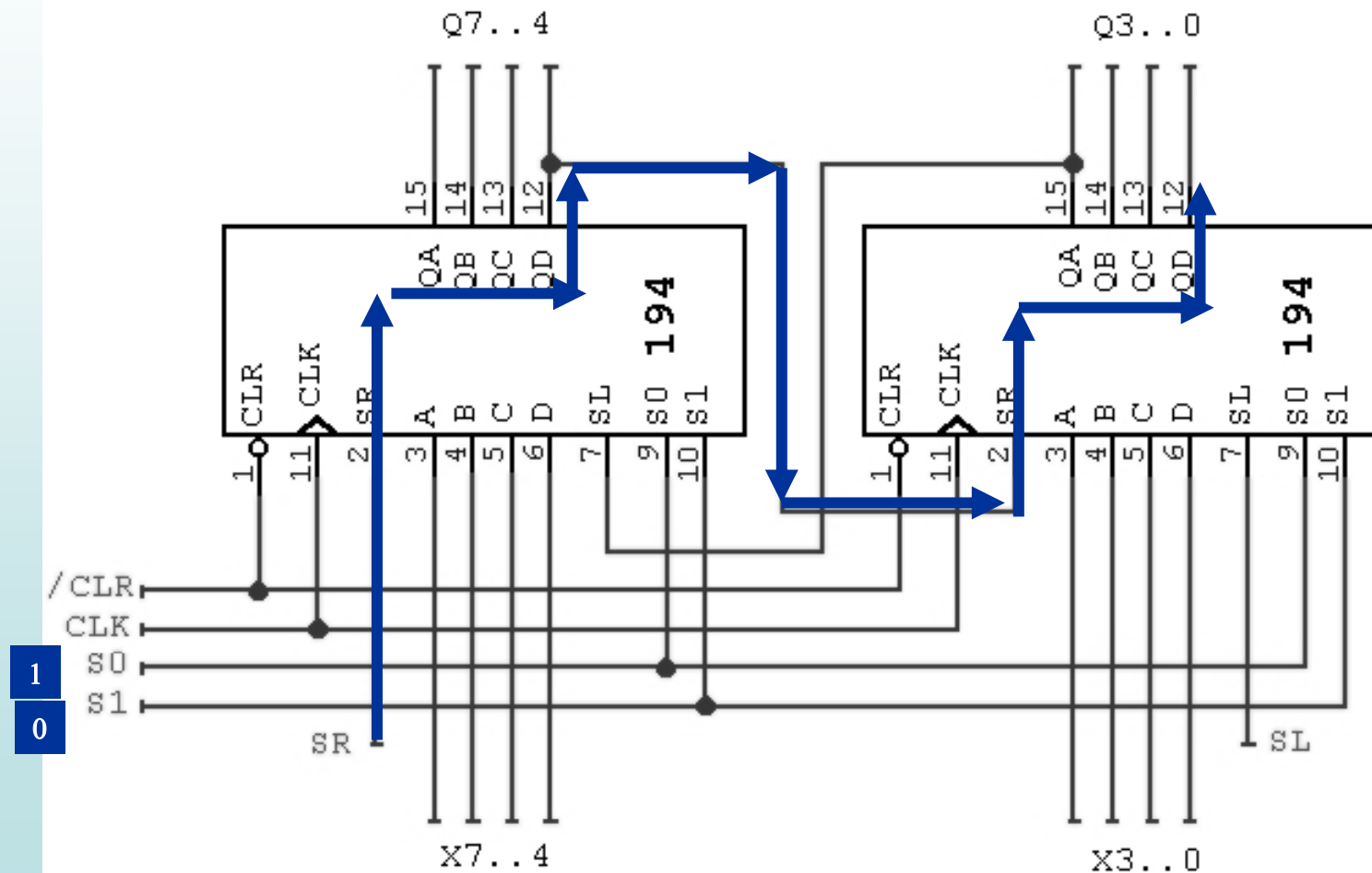SR es entrada serie para desplazamientos a derecha (Ar)




 6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. REGISTROS.


- Un **banco de registros** es un conjunto de registros que comparten, además de la misma señal de reloj, las mismas líneas de entrada y de salida.
- Banco de 4 Registros de n bits con un puerto de lectura y otro de escritura



 6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. REGISTROS.



 6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. CONTADORES.



EI Entrada de habilitación de conteo

EO Salida de acarreo

CLR Puesta a cero

LD Carga paralelo

CI Entrada de pulsos a contar

$Z = (Z_{N-1} Z_{N-2} \dots Z_0)$

Número de la cuenta

$X = (X_{N-1} X_{N-2} \dots X_0)$

Entrada de datos en carga paralelo


Contador genérico

- K** - Representa el número de estados por los que pasa el contador (módulo del contador)
- Si $K=2^N$ se dice que el contador es binario.
- Si la cuenta se incrementa cuando llega un pulso en **CI** el contador es ascendente y si la cuenta se decrementa se dice que es descendente
- En un contador decimal: **K=10** y **N=4**

6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. CONTADORES.

- Contador síncrono ascendente módulo 4:

1. Diagrama de estados

 

2. Tabla de estados

$Q_1 Q_0$	$Q_1^+ Q_0^+$
00	01
01	10
10	11
11	00


3. Tabla de excitación: $D=Q+$

$Q_1 Q_0$	$Q_1^+ Q_0^+ \equiv D_1 D_0$
00	01
01	10
10	11
11	00

$$D_1 = Q_1 \oplus Q_0$$

$$D_0 = Q_0'$$

4. Implementación:

 


6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. CONTADORES.

– Cronograma:

$$Q_1^+ = D_1 = Q_1 \oplus Q_0$$


$$Q_0^+ = D_0 = Q_0'$$

 

6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. CONTADORES.

- Contador síncrono descendente módulo 4:

1. Diagrama de estados

 

2. Diagrama de estados

$Q_1 Q_0$	$Q_1^+ Q_0^+$
00	11
01	00
10	01
11	10


3. Tabla de excitación: $D=Q+$

$Q_1 Q_0$	$Q_1^+ Q_0^+ \equiv D_1 D_0$
00	11
01	00
10	01
11	10

$$D_1 = (Q_1 \oplus Q_0)'$$

$$D_0 = Q_0'$$


4. Implementación:

 

 6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. CONTADORES.

- Cronograma: el estado inicial es 11 (FF a SET)


$$Q_1^+ = D_1 = (Q_1 \oplus Q_0)'$$
$$Q_0^+ = D_0 = Q_0'$$



6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. CONTADORES.

- **Contador síncrono ascendente/descendente módulo 4:**
X=0 cuenta ascendente, X=1 cuenta descendente

1. Diagrama de estados

 

2. Tabla de estados

X	$Q_1 Q_0$	$Q_1^+ Q_0^+$
0	00	01
0	01	10
0	10	11
0	11	00
1	00	11
1	01	00
1	10	01
1	11	10

6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. CONTADORES.


3. Tabla de excitación: $D=Q^+$

X	$Q_1 Q_0$	$Q_1^+ Q_0^+$	$D_1^+ D_0^+$
0	00	01	01
0	01	10	10
0	10	11	11
0	11	00	00
1	00	11	11
1	01	00	00
1	10	01	01
1	11	10	10

4. Implementación


$$Q_1^+ = D_1 = X \oplus (Q_1 \oplus Q_0)$$

$$Q_0^+ = D_0 = Q_0'$$

 

6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. CONTADORES.

Diagrama de estados del contador binario

 

**Contador binario
síncrono módulo 8
ascendente**

Asignación de estados			
	Q_2	Q_1	Q_0
A0	0	0	0
A1	0	0	1
A2	0	1	0
A3	0	1	1
A4	1	0	0
A5	1	0	1
A6	1	1	0
A7	1	1	1


Tabla de estados

Estado actual			Dec	Estado Siguiente		
Q_2	Q_1	Q_0		Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+
0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	2	0	1	1
0	1	1	3	1	0	0
1	0	0	4	1	0	1
1	0	1	5	1	1	0
1	1	0	6	1	1	1
1	1	1	7	0	0	0

En este caso los estados se han asignado de modo que coincidan con las salidas.

NOTA. Esto es un caso particular en los contadores, en general en un sistema secuencial dicha coincidencia NO es posible.

Diagrama de estados asignado

 


6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. CONTADORES.

Tabla de transiciones

Estado actual $Q_2 \ Q_1 \ Q_0$			Dec	Estado Siguiete $Q_2^+ \ Q_1^+ \ Q_0^+$			Funciones a realizar $T_2 \ T_1 \ T_0$		
0	0	0	0	0	0	1			
0	0	1	1	0	1	0			
0	1	0	2	0	1	1			
0	1	1	3	1	0	0			
1	0	0	4	1	0	1			
1	0	1	5	1	1	0			
1	1	0	6	1	1	1			
1	1	1	7	0	0	0			

$Q \ Q^+$	T
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	0

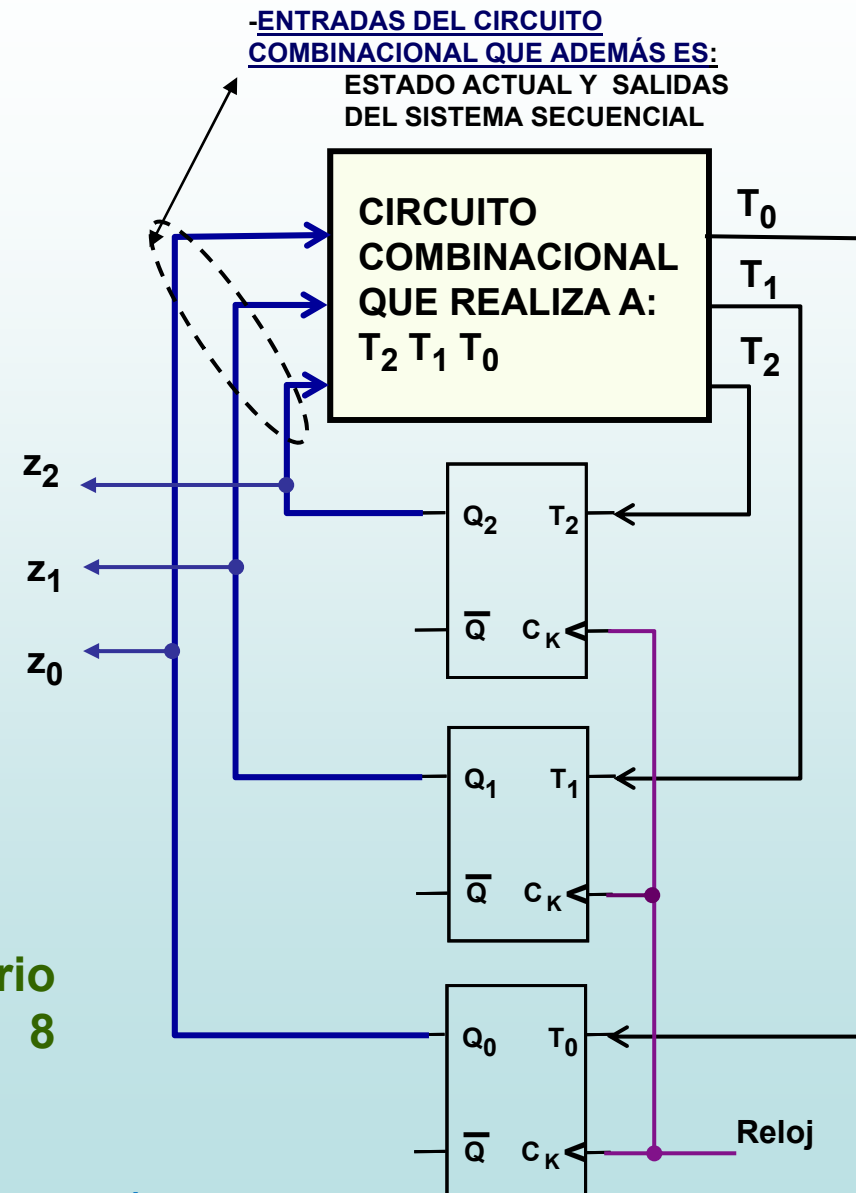**Contador binario
síncrono módulo 8
ascendente**



6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. CONTADORES.


Tabla de transiciones

Estado actual $Q_2 Q_1 Q_0$			Dec	Estado Siguiente $Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$			Funciones a realizar $T_2 T_1 T_0$		
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	2	0	1	1	0	0	1
0	1	1	3	1	0	0	1	1	1
1	0	0	4	1	0	1	0	0	1
1	0	1	5	1	1	0	0	1	1
1	1	0	6	1	1	1	0	0	1
1	1	1	7	0	0	0	1	1	1


Q	Q^+	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Contador binario
síncrono módulo 8
ascendente


Estado actual $Q_2 Q_1 Q_0$				Funciones a realizar $T_2 T_1 T_0$		
0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	2	0	0	1
0	1	1	3	1	1	1
1	0	0	4	0	0	1
1	0	1	5	0	1	1
1	1	0	6	0	0	1
1	1	1	7	1	1	1

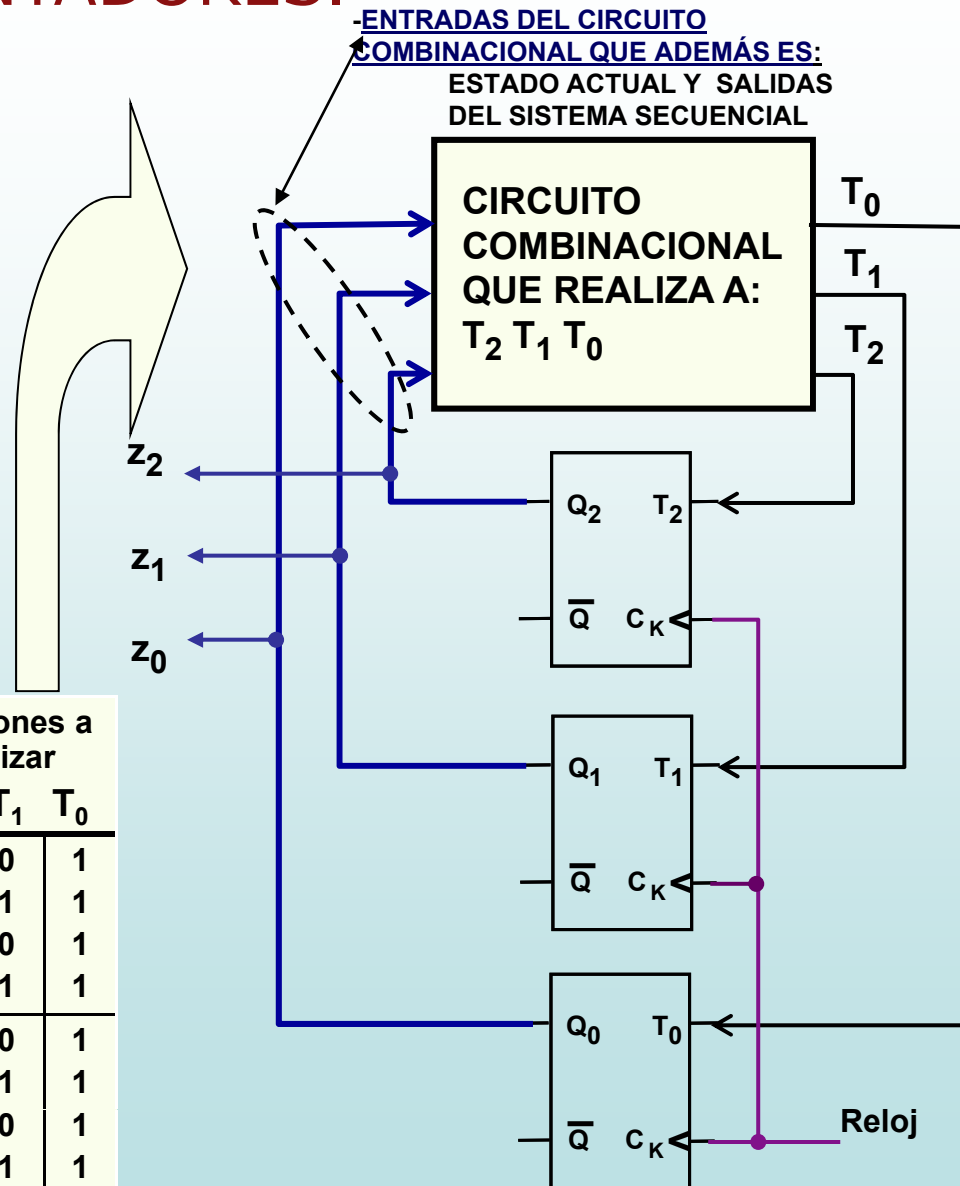

6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR.

 

Estado actual				Funciones a realizar		
Q_2	Q_1	Q_0		T_2	T_1	T_0
0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	2	0	0	1
0	1	1	3	1	1	1
1	0	0	4	0	0	1
1	0	1	5	0	1	1
1	1	0	6	0	0	1
1	1	1	7	1	1	1

 

Contador binario síncrono módulo 8 ascendente


$$T_0 = 1$$

$$T_1 = Q_0$$

$$T_2 = Q_0 Q_1$$

EN GENERAL:

$$T_n = Q_0 \cdot Q_1 \cdots Q_{n-1}$$

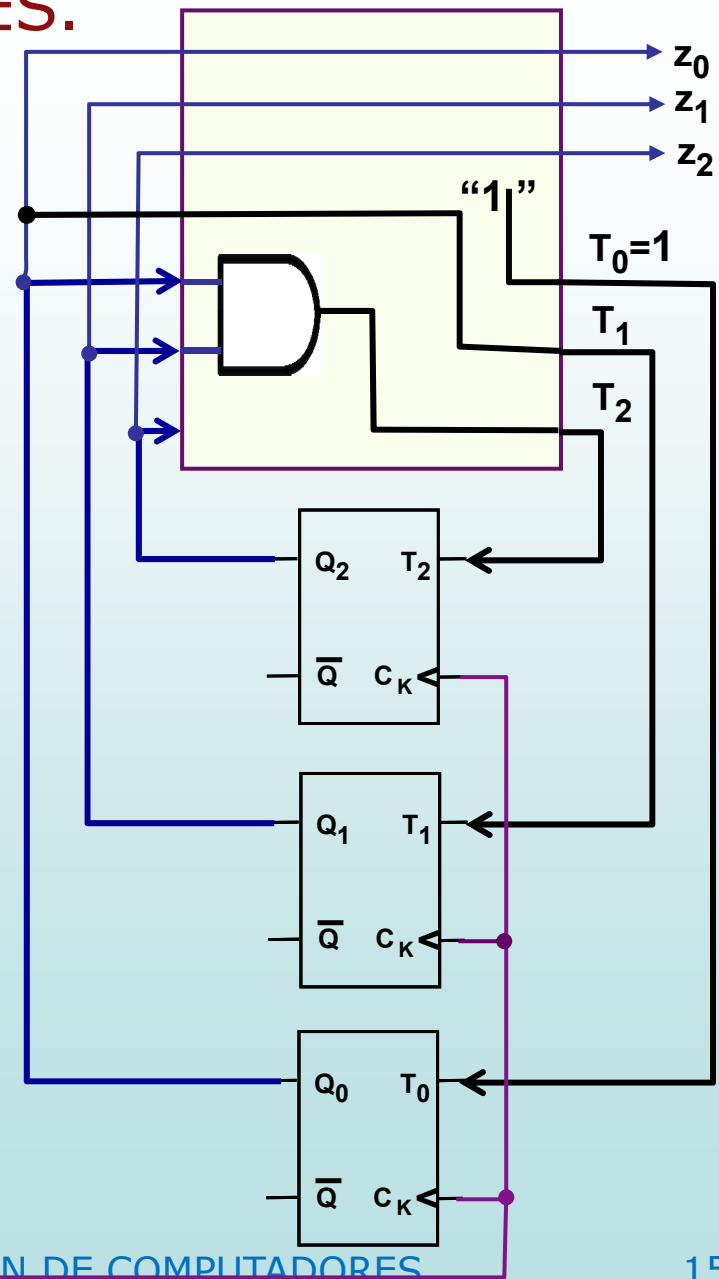

6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. CONTADORES.

DISEÑO DE CONTADORES SÍNCRONOS.

Ejemplo de diseño de un contador módulo 5

Diseñar un contador módulo 5 que cuente de la forma siguiente:
 $Z = \{3, 4, 5, 6, 7; 3, 4, 5, 6, 7; \dots\}$

- a) Caso (a): Realizar el contador utilizando biestables tipo D.
- b) Caso (b): Realizar el mismo contador pero utilizando biestables tipo JK


6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. CONTADORES.

Diseño de un contador módulo 5.

Diseñar un contador módulo 5 que cuente: $Z=\{3,4,5,6,7; 3,4,5,6,7; \dots\}$

Para ambos casos (a y b) se utiliza el mismo diagrama de estados, asignación de estados y tabla de estados.

Diagrama de estados

 

Asignación
de estados

Tabla de estados

	Estado actual $Q_2 \quad Q_1 \quad Q_0$			Dec	Estado Siguiente $Q_2^+ \quad Q_1^+ \quad Q_0^+$		
A	0	1	1	3	1	0	0
B	1	0	0	4	1	0	1
C	1	0	1	5	1	1	0
D	1	1	0	6	1	1	1
E	1	1	1	7	0	1	1

6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. CONTADORES.

En este caso, se puede dar una asignación de estados que coincida con las salidas deseadas Zi ya que:

- a) Ninguna salida se repite en la secuencia principal.
- b) El número de biestables mínimo necesarios es 3 (ya que 5 estados necesitan una asignación con 3 bits. Dado que las salidas requeridas Zi son también 3 (Z2,Z1,Z0), una asignación de estados coincidente con las salidas, en este caso, no incrementa el número de biestables.

Tabla del biestable D

Q ⁺	D
0	0
1	1

$$D = Q^+$$

Asignación de estados

Caso a: Tabla de Transición utilizando biestables tipo D

	Estado actual			Dec	Estado Siguiente			Funciones de Salida.		
	Q ₂	Q ₁	Q ₀		D ₂	D ₁	D ₀	Z2	Z1	Z0
					Q ₂ ⁺	Q ₁ ⁺	Q ₀ ⁺			
A	0	1	1	3	1	0	0	0	1	1
B	1	0	0	4	1	0	1	1	0	0
C	1	0	1	5	1	1	0	1	0	1
D	1	1	0	6	1	1	1	1	1	0
E	1	1	1	7	0	1	1	1	1	1

6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. CONTADORES.

a) Caso (a): Diseño del contador con biestables tipo D

Tabla de estados

Estado actual $Q_2 \ Q_1 \ Q_0$			Dec	Estado Siguiente $D_2=Q_2^+ \quad D_1=Q_1^+ \quad D_0=Q_0^+$		
0	1	1	3	1	0	0
1	0	0	4	1	0	1
1	0	1	5	1	1	0
1	1	0	6	1	1	1
1	1	1	7	0	1	1

$$D_2(Q_2Q_1Q_0) = \sum m_i(3,4,5,6) + d(0,1,2)$$

$$D_1(Q_2Q_1Q_0) = \sum m_i(5,6,7) + d(0,1,2)$$

$$D_0(Q_2Q_1Q_0) = \sum m_i(4,6,7) + d(0,1,2)$$

Q_2Q_1		00	01	11	10
Q_0	0	-- ₀	-- ₂	1 ₆	1 ₄
	1	-- ₁	1 ₃	0 ₇	1 ₅

D₂

Q_2Q_1		00	01	11	10
Q_0	0	-- ₀	-- ₂	1 ₆	0 ₄
	1	-- ₁	0 ₃	1 ₇	1 ₅

D₁

Q_2Q_1		00	01	11	10
Q_0	0	-- ₀	-- ₂	1 ₆	1 ₄
	1	-- ₁	0 ₃	1 ₇	0 ₅

D₀

6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. CONTADORES.

Tabla de estados


Estado actual $Q_2 Q_1 Q_0$	Dec	Estado Siguiete		
		$D_2=Q_2^+$	$D_1=Q_1^+$	$D_0=Q_0^+$
0 1 1	3	1	0	0
1 0 0	4	1	0	1
1 0 1	5	1	1	0
1 1 0	6	1	1	1
1 1 1	7	0	1	1

a) Caso (a): Diseño del contador con biestables tipo D

$$D_2(Q_2Q_1Q_0)=\sum m_i(3,4,5,6) + d(0,1,2)$$


$$D_1(Q_2Q_1Q_0)=\sum m_i(5,6,7) + d(0,1,2)$$
 
$$D_0(Q_2Q_1Q_0)=\sum m_i(4,6,7) + d(0,1,2)$$




D_2
 
$$D_2 = \bar{Q}_0 + \bar{Q}_2 + \bar{Q}_1 Q_0$$



D_1

$$D_1 = \bar{Q}_1 Q_0 + Q_2 Q_1$$

 


D_0

$$D_0 = \bar{Q}_0 + Q_2 Q_1$$



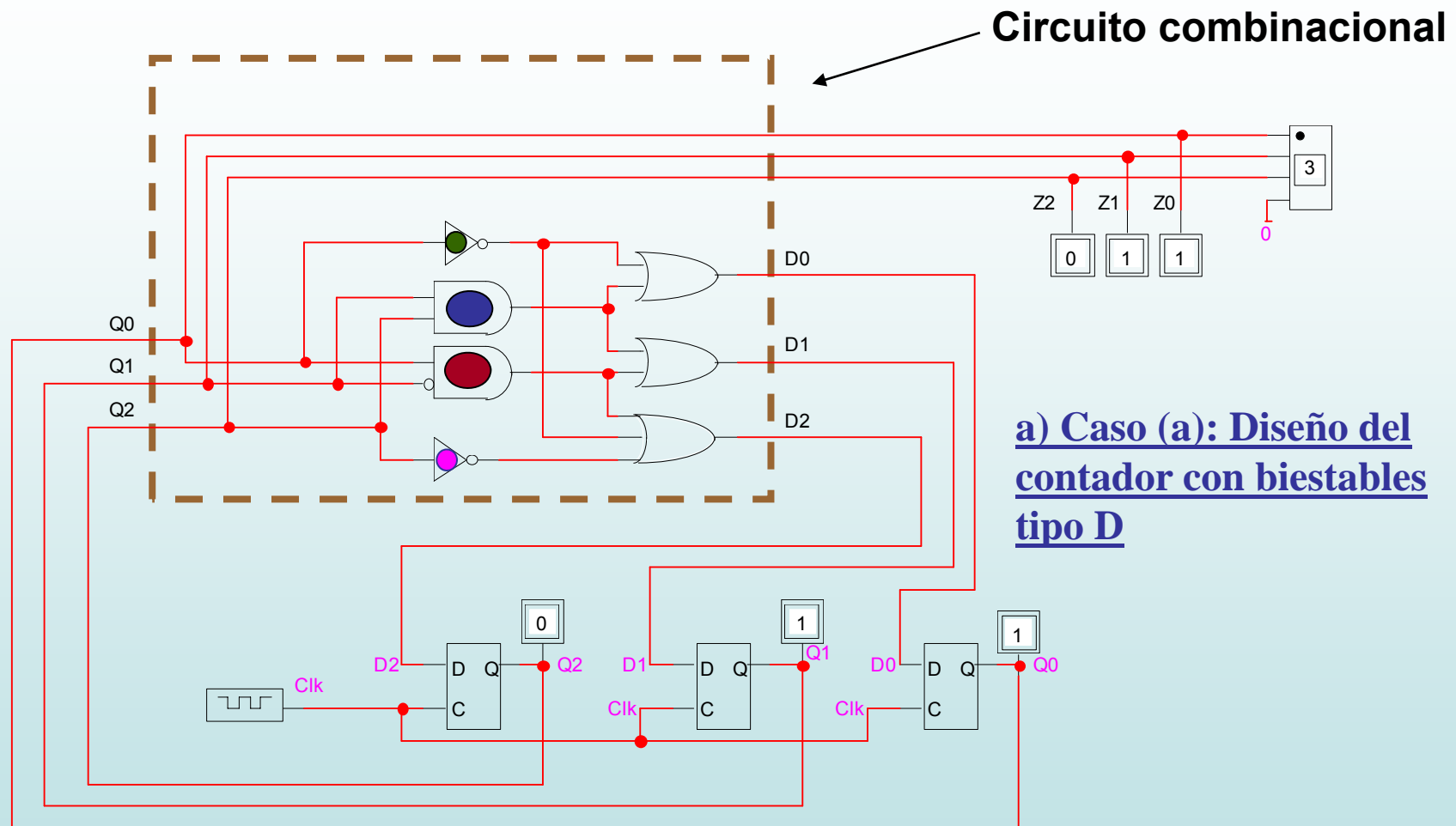6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. CONTADORES.



$$D_2 = \bar{Q}_0 + \bar{Q}_2 + \bar{Q}_1 Q_0$$

$$D_1 = \bar{Q}_1 Q_0 + Q_2 Q_1$$

$$D_0 = \bar{Q}_0 + Q_2 Q_1$$

6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. CONTADORES.

b) Caso (b): Diseño del contador con biestables tipo JK

En este caso, se puede dar una asignación de estados que coincida con las salidas deseadas Z_i ya que:

a) Ninguna salida se repite en la secuencia principal.

b) El número de biestables mínimo necesarios es 3 (ya que 5 estados necesitan una asignación con 3 bits).

Dado que las salidas requeridas Z_i son también 3 (Z_2, Z_1, Z_0), una asignación de estados coincidente con las salidas, en este caso, no incrementa el número de biestables.

Tabla de Transición

Estado actual $Q_2 \ Q_1 \ Q_0$	De c	Estado Siguiente $Q_2^+ \ Q_1^+ \ Q_0^+$	Funciones de entrada a los biestables $J_2 \ K_2 \ J_1 \ K_1 \ J_0 \ K_0$						Funciones de Salida. $Z_2 \ Z_1 \ Z_0$		
0 1 1	3	1 0 0							0 1 1		
1 0 0	4	1 0 1							1 0 0		
1 0 1	5	1 1 0							1 0 1		
1 1 0	6	1 1 1							1 1 0		
1 1 1	7	0 1 1							1 1 1		

6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. CONTADORES.

Tabla de estados

Estado actual $Q_2 Q_1 Q_0$	Dec	Estado Siguiente $Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$
0 1 1	3	1 0 0
1 0 0	4	1 0 1
1 0 1	5	1 1 0
1 1 0	6	1 1 1
1 1 1	7	0 1 1

b) Caso (b): Diseño del contador con biestables tipo JK

Tabla Inversa del JK

$Q Q^+$	J K
0 0	0 -
0 1	1 -
1 0	- 1
1 1	- 0

Tabla de Transición

Estado actual $Q_2 Q_1 Q_0$	De c	Estado Siguiente $Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$	Funciones de entrada a los biestables $J_2 K_2 J_1 K_1 J_0 K_0$						Funciones de Salida. $Z_2 Z_1 Z_0$		
0 1 1	3	1 0 0	1	-	-	1	-	1	0	1	1
1 0 0	4	1 0 1	-	0	0	-	1	-	1	0	0
1 0 1	5	1 1 0	-	0	1	-	-	1	1	0	1
1 1 0	6	1 1 1	-	0	-	0	1	-	1	1	0
1 1 1	7	0 1 1	-	1	-	0	-	0	1	1	1

6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. CONTADORES.

Tabla de estados

Estado actual $Q_2 Q_1 Q_0$	Dec	Estado Siguiente $Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$
0 1 1	3	1 0 0
1 0 0	4	1 0 1
1 0 1	5	1 1 0
1 1 0	6	1 1 1
1 1 1	7	0 1 1

Tabla Inversa del JK

$Q Q^+$	J K
0 0	0 -
0 1	1 -
1 0	- 1
1 1	- 0

$Q_2 Q_1$	00	01	11	10
0	-- 0	-- 2	-- 6	-- 4
1	-- 1	1 3	-- 7	-- 5

$$J_2 = 1$$

$Q_2 Q_1$	00	01	11	10
0	-- 0	-- 2	0 6	0 4
1	-- 1	-- 3	1 7	0 5

$$K_2 = Q_1 Q_0$$

b) Diseño del contador con biestables tipo JK

Tabla de Transición

Estado actual y salidas $Z_2 Z_1 Z_0$ $Q_2 Q_1 Q_0$	Dec	Estado Siguiente $Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$	Funciones de entrada a los biestables $J_2 K_2 J_1 K_1 j_0 K_0$					
0 1 1	3	1 0 0	1 --	-- 1	-- 1			
1 0 0	4	1 0 1	-- 0	0 --	1 --			
1 0 1	5	1 1 0	-- 0	1 --	-- 1			
1 1 0	6	1 1 1	-- 0	-- 0	1 --			
1 1 1	7	0 1 1	-- 1	-- 0	-- 0			

$Q_2 Q_1$	00	01	11	10
0	-- 0	-- 2	1 6	1 4
1	-- 1	-- 3	-- 7	-- 5

$J_0 = 1$

$Q_2 Q_1$	00	01	11	10
0	-- 0	-- 2	-- 6	0 4
1	-- 1	-- 3	-- 7	1 5

$J_1 = Q_0$

$Q_2 Q_1$	00	01	11	10
0	-- 0	-- 2	-- 6	-- 4
1	-- 1	1 3	0 7	1 5

$K_0 = \overline{Q_2} + \overline{Q_1}$


$Q_2 Q_1$	00	01	11	10
0	-- 0	-- 2	0 6	-- 4
1	-- 1	1 3	0 7	-- 5

$K_1 = \overline{Q_2}$


Obsérvese que no se especifican las combinaciones $(Q_2 Q_1 Q_0) = \{0, 1, 2, \}$ en la tabla, esto significa que corresponden a indiferencias

6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. CONTADORES.

CIRCUITO DEL CONTADOR MODULO 5

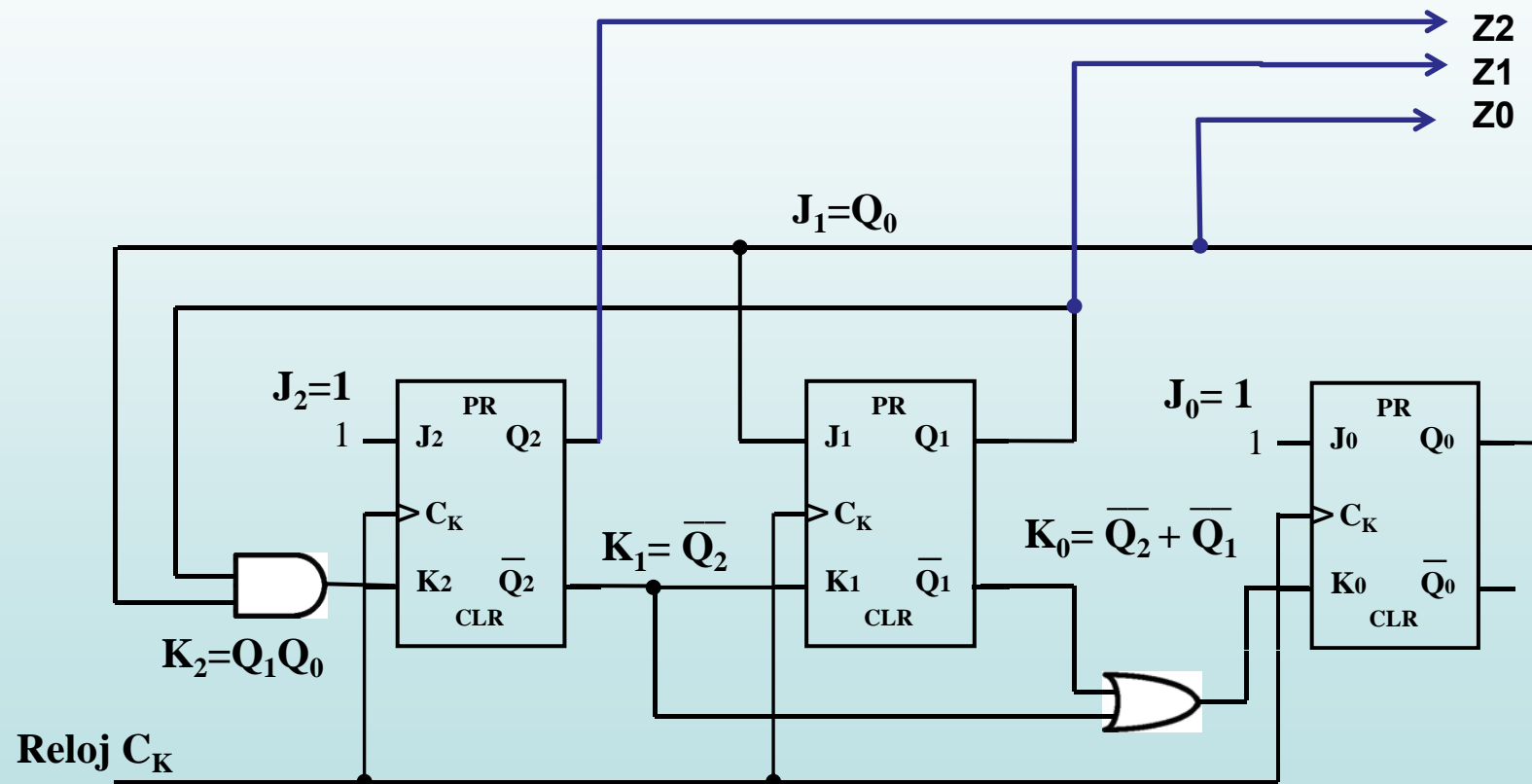


 Contador binario up/down módulo 8 con señal de CE y de LD



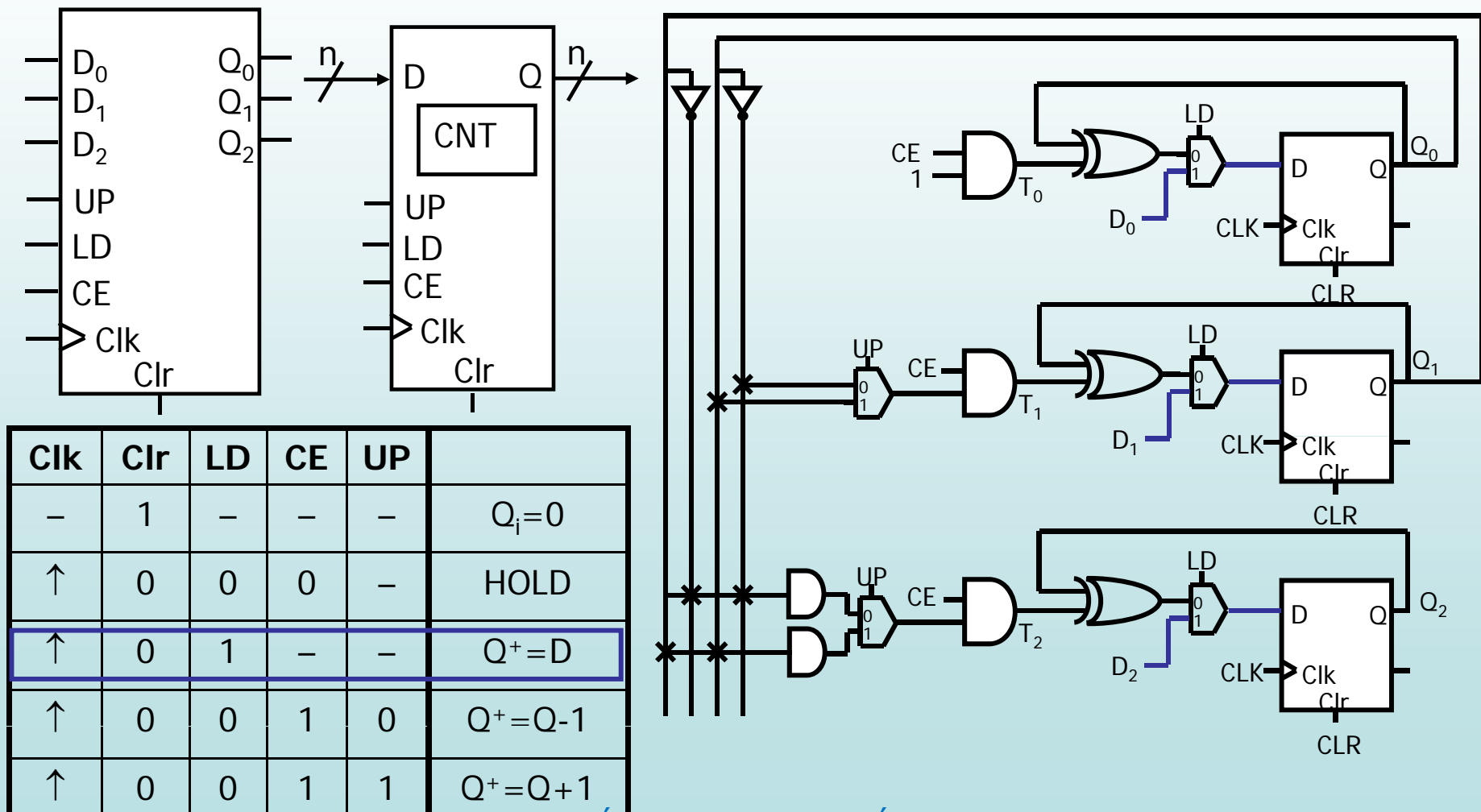
6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. CONTADORES.

Contador binario up/down módulo 8 con
señal de CE y de LD



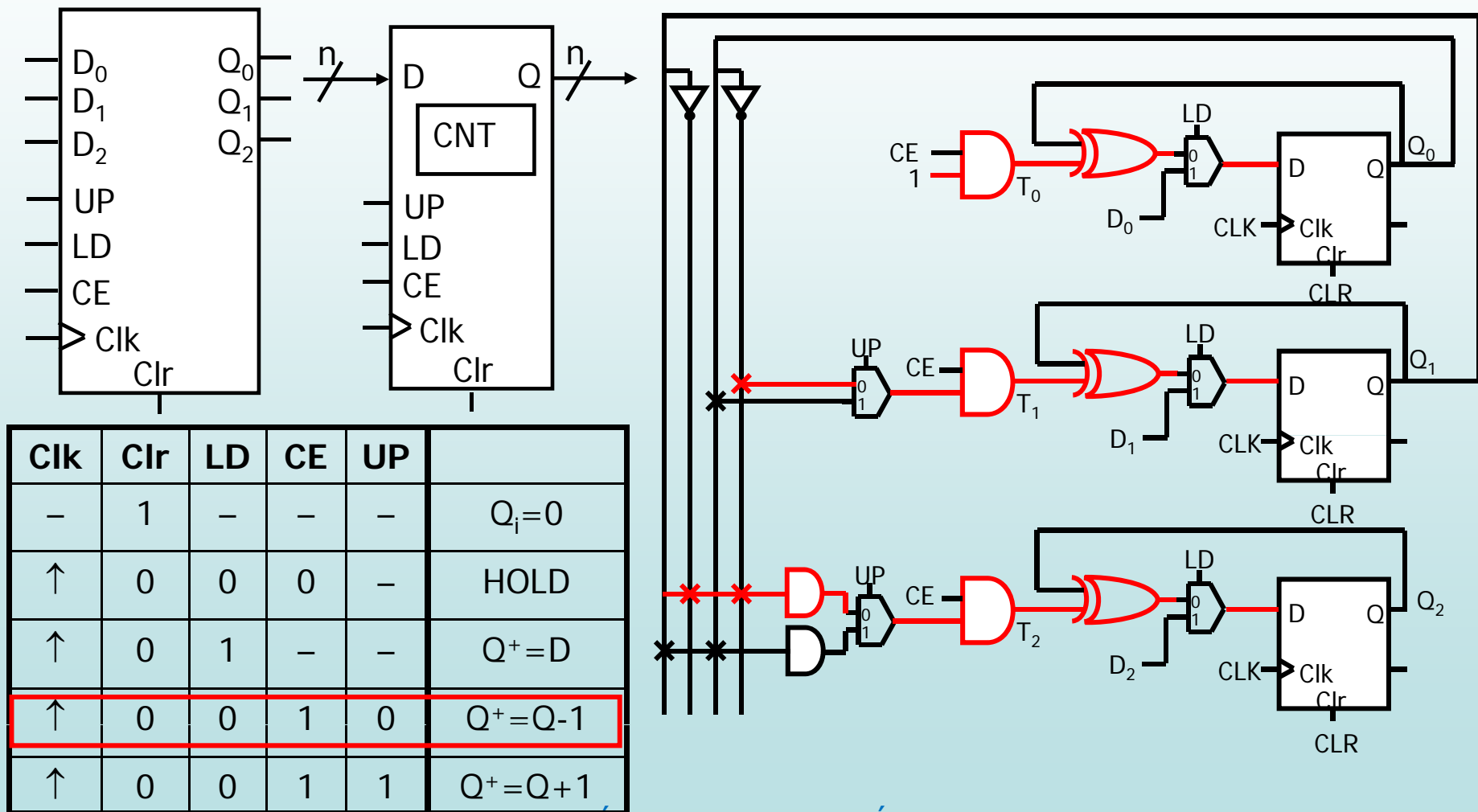
6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. CONTADORES.

Contador binario up/down módulo 8 con
señal de CE y de LD



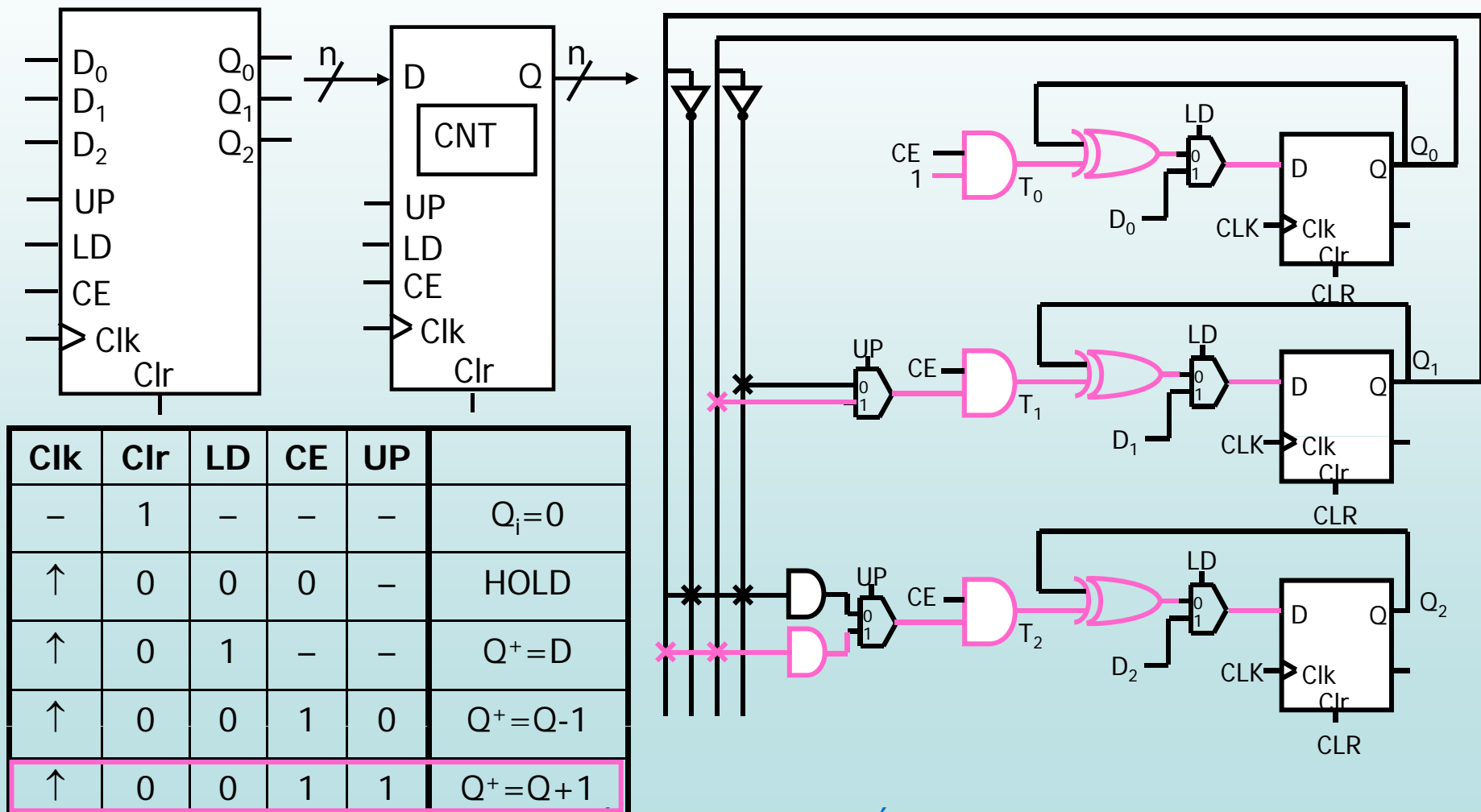6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. CONTADORES.

Contador binario up/down módulo 8 con
señal de CE y de LD



6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. SECUENCIADORES.

Pasos para diseñar un secuenciador o generador de secuencias:

1. Diagrama de estados
2. Tabla de estados siguientes
3. Tabla de excitación o transiciones de los flip-flops
4. Minimización
5. Implementación del contador (los generadores de secuencias se suelen implementar con biestables T).


6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. SECUENCIADORES.

- **Ejemplo:** diseñar un sistema secuencial que genere la secuencia 1,2,5,7,1,2,... Utilizar FF-JK.
 - Hay que diferenciar entre el n° de estados diferentes por los que pasa el sistema y la cuenta que se genera.
 - El n° de estados determina el n° de biestables. En este ejemplo hay 4 **estados** diferentes, por tanto serán necesarios 2 biestables.
 - El valor máximo de la salida es 7 por lo que serán necesarias 3 **salidas** para codificar 7.

6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. SECUENCIADORES.

- **Ejemplo:** diseñar un sistema secuencial que genere la secuencia 1,2,5,7,1,2,.....

1. Diagrama de estados

 

2. Tabla de estados

Estado actual		Estado siguiente		Salidas		
Q_1	Q_0	Q_1^+	Q_0^+	Z_2	Z_1	Z_0
0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1

6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. SECUENCIADORES.

3. Tabla de excitación o transiciones de los FF y minimización

Q_1	Q_0	Q_1^+	Q_0^+	T_1	T_0	Z_2	Z_1	Z_0
0	0	0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1

Q	Q^+	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$T_1 = Q_0$

$Q_1 \backslash Q_0$	T_1	
	0	1
0		1
1		1

Z_2

$Q_1 \backslash Q_0$	0	1
0		
1	1	1

Z_0

$Q_1 \backslash Q_0$	0	1
0	1	
1	1	1

$T_0 = 1$

$Q_1 \backslash Q_0$	0	1
0	1	1
1	1	1

Z_1

$Q_1 \backslash Q_0$	0	1
0		1
1		1

$$Z_2 = Q_1$$

$$Z_1 = Q_0$$


$$Z_0 = Q_1 + Q'_0$$

6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. SECUENCIADORES.

5. Implementación


$$T_1 = Q_0 \quad Z_2 = Q_1 \quad Z_0 = Q_1 + Q'_0$$

$$T_0 = 1 \quad Z_1 = Q_0$$

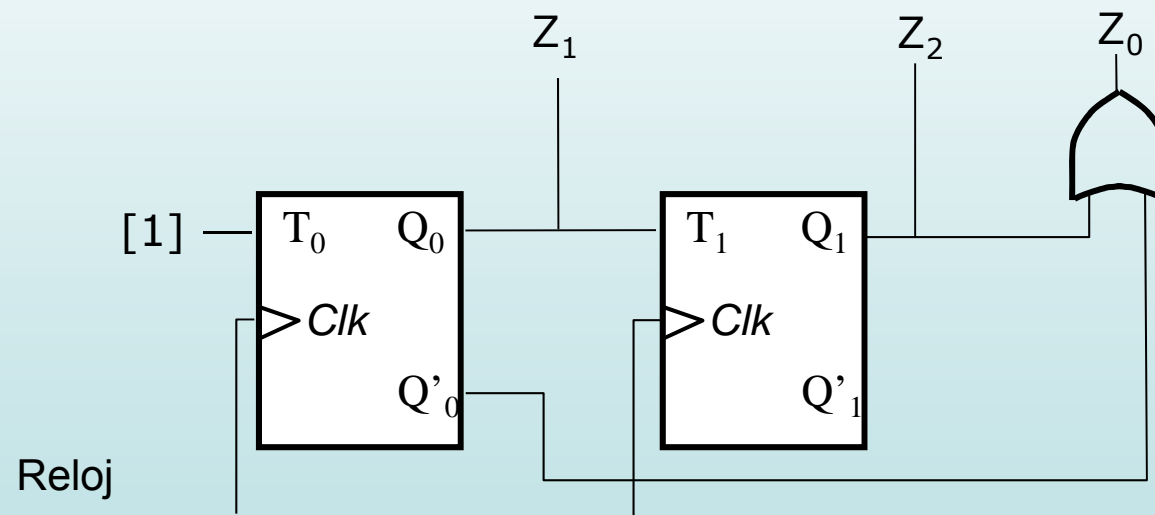

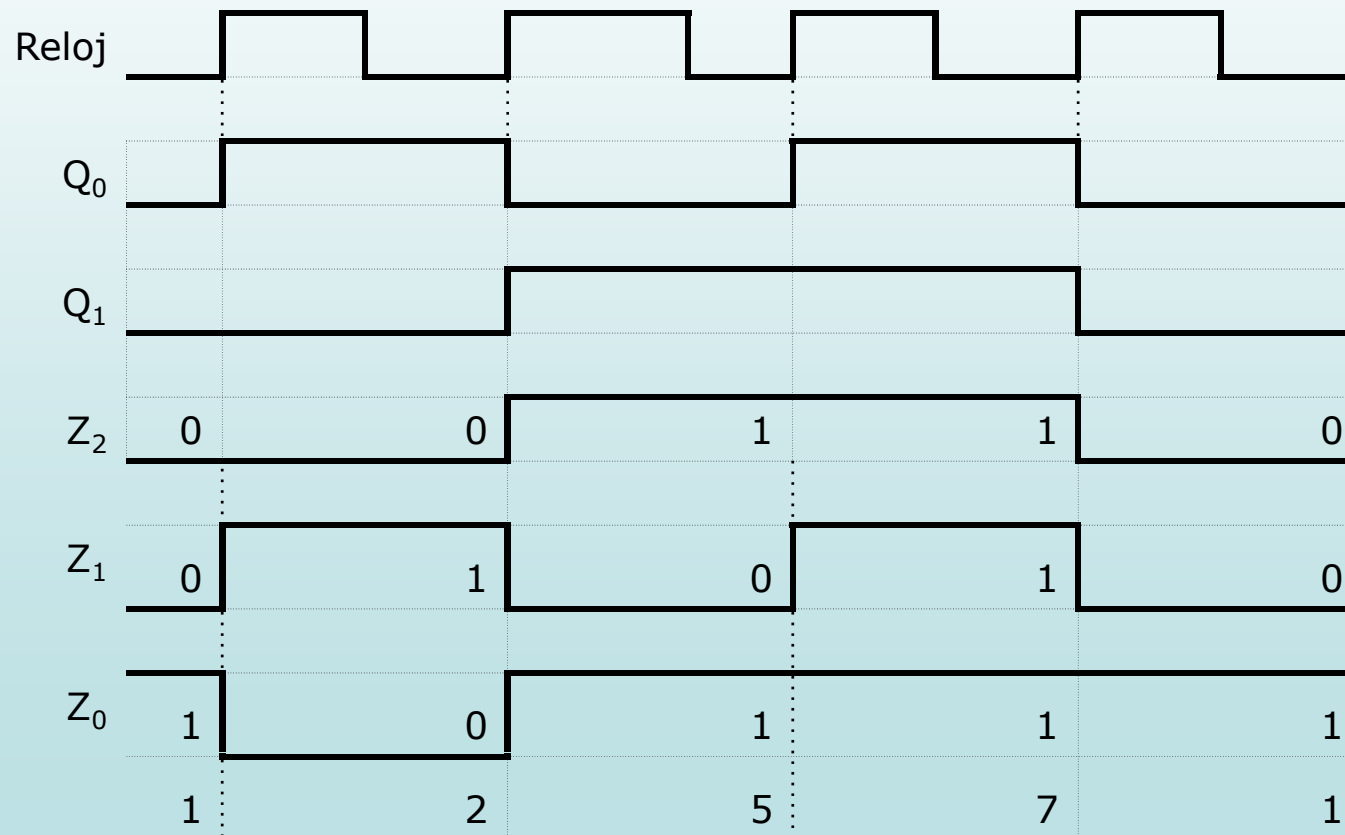6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. SECUENCIADORES.

- **Cronograma:** Funciones del sistema con FF-T: $Q^+ = T' \cdot Q + T \cdot Q'$
 $Q_1^+ = Q_0 \oplus Q_1$ $Q_0^+ = Q'_0$ $Z_2 = Q_1$ $Z_1 = Q_0$ $Z_0 = Q_1 + Q'_0$



6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. MEMORIAS RAM.

- Una **memoria de acceso aleatorio (RAM)** es una memoria volátil de lectura y escritura.
- Mantiene la información mientras funciona (mientras esté alimentada), no como las memorias ROM.
- Los **bancos de registros** son de tamaño reducido, rápidos y para memorización temporal durante los cálculos.
- Las **memorias RAM** son grandes, lentas, pero muy apropiadas para memorización a largo plazo de programas y datos.

6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. MEMORIAS RAM.


- Parámetros que caracterizan una RAM:
 - **Capacidad:** bits que puede memorizar
 - **Tiempo máximo de acceso, t_{\max} :** tiempo máximo que tarda en leer o escribir una palabra.
 - **Tiempo de ciclo, t_c :** tiempo que transcurre entre dos lecturas/escrituras consecutivas.
 - **Ancho de banda, AB:** nº máximo de palabras que se pueden transferir, por segundo, entre memoria y una unidad.

$$AB = 1/t_c$$

- **Consumo de potencia**

 6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. MEMORIAS RAM.


- Una **memoria RAM** de 2^n palabras de m bits es un circuito secuencial que contiene $2^n \times m$ celdas de almacenamiento (distribuidas en 2^n filas y m columnas), n entradas de dirección (A_0, \dots, A_{n-1}), m entradas de datos (DI_0, \dots, DI_{m-1}), m salidas de datos (DO_0, \dots, DO_{m-1}), y varias señales de control (CS, WE) que permite:
 - La **lectura** de cualquier palabra de m bits en cualquier fila
 - La **escritura** de cualquier palabra de m bits en cualquier fila



 6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. MEMORIAS RAM.

Las memorias RAM suelen tener al menos dos señales de control, una para **seleccionar la celda** y otra para decidir si se hace una **lectura o escritura**.



- CS = 0: No se escribe en ninguna celda y salida en alta impedancia
- CS=1:
 - Si WE = 0 (lee)
 $DO_{m-1}, \dots, DO_0 = M(A_{n-1}, \dots, A_0)$
(Lectura)
 - Si WE = 1 (escribe)
 $M(A_{n-1}, \dots, A_0) = DI_{m-1}, \dots, DI_0$
(Escritura)



6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. MEMORIAS RAM.


Una RAM está organizada en una matriz de **celdas de memoria** con un decodificador de direcciones y un adaptador de I/O.

Ejemplo: RAM $2^2 \times 2$

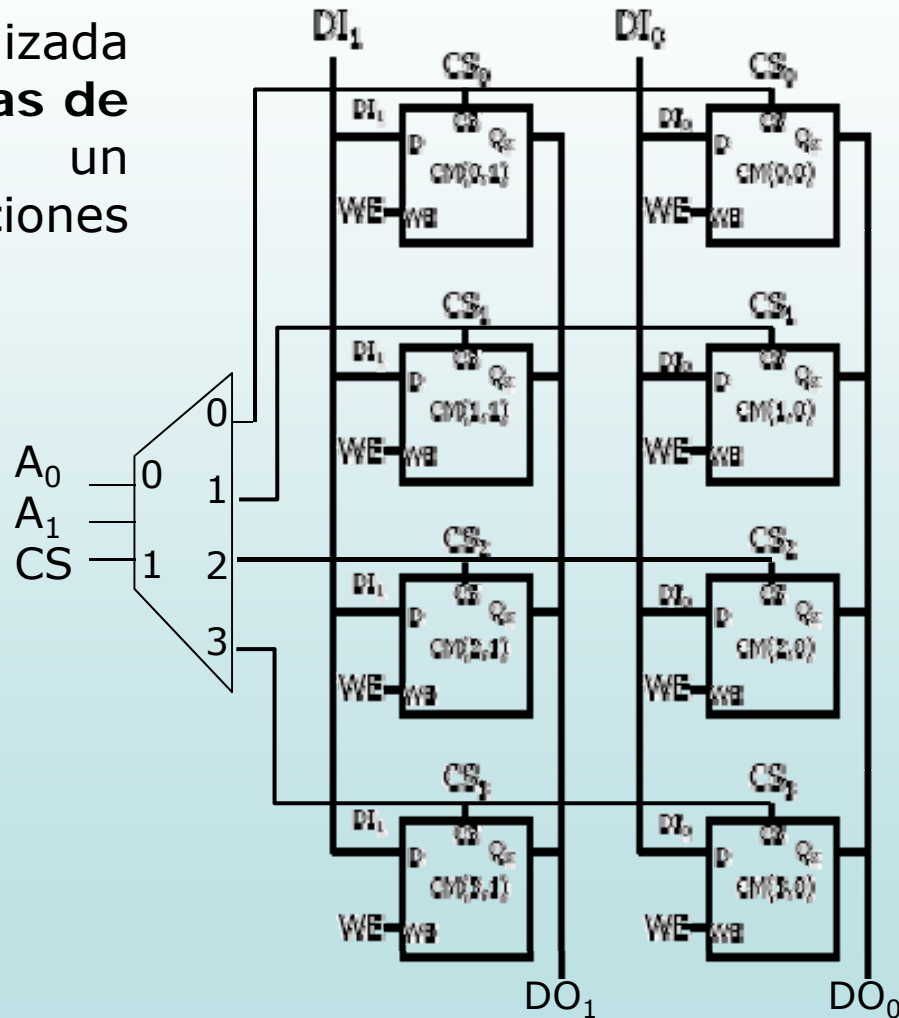 

 6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. MEMORIAS RAM.

- Cada **celda de memoria (CM)** se puede representar simbólicamente:




- CS=1, el bit memorizado aparece a la salida ($Q_z=Q$)
- WE=1, la entrada se memoriza
- WE actúa como señal de reloj del FF-D

6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. MEMORIAS RAM.

En realidad las CM se implementan con menos transistores.


- Si se utiliza **RAM estática, SRAM**:

 

Celda elemental SRAM:

- Mantienen la información mientras haya alimentación
- Se leen muy rápido
- Entre 4 y 6 transistores

 - Si se usa **RAM dinámica, DRAM**:
 - hay que refrescar periódicamente la información que contienen (la información se pierde en cada lectura)
 - Celdas más sencillas
 - Mayor densidad
 - Menor coste
 - 2 transistores



Celda elemental DRAM

6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. MEMORIAS RAM.

- La organización de la RAM impone restricciones en la temporización de las entradas y salidas a la hora de hacer lecturas y escrituras.
 - Ciclo de lectura:

Parámetro	Significado	Descripción
t_{AA}	<i>Tiempo de acceso desde la dirección</i>	Tiempo requerido para generar un dato válido de salida después de un cambio de dirección (sup. /CE y /OE activas)
t_{ACS}	<i>Tiempo de acceso desde CS (CE)</i>	Tiempo requerido generar un dato válido de salida después de que se active /CE (sup. /OE activa y dirección estable)
t_{OE}	<i>Tiempo de habilitación de salida</i> ($t_{OE} < t_{ACS}$)	Tiempo que tardan los buffers de salida en dejar de estar en alta impedancia cuando /OE y /CE están ambas activas.
t_{OZ}	<i>Tiempo de inhabilitación de salida</i>	Tiempo necesario para que los buffers de salida se pongan en alta impedancia cuando alguna de las dos señales /OE o /CE deja de estar activa.
t_{OH}	<i>Tiempo de mantenimiento de salida</i>	Tiempo en que la salida permanece válida después de que se haya producido un cambio de dirección.

6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. MEMORIAS RAM.

– Ciclo de escritura:

- La dirección debe estar estable antes de que se habilite la escritura
- Los datos se almacenan en los latches cuando se desactiva \overline{WE} ó \overline{CE} (previamente activas ambas)
- Deben estar estables antes de que termine el ciclo de escritura


Parámetro	Significado	Descripción
t_{AS}, t_{AH}	<i>Tiempos de establecimiento y mantenimiento de direcciones</i>	Las entradas de dirección debe estar estables antes de que \overline{CE} y \overline{WE} se activen, y mantenerse después de que alguna \overline{CE} o \overline{WE} se desactive).
t_{CSW}	<i>Tiempo de establecimiento de $\overline{CS}(\overline{CE})$ antes de finalizar la escritura</i>	\overline{CE} debe estar activa un cierto tiempo antes de que finalice el ciclo de escritura para garantizar la selección de una celda
t_{WP}	<i>Anchura del pulso de escritura</i>	\overline{WE} debe estar activa al menos este tiempo para garantizar la escritura en el latch
t_{DS}, t_{DH}	<i>Tiempos de establecimiento y mantenimiento de datos</i>	Los datos deben estar estables antes de que finalice la escritura y deben permanecer un cierto tiempo después.

6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. MEMORIAS RAM.

- Los componentes de memoria se fabrican siempre con tamaños de $2^n \times m$.
- Cuando se necesitan memorias de otros tamaños se construyen a partir de los chips de memoria disponibles.
- Se pueden construir memorias:
 - Con mayor longitud de palabra (palabras más largas)
 - Con mayor capacidad

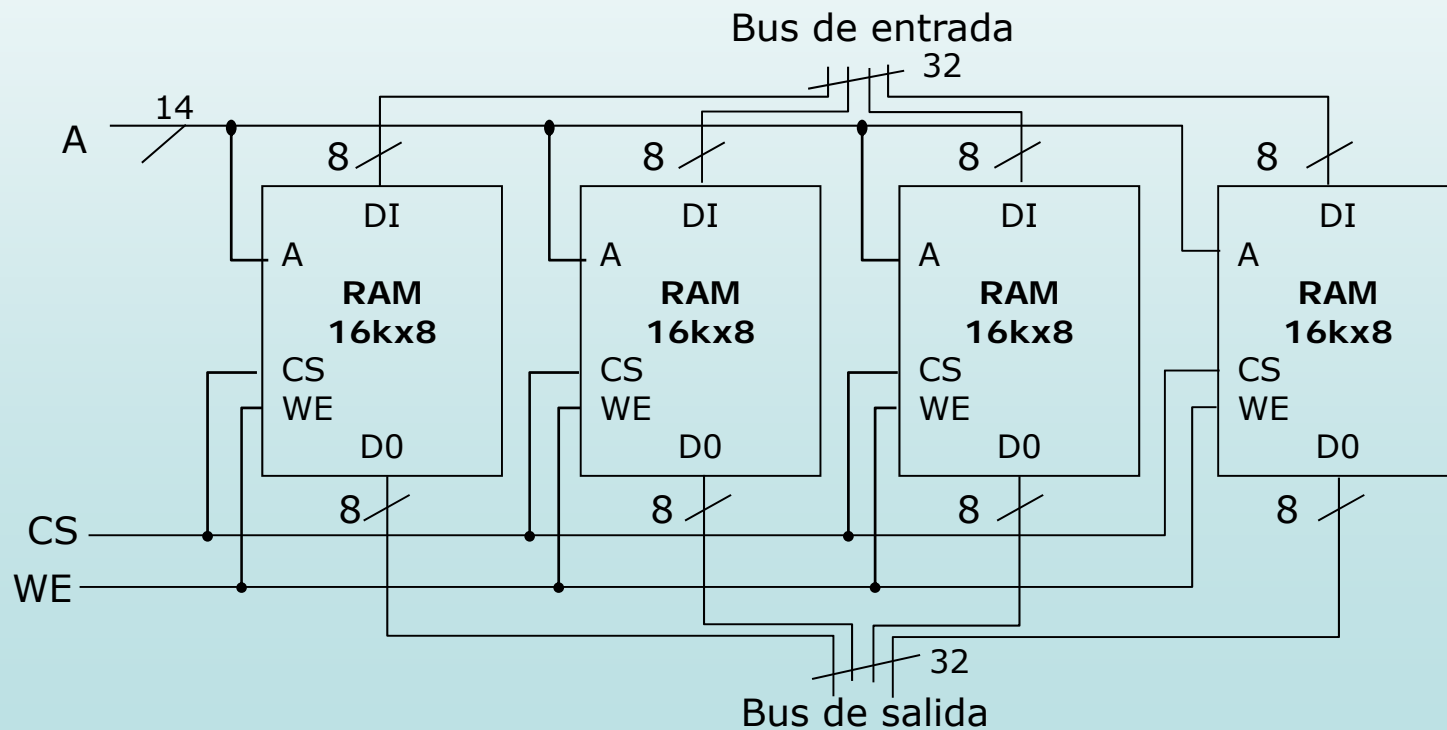6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. MEMORIAS RAM.

- Para obtener **mayor longitud de palabra** se pueden conectar varios chips de memoria en paralelo.
- Por ejemplo: se puede hacer una RAM de 16K x 32 conectando en paralelo 4 RAM de 16K x 8.



6.5 COMPONENTES SECUENCIALES ESTÁNDAR. MEMORIAS RAM.

- Para obtener memorias de **mayor capacidad** se pueden conectar varios chips de memoria en serie.
- Por ejemplo: construir una RAM de 64K x 8 con 4 RAM de 16K x 8.

